

计算机组织与系统结构

技术与工艺与延迟模型

Technology and Delay Modeling

(第五讲)

程 旭

2020.11.12


基本技术工艺: CMOS

■ CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor

- NMOS (N-Type Metal Oxide Semiconductor) transistors
- PMOS (P-Type Metal Oxide Semiconductor) transistors


■ NMOS 晶体管

 - 向逻辑门施加 高电平 (HIGH、Vdd、5V)
将该晶体管 变成 导体
- 向逻辑门施加 低电平 (LOW、GND, 0v)
关闭导通路径




■ PMOS晶体管

 - 向逻辑门施加 高电平 (HIGH、Vdd、5V)
关闭导通路径
- 向逻辑门施加 低电平 (LOW、GND, 0v)
将该晶体管 变成 导体





基本部件：CMOS 反向器




符号

 

电路

 
 


■ 反向器工作过程

  
 


基本部件: CMOS 逻辑门



与非门 (NAND Gate)

  

或非门 (NOR Gate)

  

门比较

  

■ 如果 **PMOS** 晶体管较快， 那么

- 就选用 **PMOS** 晶体管系列
- 首选 或非门 (**NOR gate**)




■ 同样， 如果 $H \Rightarrow L$ 比 $L \Rightarrow H$ 更关键， 也首选 或非门 (**NOR gate**)

设计风格的选择范围

定制设计 (Custom Design)

标准单元 (Standard Cell)

门阵列 (Gate Array) /FPGA/PLD

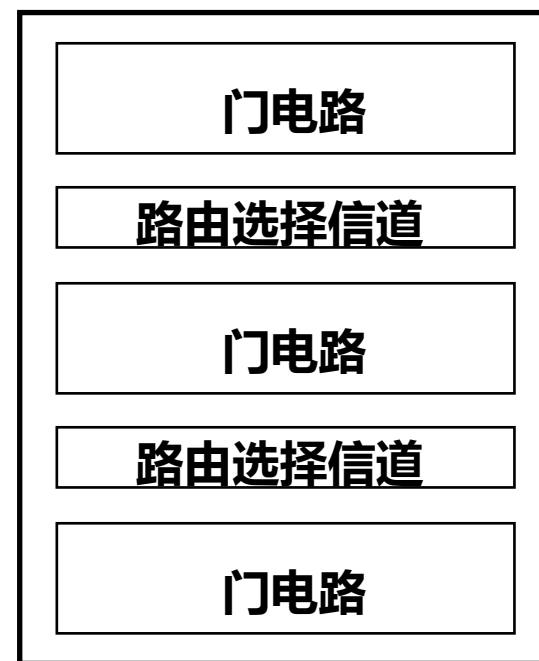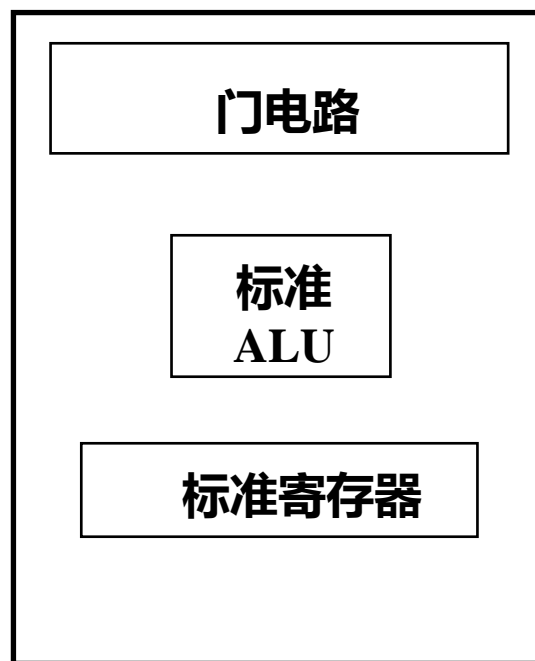 

时间就是金钱!

理想（计算机科学）与 现实（电子工程）


■ 当输入 $0 \Rightarrow 1$ 时, 输出 $1 \Rightarrow 0$, 注意: 并非立即完成

● 输出 $1 \Rightarrow 0$: 输出电压从高电平 (5v) 变成 0v


■ 当输入 $1 \Rightarrow 0$ 时, 输出 $0 \Rightarrow 1$, 注意: 并非立即完成

● 输出 $0 \Rightarrow 1$: 输出电压从 0v 变成高电平 (5v)

■ 电压并不能立即变化

 

流度定时模型 (Fluid Timing Model)

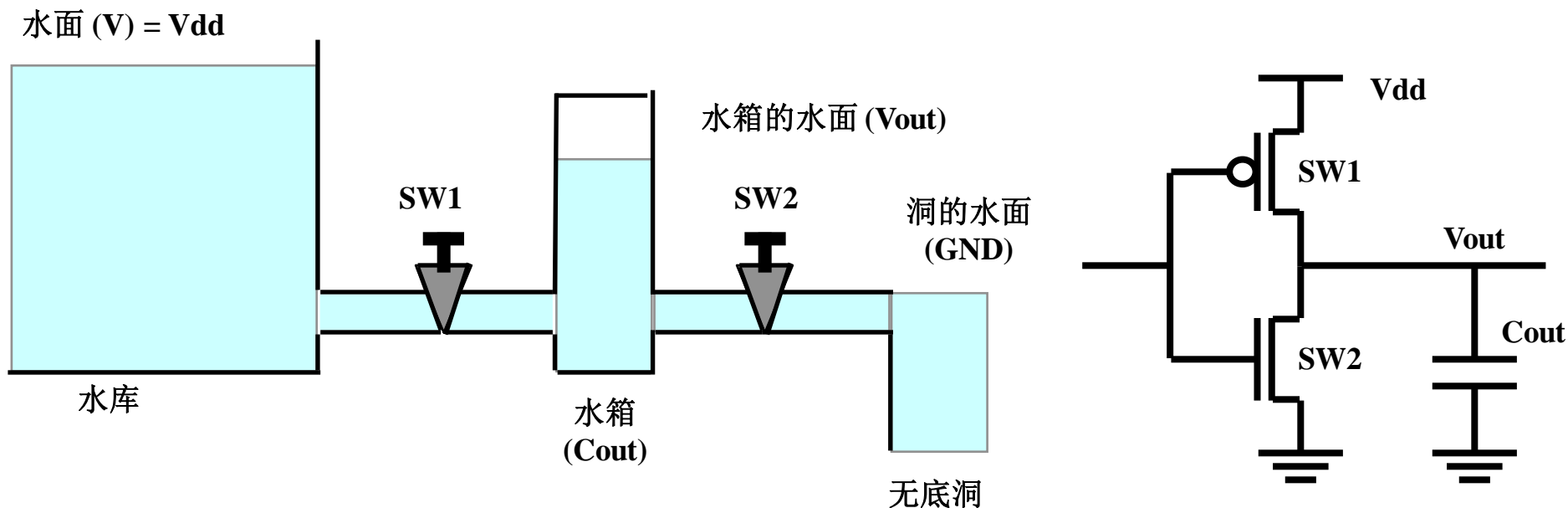

■ 水 \Leftrightarrow 电荷

水箱容量 \Leftrightarrow 电容 (C)




■ 水面 \Leftrightarrow 电压

水流 \Leftrightarrow 电荷流动 (电流)

■ 导管大小 \Leftrightarrow 晶体管的电导系数 (Strength or conductance of Transistors) (G)

■ 装满水箱的时间 $\sim C / G$

串联 (Series Connection)

  
 


■ 总传播延迟 (Total Propagation Delay) = 所有个体延迟之和 = $d1 + d2$

■ 电容 $C1$ 由两部分组成:

- 连接两个门的导线的电容
- 第二个反向器的输入电容

并联 (Parallel Connection)

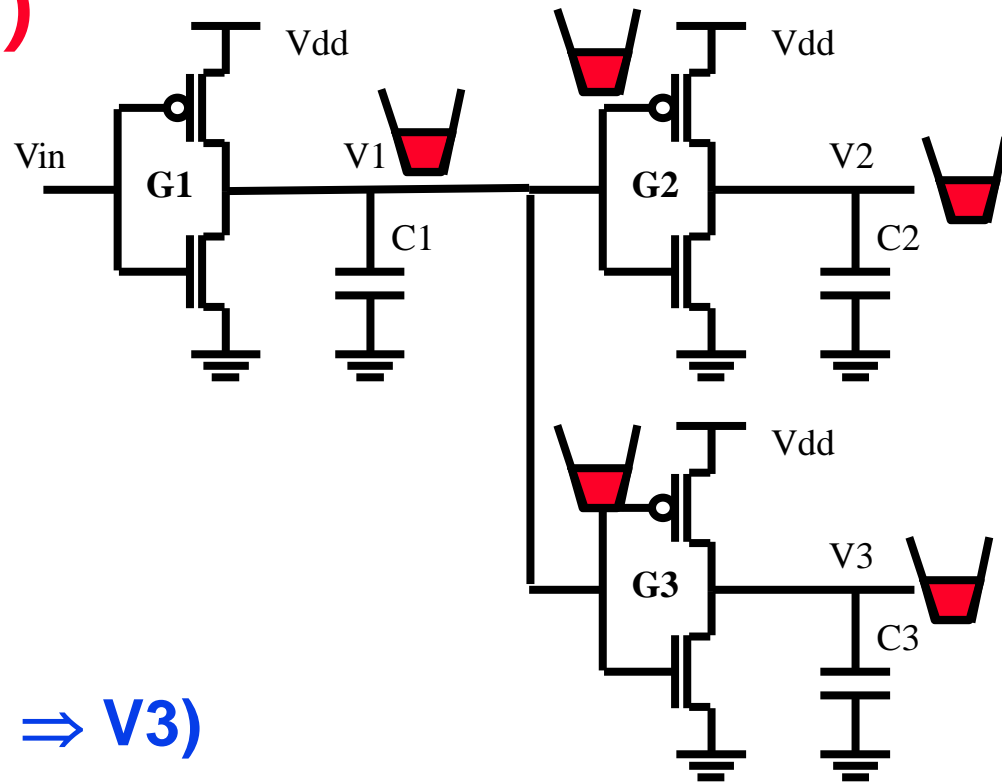 

■ $\text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V2) \neq \text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V3)$


● $\text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V2) = \text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V1) + \text{Delay}(V1 \Rightarrow V2)$

● $\text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V3) = \text{Delay}(V_{in} \Rightarrow V1) + \text{Delay}(V1 \Rightarrow V3)$

■ 关键路径 (Critical Path) = N条并联路径中的最长路径

■ $C1 = \text{导线电容}C + G2\text{的}C_{in} + G3\text{的}C_{in}$


常规单元延迟模型 (General Cell Delay Model)

 

- 约束 B ... X, A的变化将导致 Vout变化
 - 例如：如果这是一个 AND 门, 约束输入 B, C, ... X为高
- 不要用这个门来驱动任何 $C_{out} > C_{critical}$ 的负载
- 使用线性方程 (linear equation), 简化这一模型：
 - $\text{Delay} (A \Rightarrow \text{Out}) = \text{内在延迟} + (\text{负载相关延迟}) \times C_{out}$

刻画一个门电路

 
- 每个输入的输入电容
- 对于每个输入-输出路径:
 - 对于每个输出变迁类型 ($H \Rightarrow L$, $L \Rightarrow H$, $H \Rightarrow Z$, $L \Rightarrow Z$... 等等.)
 - 👤 内在延迟 (ns)
 - 👤 负载相关延迟 (ns / fF)
- 示例: 双输入 **NAND** 门



For A and B: Input Load = 61 fF(10^{-12} F)

For either $A \Rightarrow \text{Out}$ or $B \Rightarrow \text{Out}$:



$T_{Plh} = 0.5\text{ns}$	$T_{plhf} = 0.0021\text{ns} / \text{fF}$
$T_{Phl} = 0.1\text{ns}$	$T_{Phlf} = 0.0020\text{ns} / \text{fF}$

 

internal delay with output from
low to high

slope

特例: 2 - 1 MUX

  

■ 输入负载


- A, B: I.L. (NAND) = 61 fF
- S: I.L. (INV) + I.L. (NAND) = 50 fF + 61 fF = 111 fF

■ 负载相关延迟: 与门 3 相同

- $T_{AY|hf} = 0.0021 \text{ ns} / \text{fF}$
- $T_{BY|hf} = 0.0021 \text{ ns} / \text{fF}$
- $T_{SY|hf} = 0.0021 \text{ ns} / \text{fF}$

- $T_{AYhlf} = 0.0020 \text{ ns} / \text{fF}$
- $T_{BYhlf} = 0.0020 \text{ ns} / \text{fF}$
- $T_{SYhlf} = 0.0020 \text{ ns} / \text{fF}$

2 - 1 MUX: 计算内在延迟

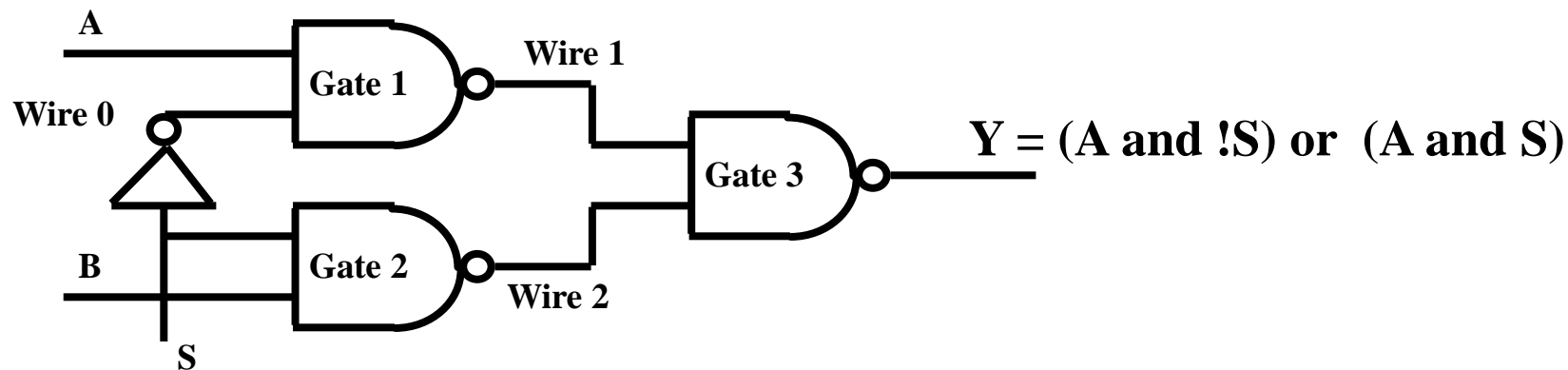


■ 内在延迟:

- A to Y: I.D. G1 + (Wire 1 C + G3 Input C) × L.D.D G1 + I.D. G3
- B to Y: I.D. G2 + (Wire 2 C + G3 Input C) × L.D.D. G2 + I.D. G3
- S to Y (最坏情况):
I.D. Inv + (Wire 0 C + G1 Input C) × L.D.D. Inv + A到Y的内在 延迟

■ 可以大致估算 Wire 1 C的作用, :

- 假设 Wire 1 同 所有与它相连的门的电容相同
- 门1需要取驱动的总 C: 2.0 x 门 3 的输入C

2 - 1 MUX: 计算内在延迟 (续)

 

内在延迟:

- A 至 Y: I.D. G1 + (Wire 1 C + G3 Input C) × L.D.D. G1 + I.D. G3
- B 至 Y: I.D. G2 + (Wire 2 C + G3 Input C) × L.D.D. G2 + I.D. G3
- S 至 Y (最坏情况):



I.D. Inv + (Wire 0 C + G1 Input C) × L.D.D. Inv + A至Y的内在延迟

特例:

- $T_{AY|H} = T_{Phl\ G1} + (2.0 \times 61\text{ fF}) \times T_{Phl\ G1} + T_{Plh\ G3}$
 $= 0.1\text{ ns} + 122\text{ fF} \times 0.0020\text{ ns/fF} + 0.5\text{ ns} = 0.844\text{ ns}$

internal delay from Input A to output Y with output Y doing a Low to High transition

抽象: 2 - 1 MUX

  

■ 输入负载: $A = 61 \text{ fF}$, $B = 61 \text{ fF}$, $S = 111 \text{ fF}$

■ 负载相关延迟:



- $T_{AY|hf} = 0.0021 \text{ ns / fF}$ $T_{AYhlf} = 0.0020 \text{ ns / fF}$
- $T_{BY|hf} = 0.0021 \text{ ns / fF}$ $T_{BYhlf} = 0.0020 \text{ ns / fF}$
- $T_{SY|hf} = 0.0021 \text{ ns / fF}$ $T_{SYhlf} = 0.0020 \text{ ns / fF}$

■ 内在延迟:



- $$T_{AY|h} = T_{Phl \text{ G1}} + (2.0 \times 61 \text{ fF}) \times T_{Phlf \text{ G1}} + T_{Plh \text{ G3}}$$
$$= 0.1\text{ns} + 122 \text{ fF} \times 0.0020\text{ns/fF} + 0.5\text{ns} = 0.844\text{ns}$$

- 趣味题: $T_{AYh|}$, $T_{BY|h}$, $T_{SY|h}$, $T_{SY|h}$

RS Latch

  


(Positive) Edge Triggered *Flip-Flop*

  


Clock “clk”

 RS *latch* operates on input levels
D *FF* operates on (clock) edges




11/12/2020

Flip-Flop Timing

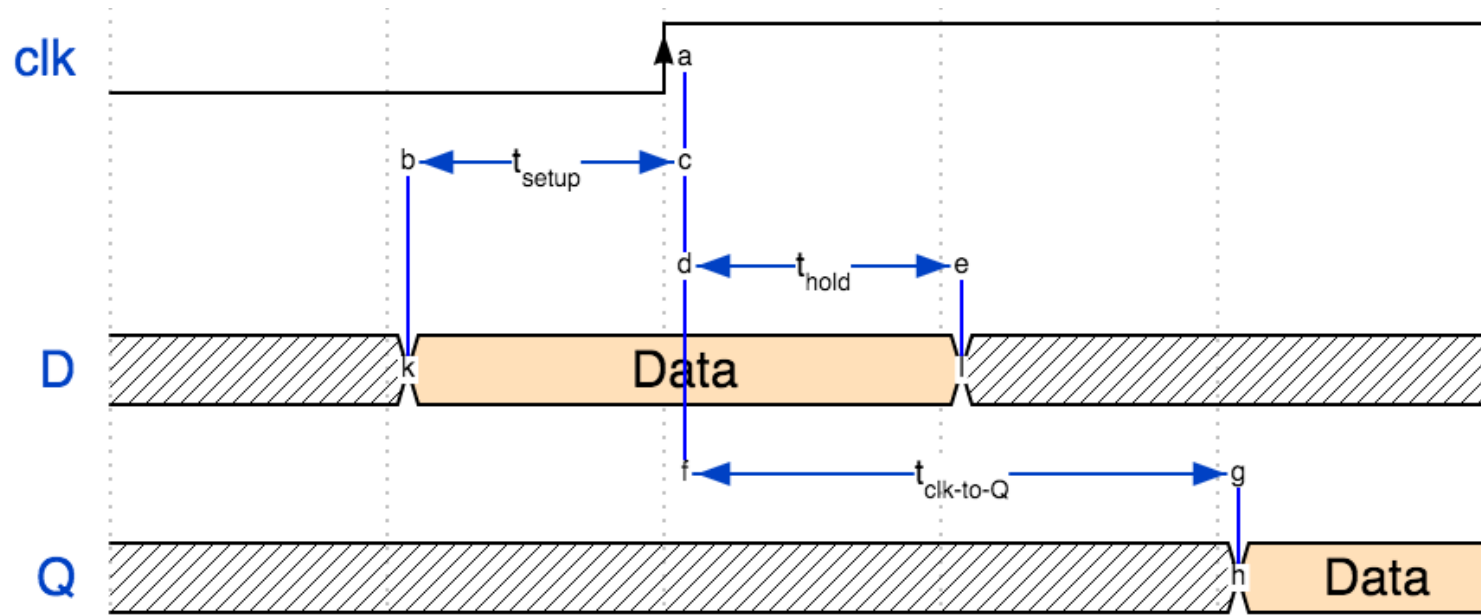

Time	Description
t_{setup}	time during which D must not change <u>before</u> positive clock edge
t_{hold}	time during which D must not change <u>after</u> positive clock edge
$t_{\text{clk-to-Q}}$	delay after positive clock edge after which D appears at Q output

存储元件的时序模型

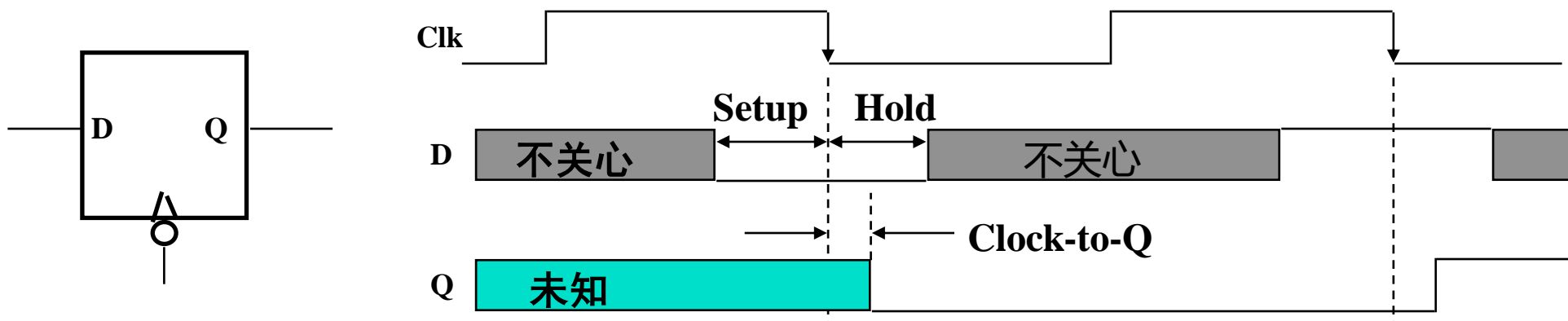


■ 建立时间（**Setup Time**）：在触发时钟边沿 **之前** 输入必须稳定

■ 保持时间（**Hold Time**）：在触发时钟边沿 **之后** 输入必须保持

■ **Clock-to-Q time:**


- 在触发时钟边沿，输出并不能立即变化
- 与逻辑门的延迟类似，也由两部分组成：
 - 👤 内在 **Clock-to-Q**时间
 - 👤 负载相关 **Clock-to-Q**时间

时钟同步方法 (Clocking Methodology)

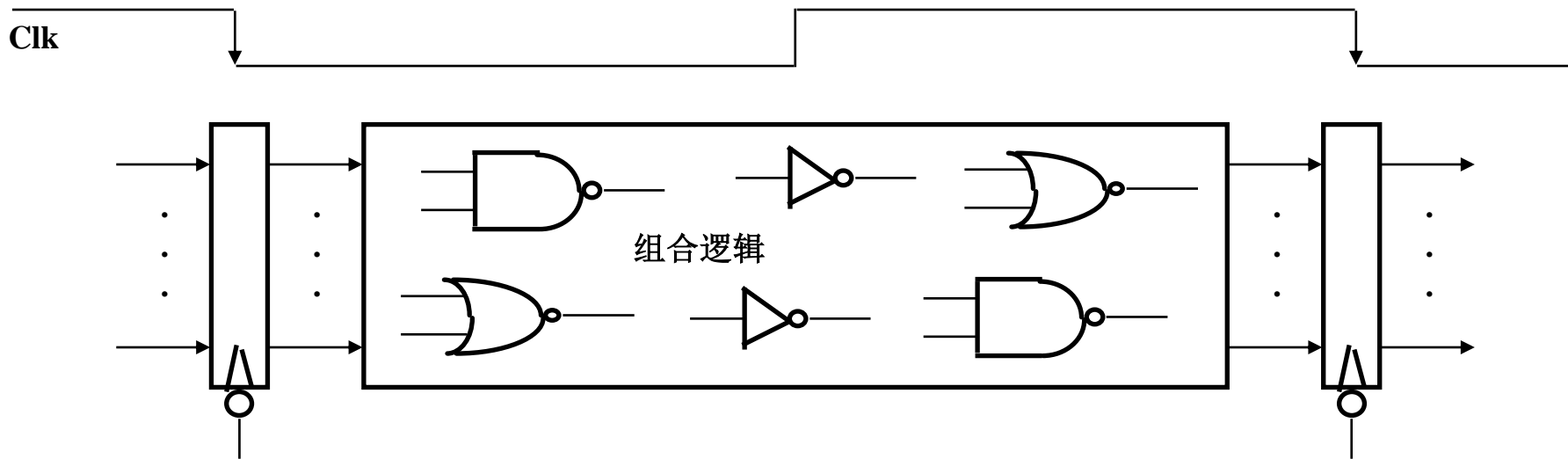


- 所有的存储单元都由同一时钟边沿到来时进行时钟同步 (clocked)
- 组合逻辑电路部分:
 - 在每个时钟信号有效时, 输入才改变
 - 在下一次时钟信号有效之前, 所有输出 **必须** 稳定

关键路径 (Critical Path) 和 时钟周期 (Cycle Time)

 

- 关键路径: 任何两个存储设备之间的最慢路径
- 时钟时间 依赖于 这条关键路径
- 具体而言, 时钟时间必须大于:
 - **Clock-to-Q + 穿越组合逻辑的最长延迟 + Setup**

时钟扭斜 (Clock Skew) 对时钟周期的影响

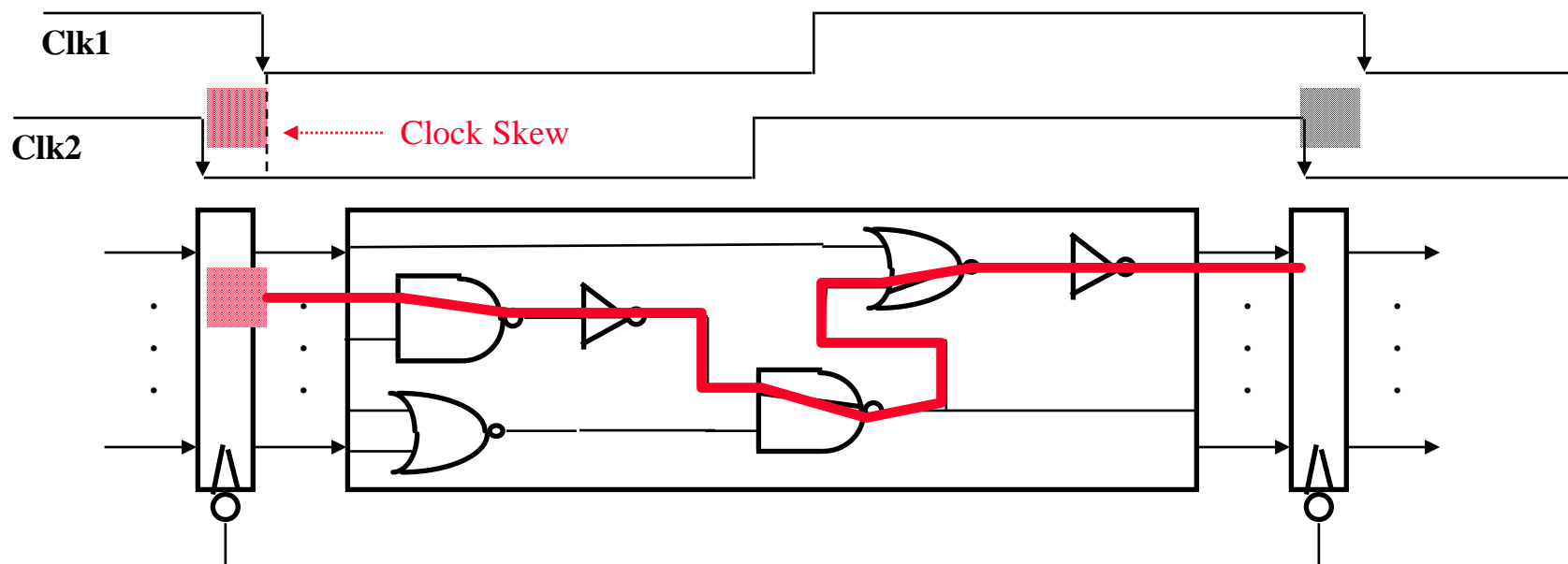


■考虑时钟时间的最坏情况:

- 输入寄存器 看见 CLK1
- 输出寄存器 看见 CLK2



■时钟时间 \geq CLK-to-Q + 最长延迟路径 + 建立时间 + 时钟扭斜

时钟扭斜对时钟周期的影响(续)

 


减小时钟周期的窍门


■ 减少门的级数

  

 - 注意负载情况
 - 用一个门驱动很多门 是 坏方法
 - 避免一个小门来驱动长线
- 使用多段 (**stages**) 来驱动 大负载电容



如何避免保持时间违例 (Hold Time Violation) ?

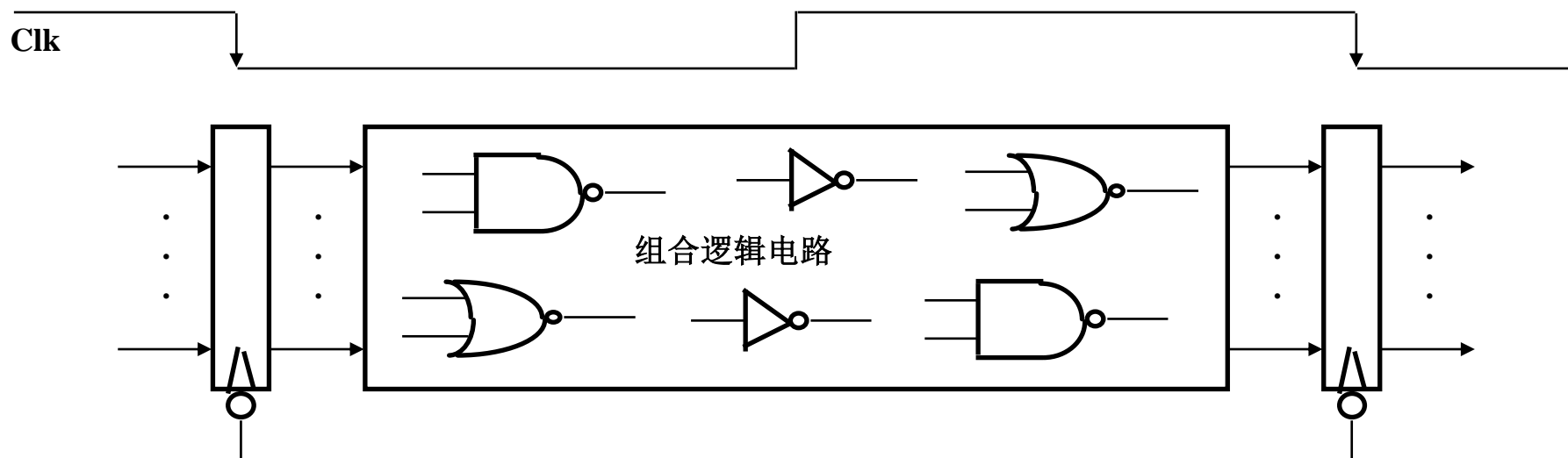


■ 保持时间需求:

- 在时钟有效之后, 到寄存器的输入 **一定不要** 立即变化


■ 在边沿触发的时钟同步方案中, 经常会遇到这一情况

■ CLK-to-Q + 最短延迟路径 **必须大于** 保持时间

时钟扭斜对保持时间的影响

 

时钟扭斜对保持时间的影响(续)

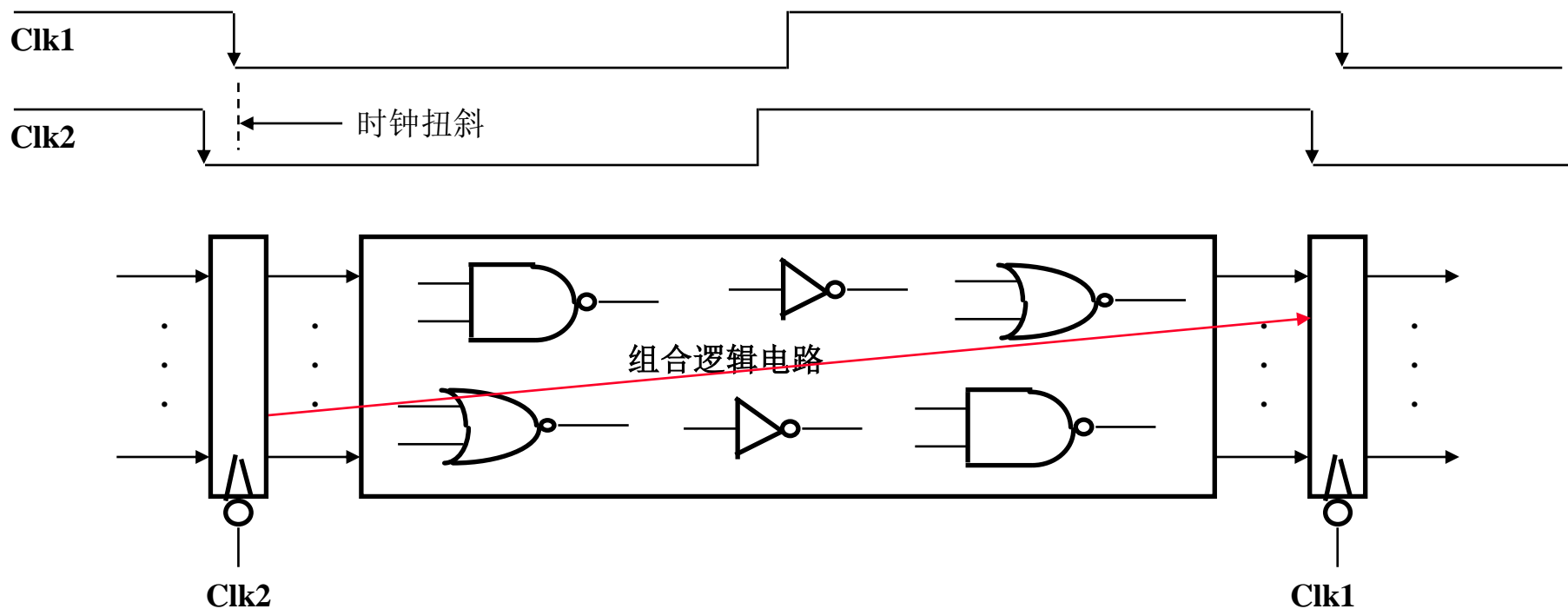

■ 对保持时间考虑，最坏的情况：

- 输入寄存器 看见 **CLK2**
- 输出寄存器 看见 **CLK1**

■ $(\text{CLK-to-Q} + \text{最短延迟路径} - \text{时钟扭斜}) > \text{保持时间}$

小结

■性能和技术工艺发展趋势

- 尽可能保持设计简单，以充分利用最新技术工艺的优势
- **CMOS 反向器 和 CMOS 逻辑门**

■延迟建模和门的特征描述

- 延迟 = 内在延迟 + (负载相关延迟 \times 输出负载)

■时钟同步方法 和时序考虑

- 最简单的同步方法
- 所有的存储单元使用相同的时钟边沿
- 时钟时间 $\geq \text{CLK-to-Q} + \text{最长延迟路径} + \text{建立} + \text{时钟扭斜}$
- $\text{CLK-to-Q} + \text{最短延迟路径} - \text{时钟扭斜} > \text{保持时间}$