

计算机组织与系统结构

设计单周期控制

Designing Single Cycle Control

第八讲

程旭

2020.11.26

如何设计处理器：循序渐进

1. 分析指令系统 => 数据通路 需求

通过寄存器传输描述 每条指令的意图

针对ISA寄存器，数据通路必须具备必要的存储元件
可能需要多个

数据通路必须支持每种寄存器传输

2. 选择一组数据通路部件，建立时钟同步方法


3. 根据需求， 组装 数据通路

4. 分析每条指令的实现，以确定如何设置影响寄存器传输的控制点

5. 装配 控制逻辑

教学目标：已经掌握的内容

- 计算机的五个基本部件

 


- 本讲主题:为单周期数据通路设计控制

本讲提纲

- 复习和介绍
- 寄存器-寄存器 & 或立即数指令的控制
- 装入、存储、转移和跳转的控制信号
- 建造一个局部控制器: **ALU**控制
- 主控制器
- 总结

寄存器传输语言： 加法指令

 

◦ add rd, rs, rt


• mem[PC] 从存储器中读取指令

• $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$ 实际操作

• $PC \leftarrow PC + 4$ 计算下一条指令地址


Add开始时的取指部件

 - 从指令存储器中取出指令：指令 \leftarrow mem[PC]
 - 这一部分，对于所有指令都相同！




在加法/减法开始时的取指部件

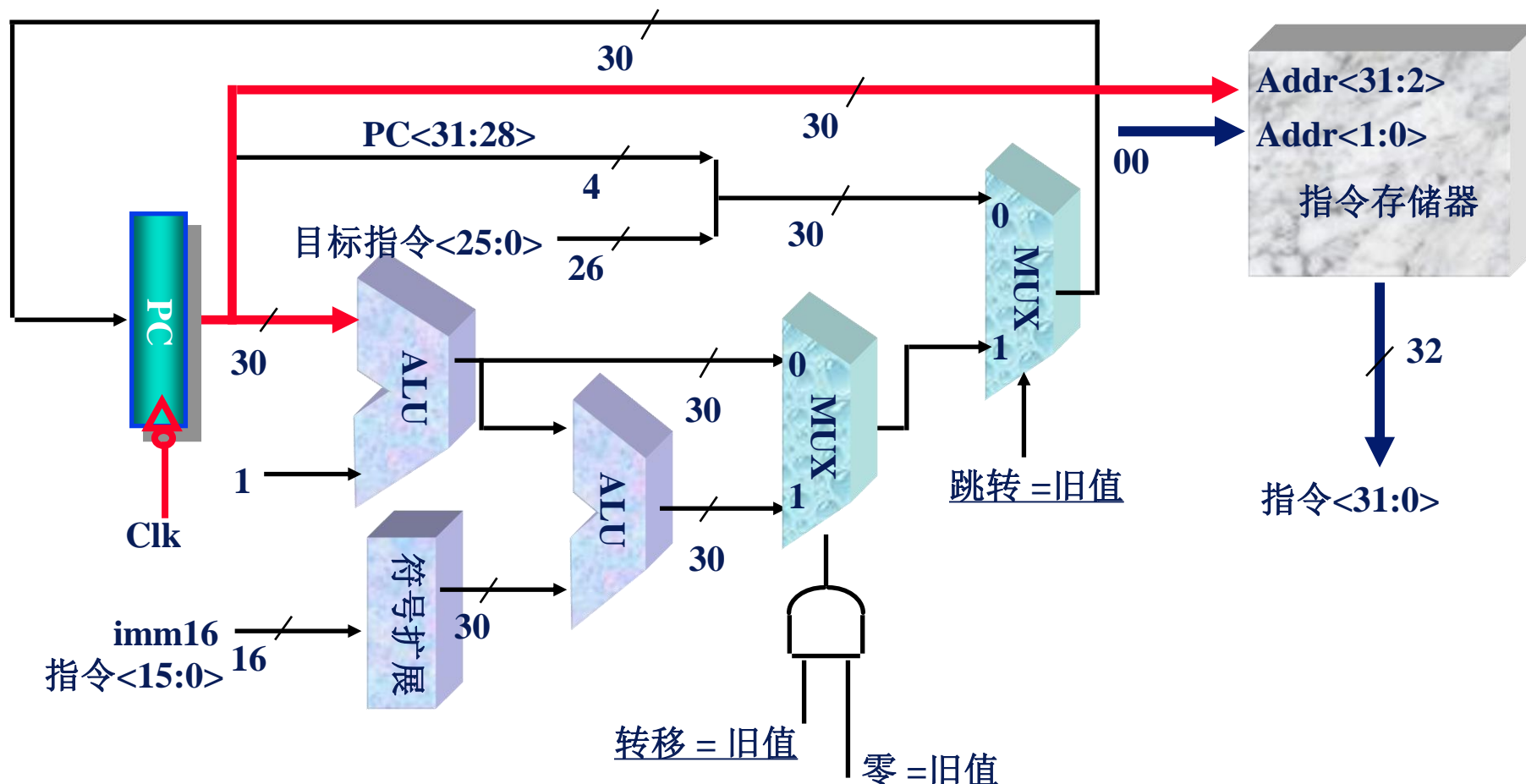
- 从指令存储器中取出指令: 指令 $\leftarrow \text{mem}[\text{PC}]$
 - 每个指令的取指过程的这一部分都相同




在加法和减法过程中的单周期数据通路

 


$$R[rd] \leftarrow R[rs] + / - R[rt]$$

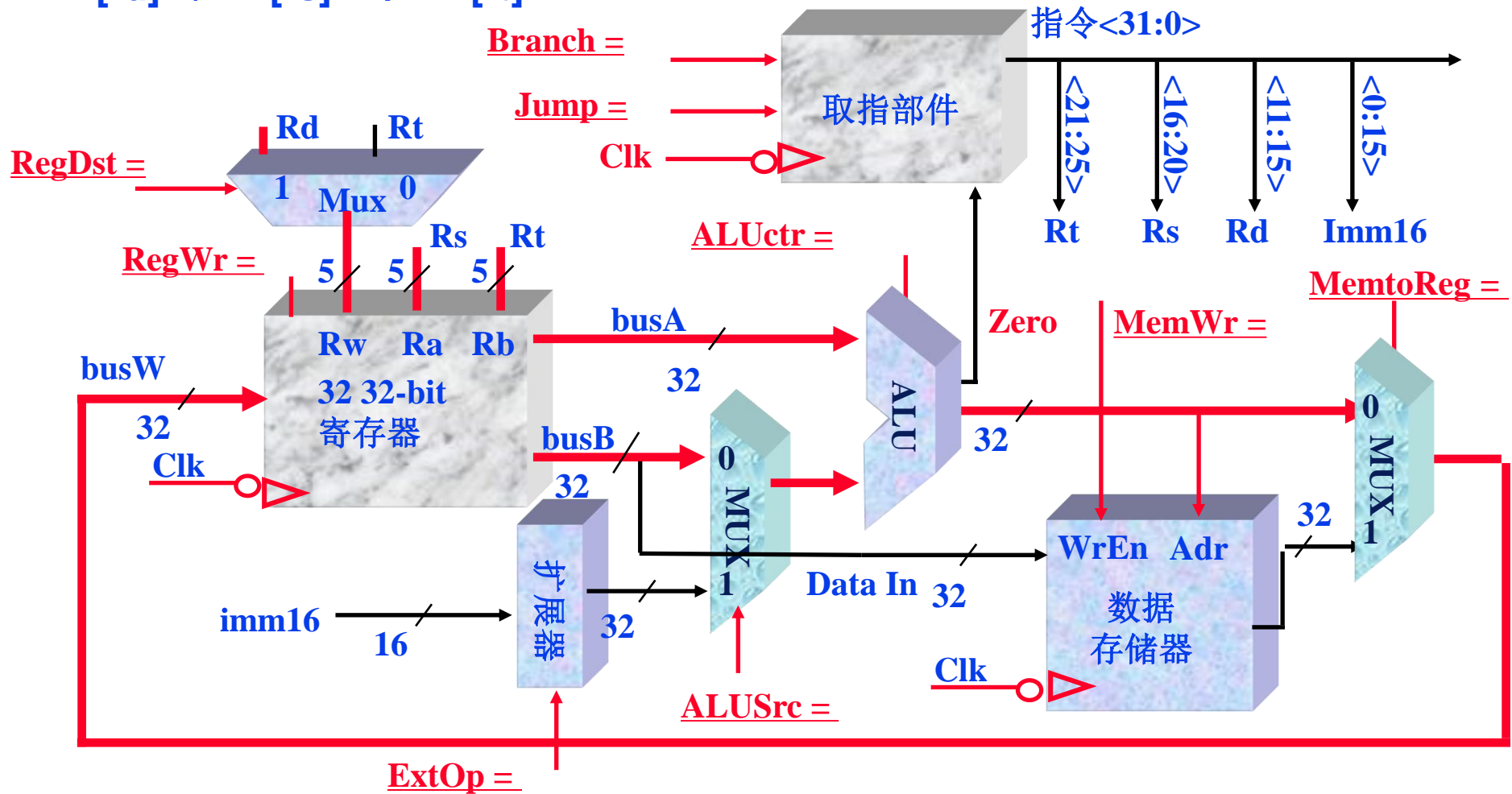

在加法和减法过程中的单周期数据通路

 


° $R[rd] \leftarrow R[rs] + / - R[rt]$

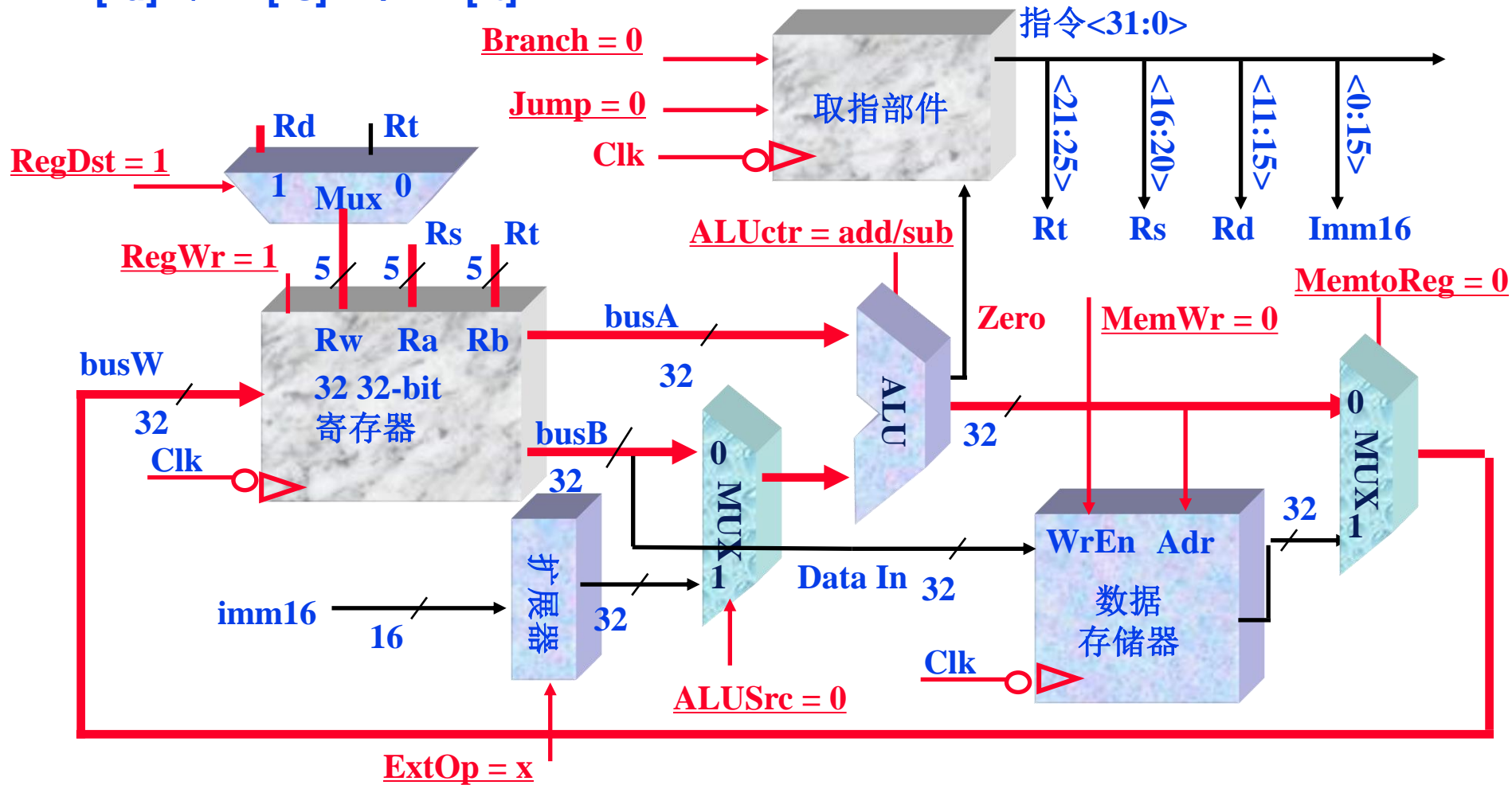


在加法和减法结束时的取指部件

° $PC \leftarrow PC + 4$


- 除了转移和跳转之外，每条指令的这一部分相同

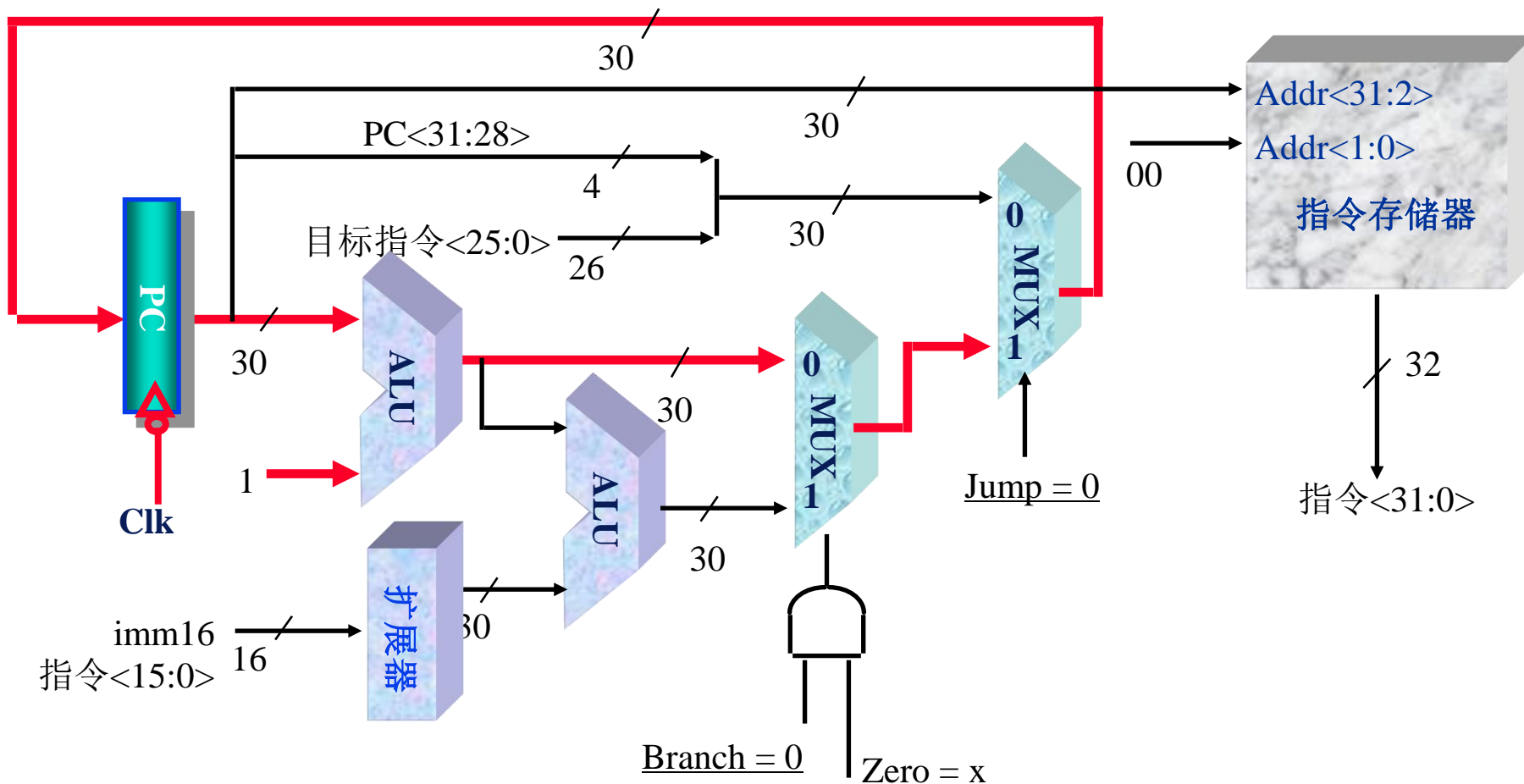


或立即数过程中的单周期数据通路

 

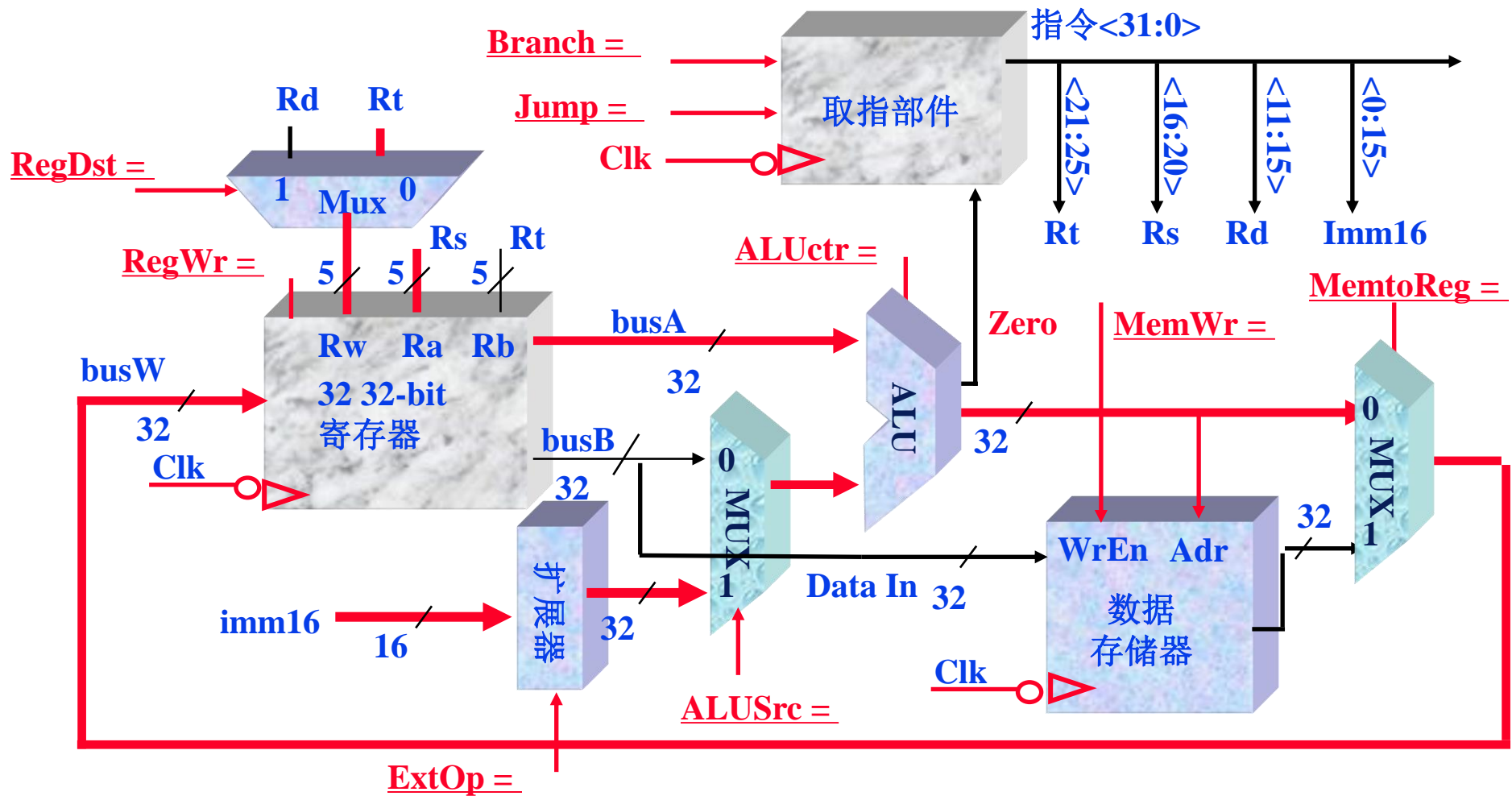
◦ $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}[Imm16]$




或立即数过程中的单周期数据通路

 

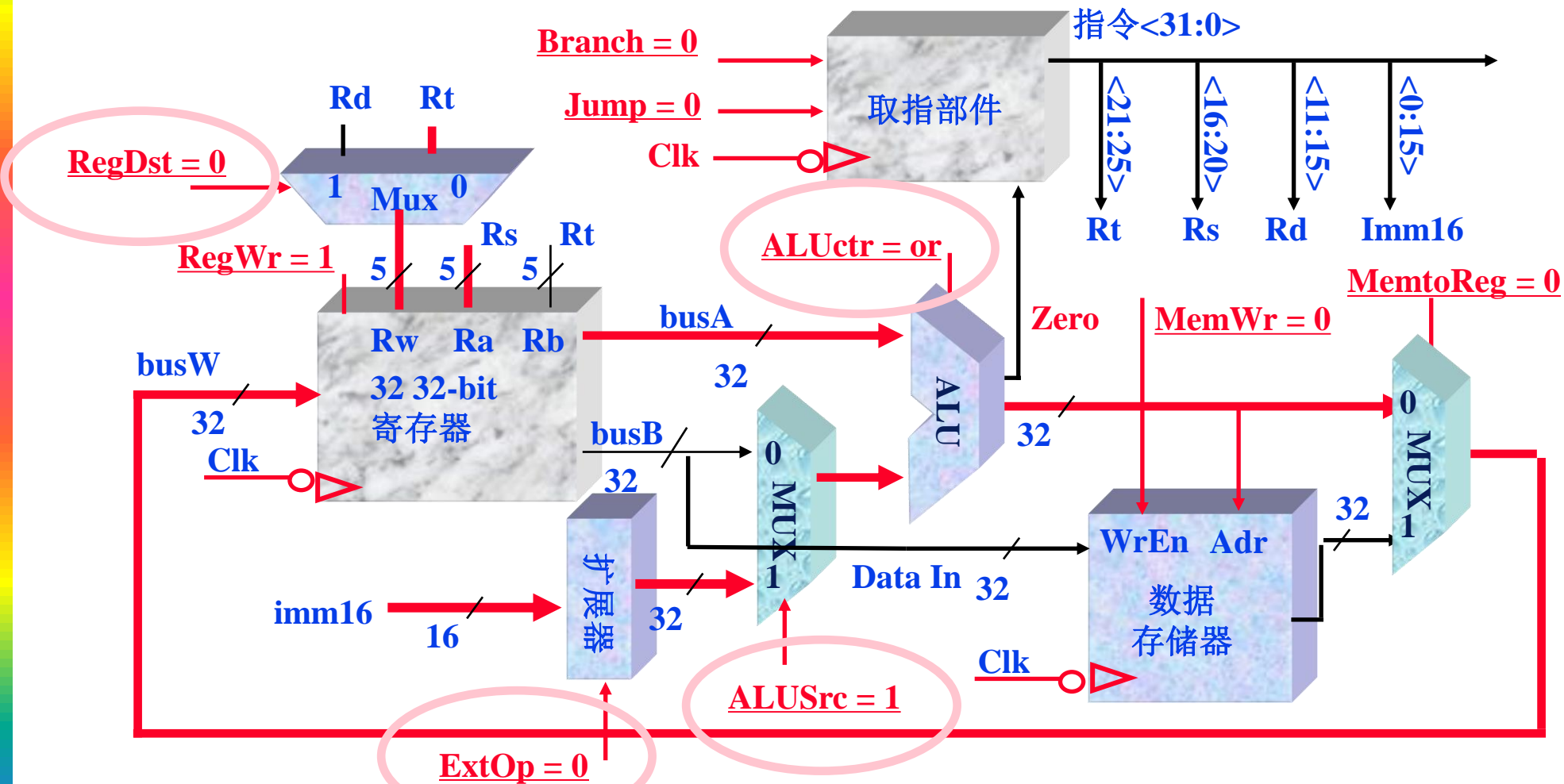
◦ $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}[Imm16]$




装入过程中的单周期数据通路

 

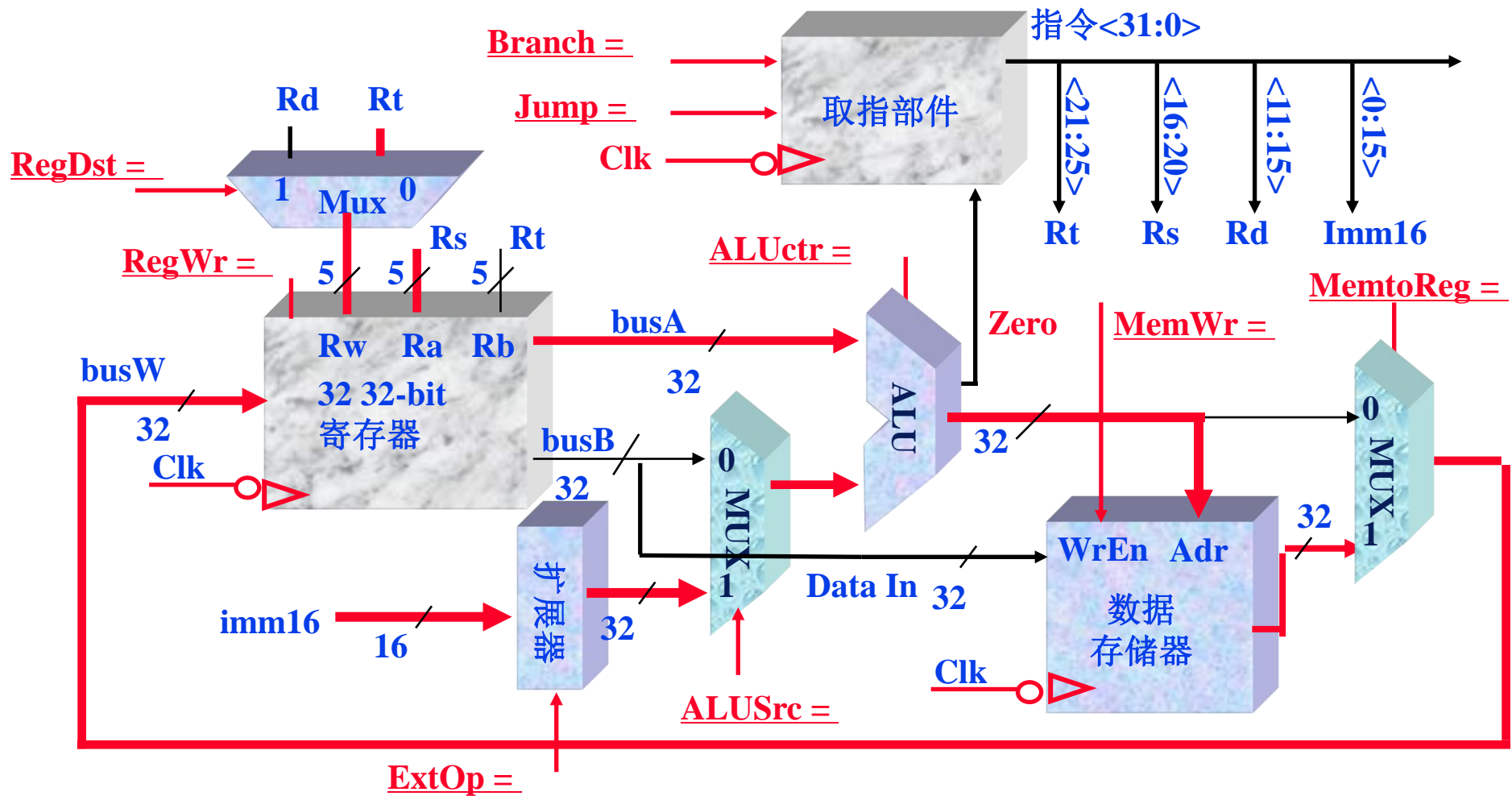
◦ $R[rt] \leftarrow \text{Data Memory } \{R[rs] + \text{SignExt}[\text{imm16}]\}$




装入过程中的单周期数据通路

 

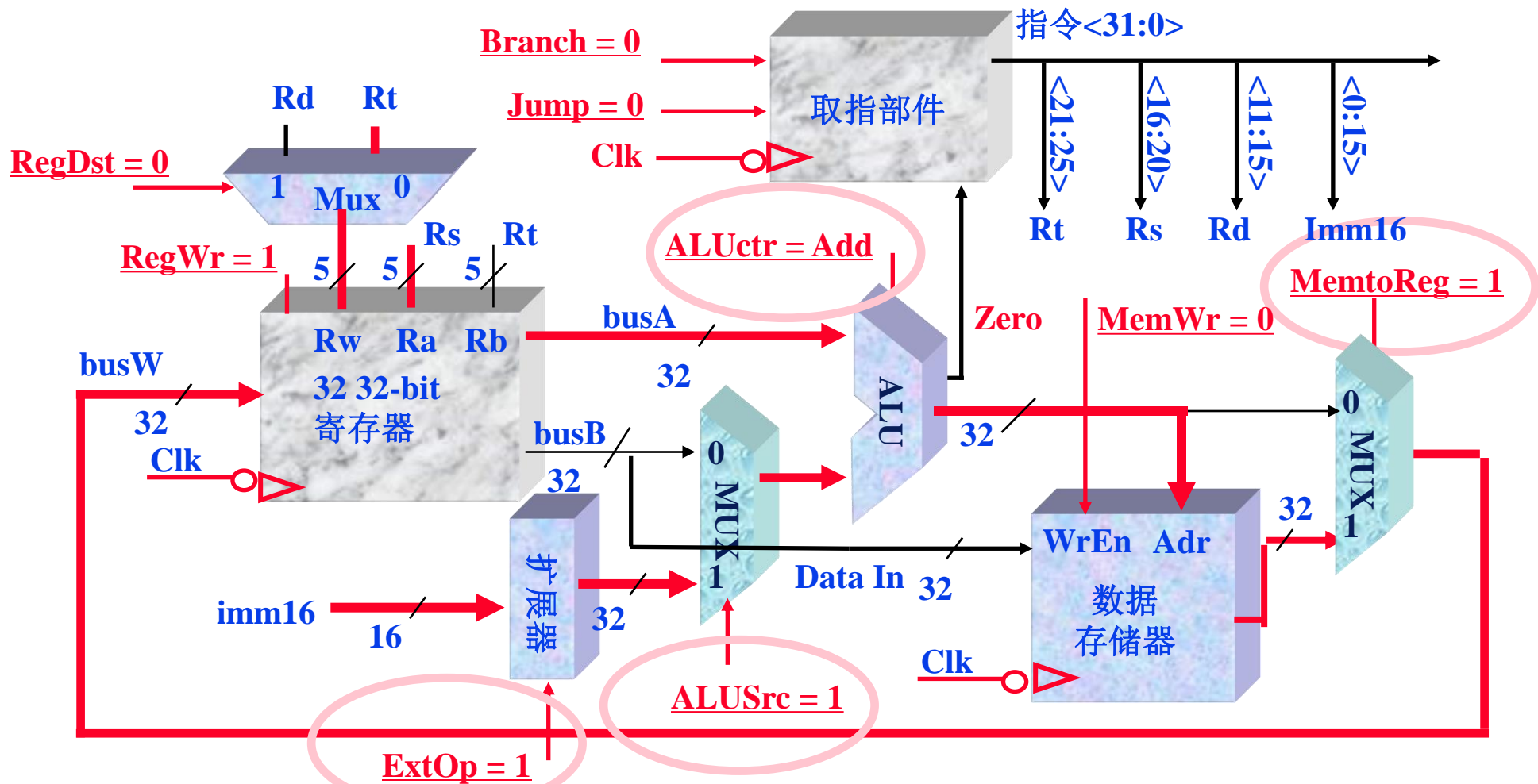
◦ $R[rt] \leftarrow \text{Data Memory } \{R[rs] + \text{SignExt}[imm16]\}$




存储过程中的单周期数据通路

 

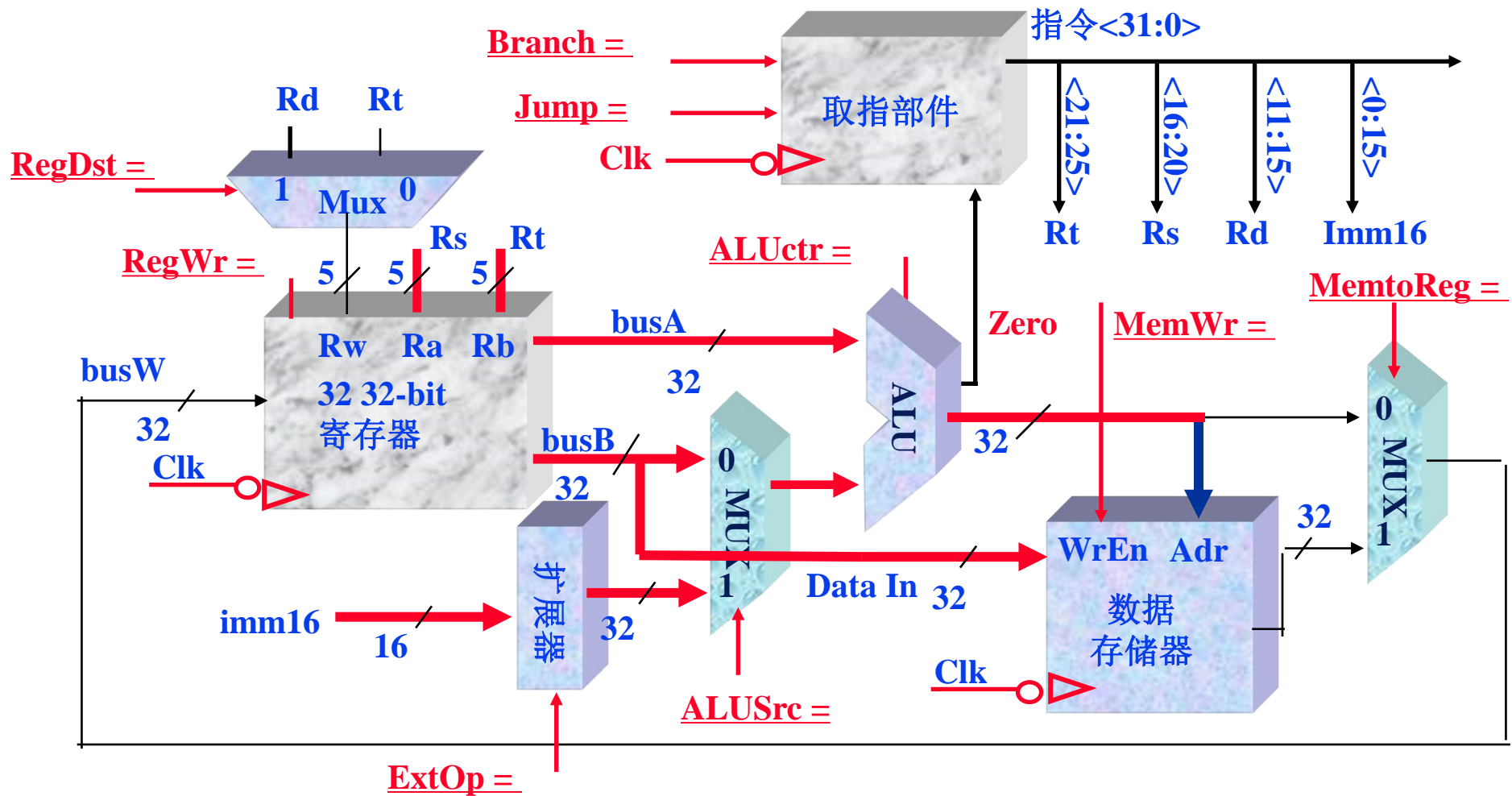
◦ Data Memory {R[rs] + SignExt[imm16]} \leftarrow R[rt]




存储过程中的单周期数据通路

 

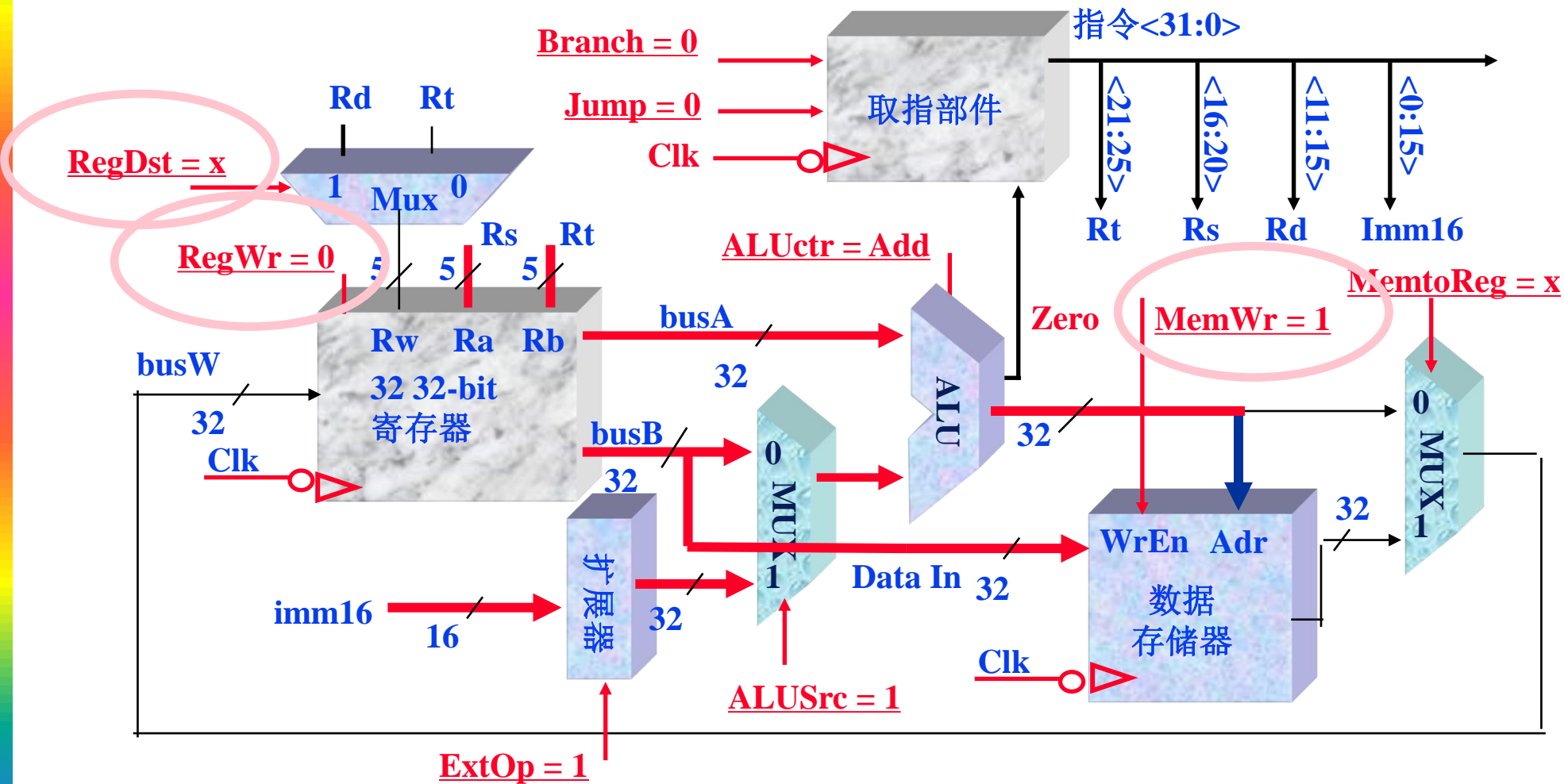
◦ Data Memory {R[rs] + SignExt[imm16]} \leftarrow R[rt]




转移过程中的单周期数据通路

 

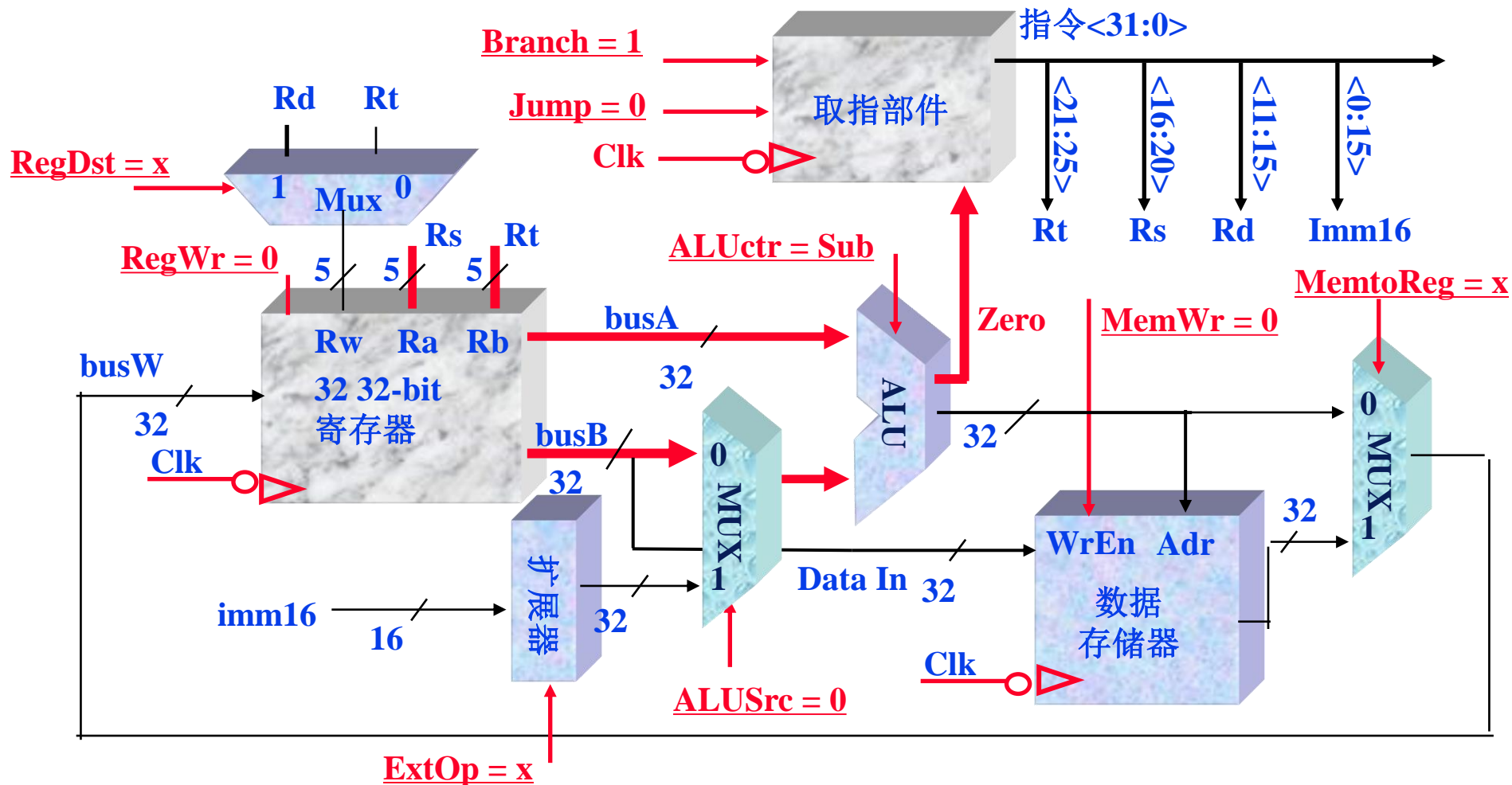
◦ if (R[rs] - R[rt] == 0) then Zero \leftarrow 1 ; else Zero \leftarrow 0



在转移结束时的取指部件

 

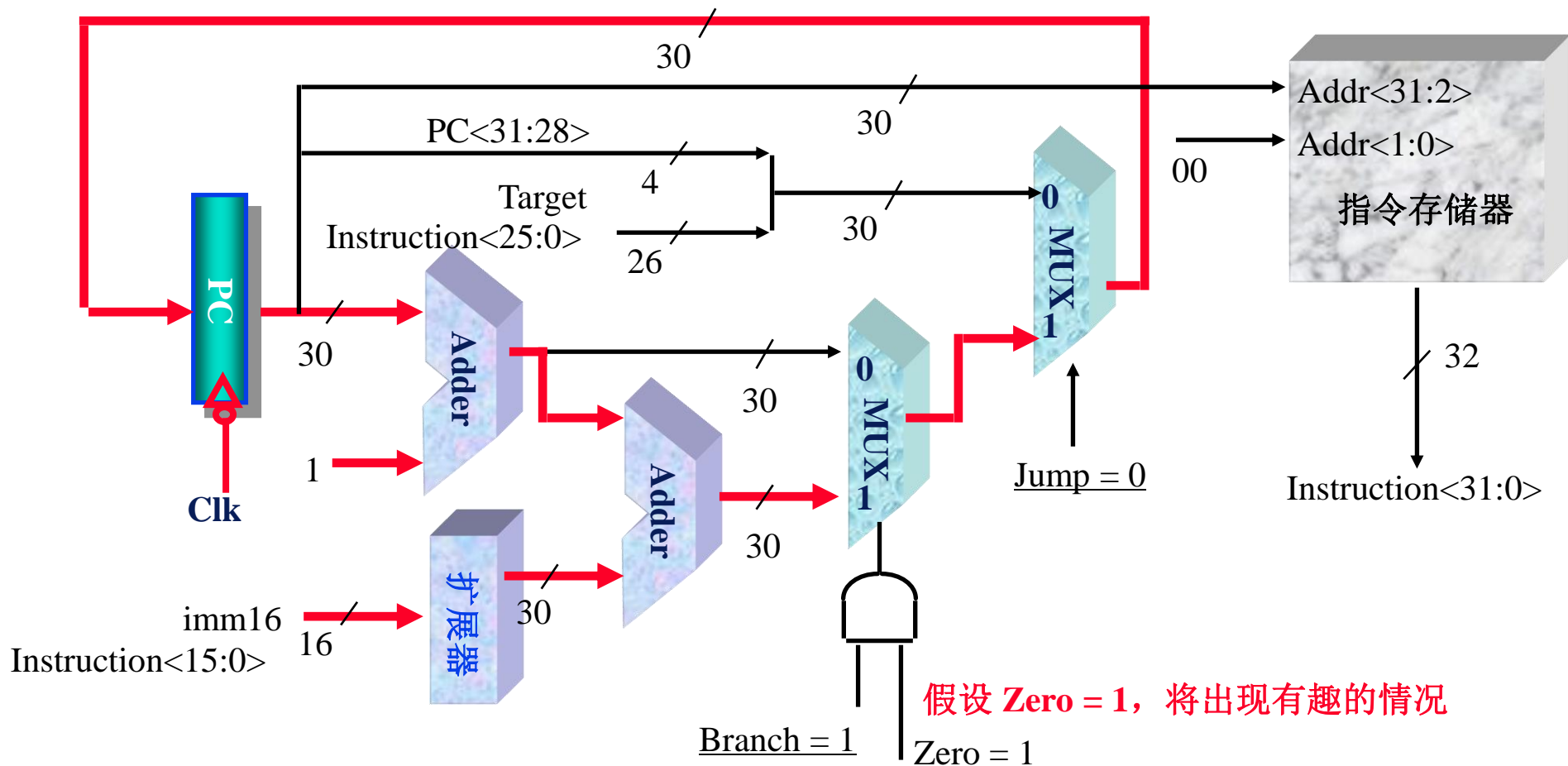
if (Zero == 1) then $PC = PC + 4 + \text{SignExt}[\text{imm16}] * 4$; else $PC = PC + 4$



跳转过程中的单周期数据通路




- **什么也不做！ 确认控制信号设置正确！**

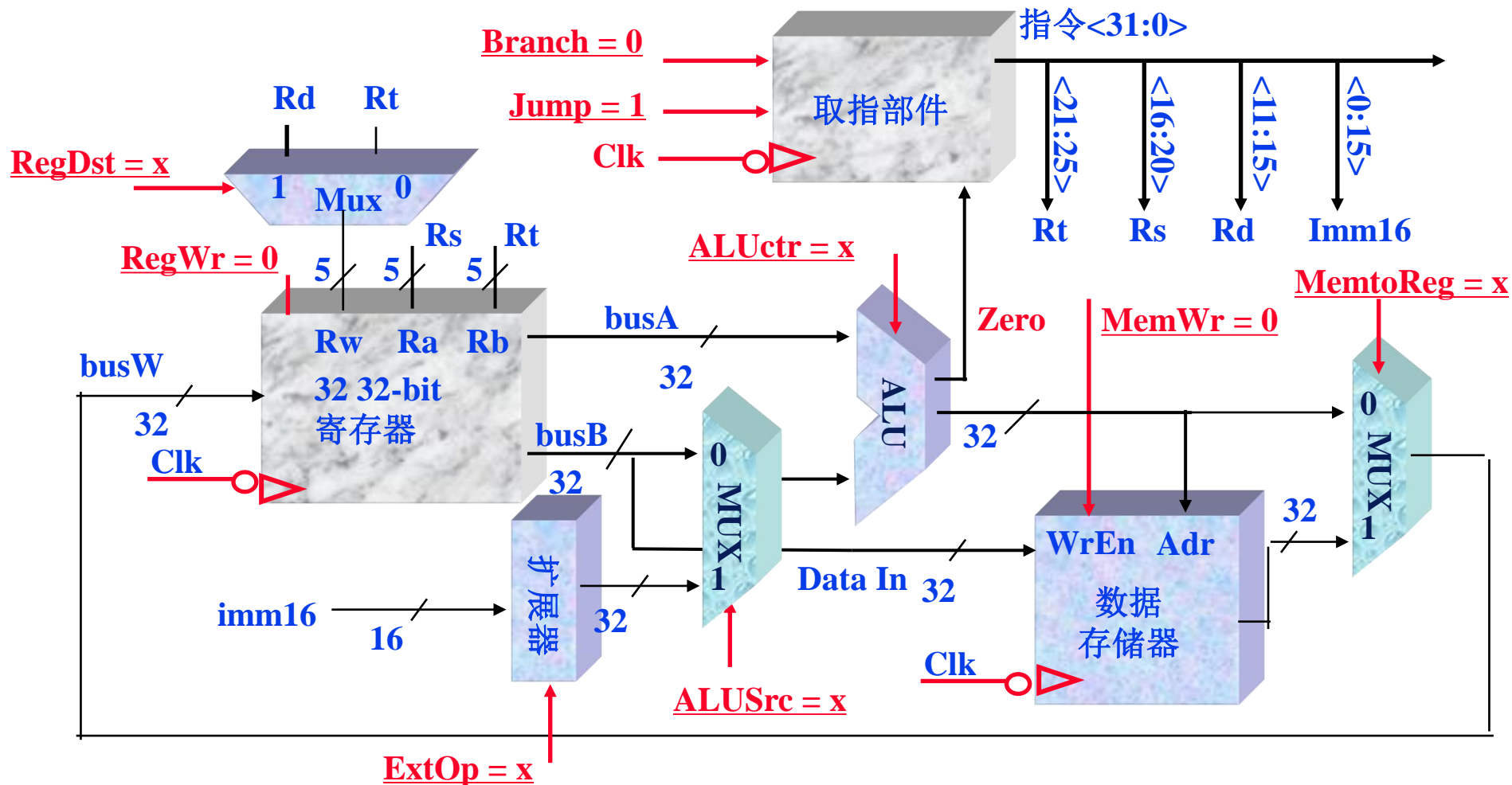


在跳转结束时的取指部件



 ° $PC \leftarrow PC\langle 31:29 \rangle \parallel \text{target}\langle 25:0 \rangle \parallel 0$



第四步 给定数据通路：RTL \Rightarrow 控制

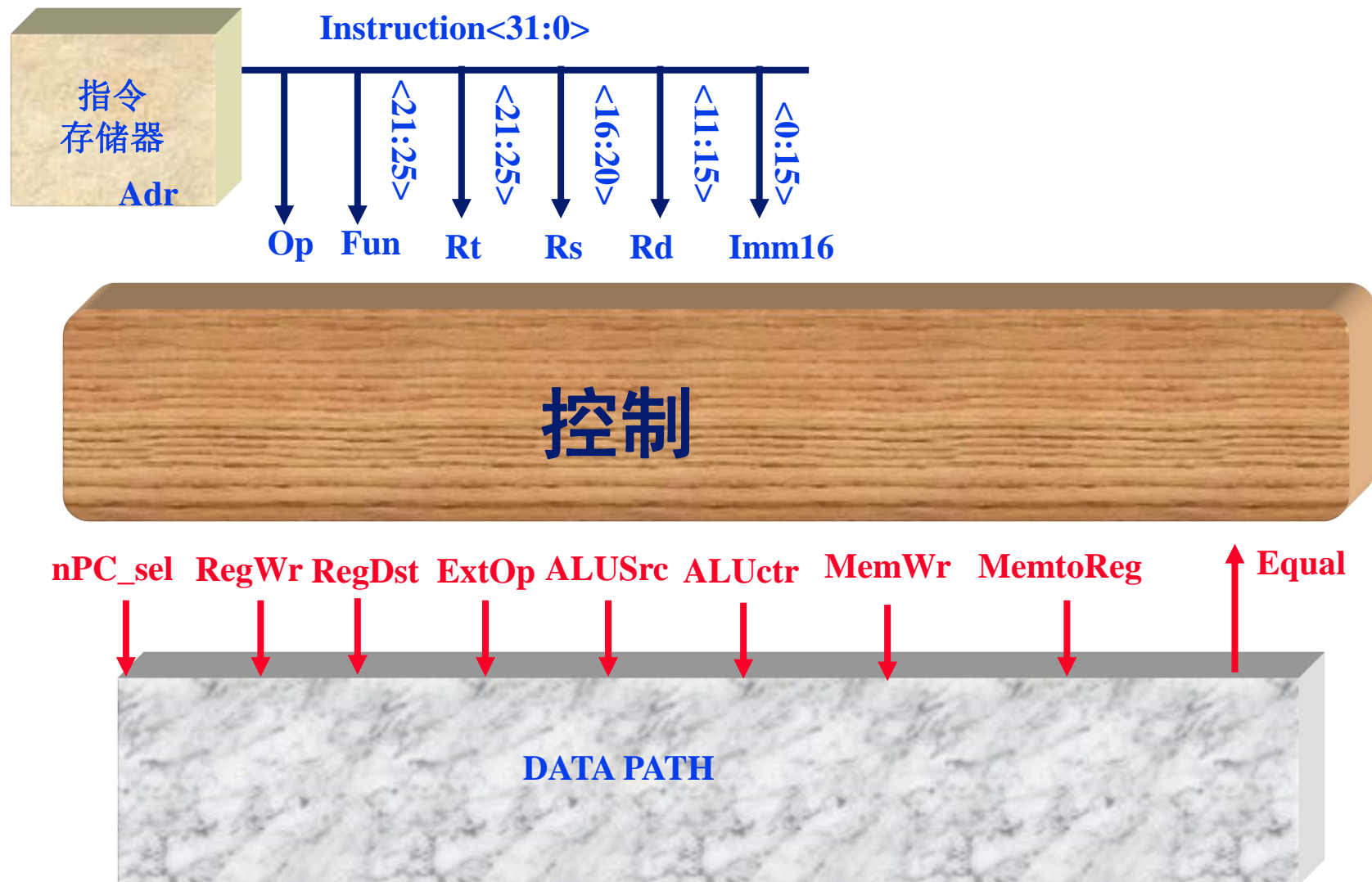


控制信号小结

func op	10 0000	10 0010	我们不关心 :-)				
	00 0000	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	add	sub	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	x	0	1	1	x	x
ALUctr<2:0>	Add	Subtract	Or	Add	Add	Subtract	xxx




局部译码 (Local Decoding) 的概念

op	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	0	1	1	x	x
ALUOp<N:0>	R-type	Or	Add	Add	Subtract	xxx

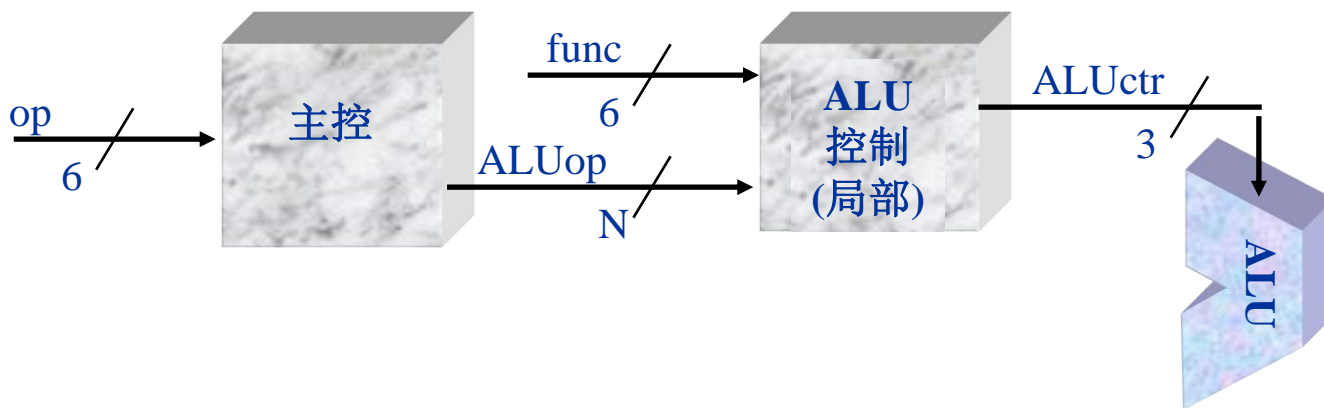

ALUop的编码

 

° ALUop需要 2位宽度来表示:


- (1) R型 指令
- 要求ALU执行下列操作的 I型指令:
 - (2) 或、(3) 加 和 (4) 减

° 为了完整实现 MIPS ISA, ALUop需要 3位来表示:

- (1) R型指令
- 要求ALU执行下列操作的 I型指令:
 - (2) 或、(3) 加、(4) 减 和 (5) 与 (例如: **andi**)

	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
ALUop (Symbolic)	R-type	Or	Add	Add	Subtract	xxx
ALUop<2:0>	1 00	0 10	0 00	0 00	0 01	xxx


Func场位的译码

 

	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
ALUOp (Symbolic)	R-type	Or	Add	Add	Subtract	xxx
ALUOp<2:0>	1 00	0 10	0 00	0 00	0 01	xxx



funct<5:0>	Instruction Operation
10 0000	add
10 0010	subtract
10 0100	and
10 0101	or
10 1010	set-on-less-than

 

ALUctr<2:0>	ALU Operation
000	And
110	Subtract
010	Add
001	Or
111	Set-on-less-than

ALUctr的真值表

ALUop (Symbolic)	R-type	ori	lw	sw	beq
	R-type	Or	Add	Add	Subtract
ALUop<2:0>	1 00	0 10	0 00	0 00	0 01

func<3:0>	Instruction Op.
0000	add
0010	subtract
0100	and
0101	or
1010	set-on-less-than

ALUop			func				ALU Operation	ALUctr		
bit<2>	bit<1>	bit<0>	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>		bit<2>	bit<1>	bit<0>
0	0	0	x	x	x	x	Add	0	1	0
0	x	1	x	x	x	x	Subtract	1	1	0
0	1	x	x	x	x	x	Or	0	0	1
1	x	x	0	0	0	0	Add	0	1	0
1	x	x	0	0	1	0	Subtract	1	1	0
1	x	x	0	1	0	0	And	0	0	0
1	x	x	0	1	0	1	Or	0	0	1
1	x	x	1	0	1	0	Set on <	1	1	1

ALUctr<2>的逻辑方程式

ALUop			func				ALUctr<2>
bit<2>	bit<1>	bit<0>	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>	
0	x	1	x	x	x	x	1
1	x	x	0	0	1	0	1
1	x	x	1	0	1	0	1

这使得可以不关心 func<3>

$$\begin{aligned} \text{ALUctr<2>} = & \text{!ALUop<2> \& ALUop<0> +} \\ & \text{ALUop<2> \& !func<2> \& func<1> \& !func<0>} \end{aligned}$$

ALUctr<1>的逻辑方程式

ALUop			func				ALUctr<1>
bit<2>	bit<1>	bit<0>	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>	
0	0	0	x	x	x	x	1
0	x	1	x	x	x	x	1
1	x	x	0	0	0	0	1
1	x	x	0	0	1	0	1
1	x	x	1	0	1	0	1


°
$$\text{ALUctr<1>} = \text{!ALUop<2>} \ \& \ \text{!ALUop<1>} \ + \text{!ALUop<2>} \ \& \ \text{ALUop<0>} +$$
$$\text{ALUop<2>} \ \& \ \text{!func<2>} \ \& \ \text{!func<0>}$$

ALUctr<0>的逻辑方程式

ALUop			func				ALUctr<0>
bit<2>	bit<1>	bit<0>	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>	
0	1	x	x	x	x	x	1
1	x	x	0	1	0	1	1
1	x	x	1	0	1	0	1

$$\begin{aligned} \circ \text{ALUctr<0>} &= \text{!ALUop<2>} \& \text{ALUop<1>} \\ &+ \text{ALUop<2>} \& \text{!func<3>} \& \text{func<2>} \& \text{!func<1>} \& \text{func<0>} \\ &+ \text{ALUop<2>} \& \text{func<3>} \& \text{!func<2>} \& \text{func<1>} \& \text{!func<0>} \end{aligned}$$

ALU的控制框图 (Control Block)

 

- $ALUctr<2> = !ALUop<2> \& ALUop<0> +$
 $ALUop<2> \& !func<2> \& func<1> \& !func<0>$
- $ALUctr<1> = !ALUop<2> \& !ALUop<1> + !ALUop<2> \& ALUop<0> +$
 $ALUop<2> \& !func<2> \& !func<0>$
- $ALUctr<0> = !ALUop<2> \& ALUop<1>$
 $+ ALUop<2> \& !func<3> \& func<2> \& !func<1> \& func<0>$
 $+ ALUop<2> \& func<3> \& !func<2> \& func<1> \& !func<0>$


第五步：每个控制信号的逻辑

- Branch \leq if (OP == BEQ) then 1 else 0
- Jump \leq if (OP == JUMP) then 1 else 0
- ALUsrc \leq if (OP == R-type) then RegB else Immed
- ALUctr \leq if (OP == R-type) then funct
 elseif (OP == ORi) then OR
 elseif (OP == BEQ) then Sub
 else Add
- ExtOp \leq _____
- MemWr \leq _____
- MemtoReg \leq _____
- RegWr: \leq _____
- RegDst: \leq _____

第五步：每个控制信号的逻辑

- Branch \leq if (OP == BEQ) then 1 else 0
- Jump \leq if (OP == JUMP) then 1 else 0
- ALUsrc \leq if (OP == R-type) then RegB else Immed
- ALUctr \leq if (OP == R-type) then funct
 elseif (OP == ORi) then OR
 elseif (OP == BEQ) then Sub?
 else Add
- ExtOp \leq if (OP == ORi) then Zero else Sign
- MemWr \leq (OP == Store)
- MemtoReg \leq (OP == Load)
- RegWr: \leq if ((OP == Store) || (OP == BEQ)) then 0 else 1
- RegDst: \leq if ((OP == Load) || (OP == ORi)) then 0 else 1

主控制器（主控）的真值表

 

op	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	0	1	1	x	x
ALUOp (Symbolic)	R-type	Or	Add	Add	Subtract	xxx
ALUOp <2>	1	0	0	0	0	x
ALUOp <1>	0	1	0	0	0	x
ALUOp <0>	0	0	0	0	1	x

RegWrite的真值表


op	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegWrite	1	1	1	x	x	x

◦ RegWrite = R-type + ori + lw


= !op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & !op<1> & !op<0> (R-type)

+ !op<5> & !op<4> & op<3> & op<2> & !op<1> & op<0> (ori)

 
+ op<5> & !op<4> & !op<3> & !op<2> & op<1> & op<0> (lw)



主控的PLA实现

 

单周期处理器

 

与实际MIPS处理器的区别

- 实际**MIPS**处理器 采用 延迟装入策略:

- **lw \$1, 100 (\$2)** // 装载寄存器 R1
- **add \$3, \$1, \$0** // 将R1的老数据传输到R3中
- **add \$4, \$1, \$0** // 将R1的新数据传输到R4中

- 在上述单周期处理器中, 装入的影响 没有 被延迟

- **lw \$1, 100 (\$2)** // 装载寄存器 R1
- **add \$3, \$1, \$0** //将R1的新数据传输到R3中


- 实际**MIPS**处理器对转移和跳转 采用 延迟转移策略:

- 指令地址: **0x00** **j 1000**
- 指令地址: **0x04** **add \$1, \$2, \$3**
- 指令地址: **0x1000** **sub \$1, \$2, \$3**

- 在上述单周期处理器中, 对转移和跳转 没有采用 延迟转移策略:

- 指令地址: **0x00** **j 1000**
- 指令地址: **0x1000** **sub \$1, \$2, \$3**

最坏情况的定时 (Load)

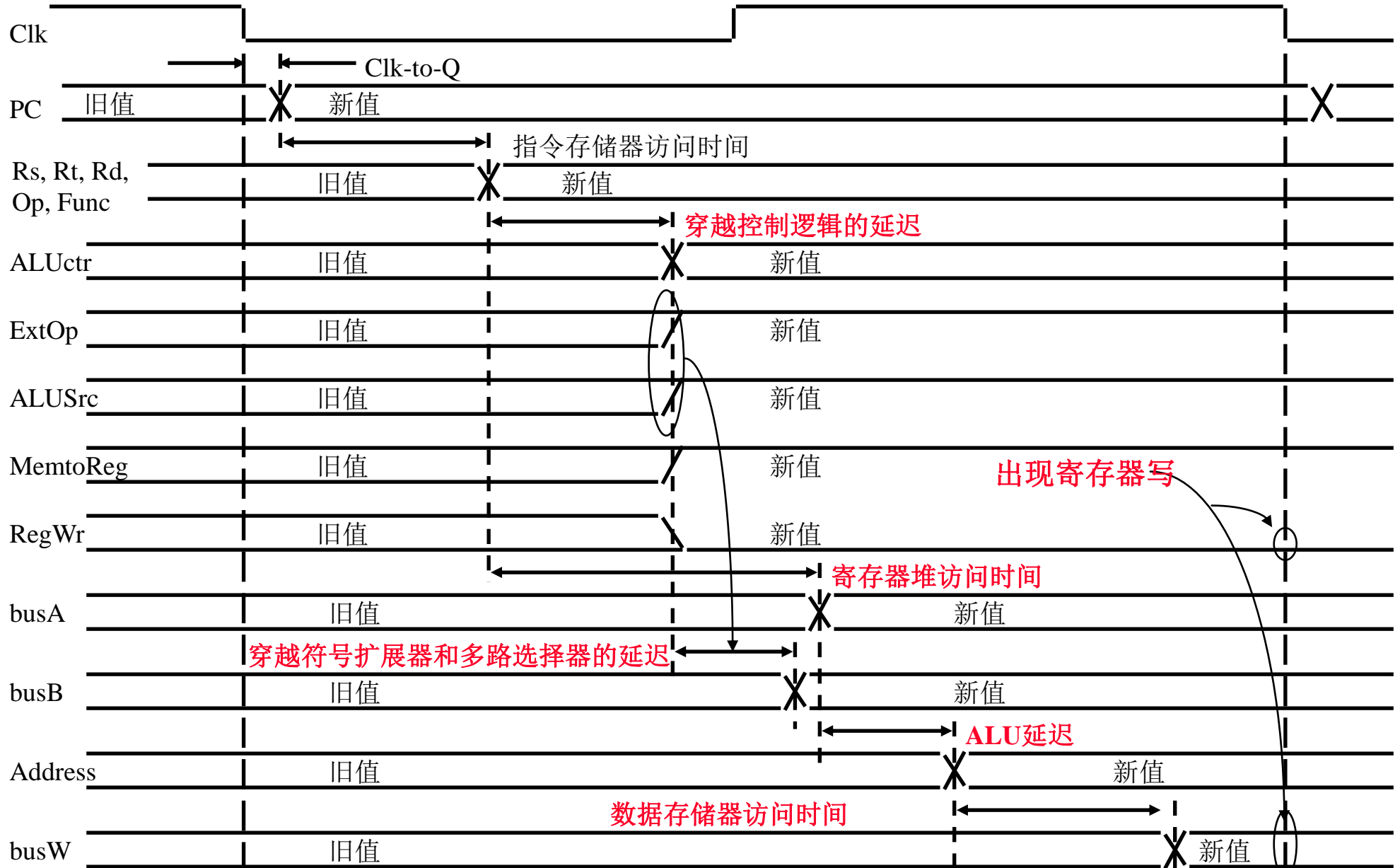

该单周期处理器的缺陷

- 时钟周期时间长:
 - 对于装入指令，周期时间必须足够长：
PC的Clock-to-Q +
指令存储器访问时间 +
寄存器堆访问时间 +
ALU延迟（地址计算） +
数据存储器访问时间 +
寄存器对建立时间 +
时钟歪斜
- 对于所有其他指令，周期时间都比所需的要长很多！

