



北京大学

第四讲 Verilog和FPGA

佟冬

tongdong@pku.edu.cn

微处理器研究开发中心 (MPRC)
计算机科学技术系

北京大学

课程回顾：布尔函数

□ 将一个开关函数 f 对于其变量每种可能取值的结果用表的形式表示。

– 1对应逻辑“真”；0对应逻辑“假”

□ 三个基本函数：与(AND)、或(OR)、非(NOT)的真值表

$a\ b$	$f(a, b) = a + b$
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

OR

$a\ b$	$f(a, b) = ab$
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

AND


a	$f(a) = \bar{a}$
0	1
1	0

NOT

课程回顾：布尔函数范式


积之和(Sum of product, SOP)

$$f(A, B, C) = AB + A'C + AC'$$

 

和之积(Product of sum, POS)
 
$$f(A, B, C) = (A' + B + C)(B' + C + D')(A + C' + D)$$



课程回顾：二进制在电路中的对应

□ 电信号和逻辑值

- 在电路中，用电压的高低来表示逻辑值

电信号		逻辑值	
		正逻辑	负逻辑
高电压H	V_H^{\max}	1 (真)	0 (假)
不稳定			
低电压L	V_L^{\min}	0 (假)	1 (真)

- 一个信号被置为逻辑1称为有效的或者真。
- 一个信号被清为逻辑0称为无效的或者假
- 高有效信号（正逻辑）和低有效信号（负逻辑）
- 信号的极性(Polarity)表示信号是高有效或是低有效

课程回顾：基本逻辑门


□ 与非门

a	b	$f_{NAND}(a, b) = ab$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L


(b)

 

(c)

 

(d)

 


(e)


- (a) 与非门的逻辑功能
- (b) 与非门的电子功能
- (c) 标准符号表示
- (d) 替代符号（负逻辑）
- (e) IEEE 块符号表示

课程回顾：与非门的特性


□ AND, OR, NOT门可以仅用NAND门来构造

 

AND gate

 

NOT gate

 

OR gate

课程回顾：与非门的开关模型


□ 与非门(NAND)

a	b	$f_{NAND}(a, b) = ab$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(a)

A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L


(b)

 



(c)

 

(d)

 


(e)

  

课程回顾：CMOS与非门(NAND)


(a)

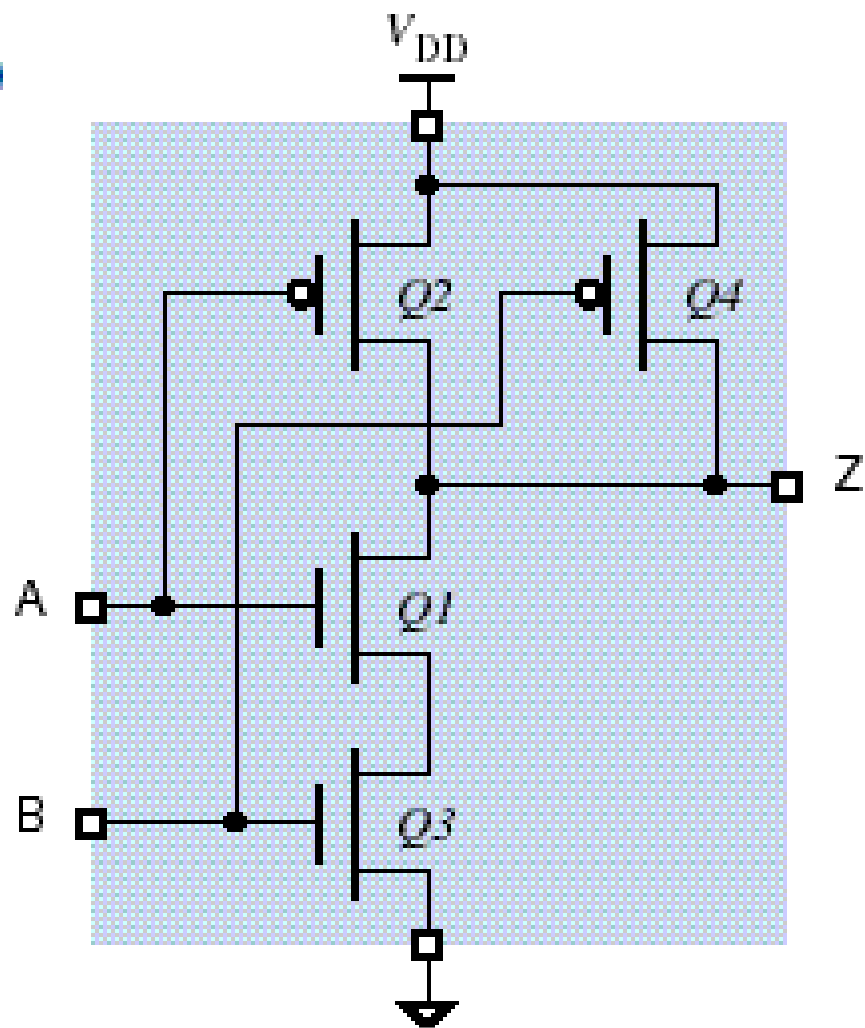

(b)


A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	H
H	L	on	off	off	on	H
H	H	on	off	on	off	L

(c)

 

组合电路分析与设计

□ 组合电路的分析与综合

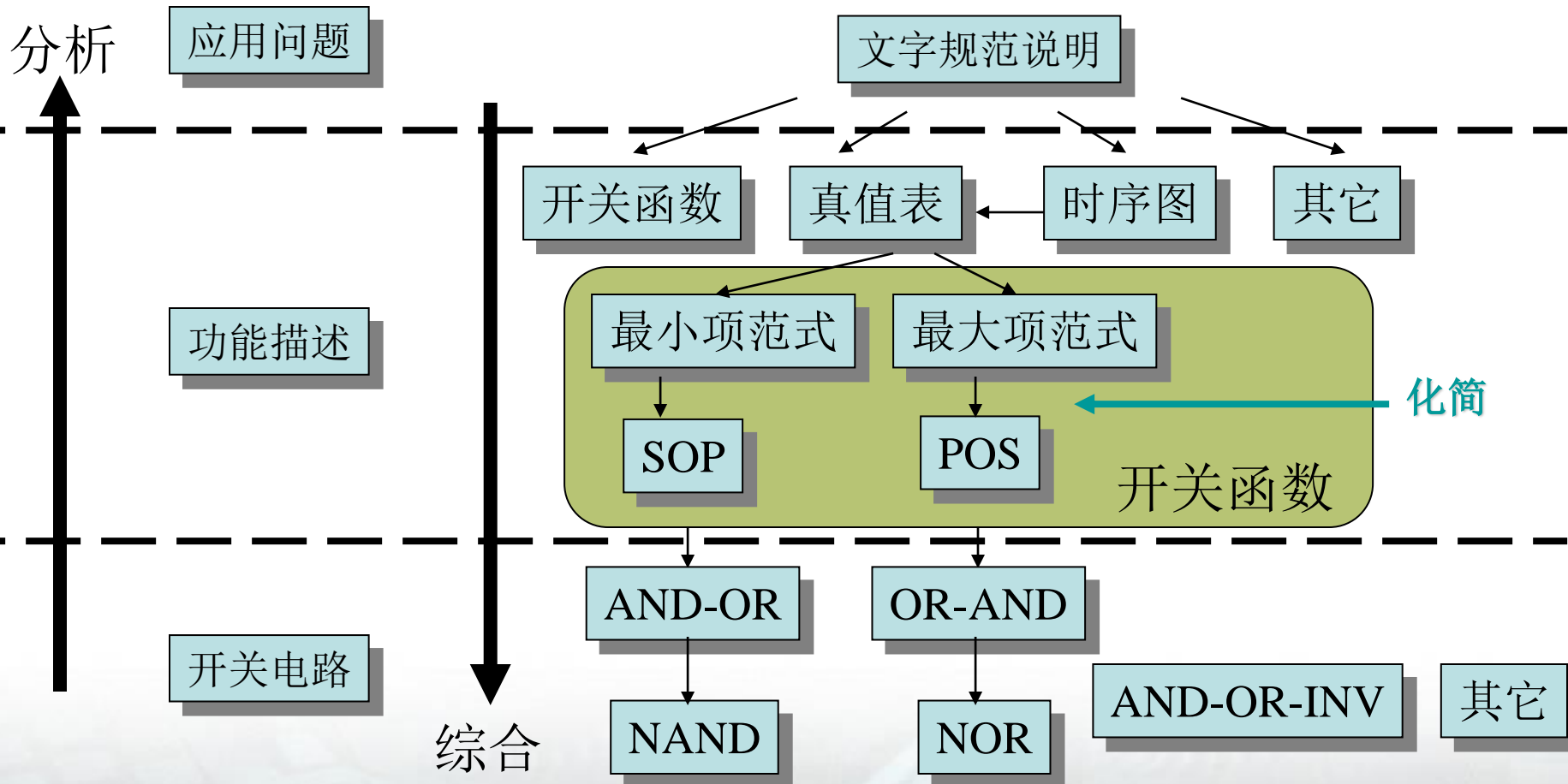



Verilog 硬件描述语言



数字电路的表示法

- 物理器件 Physical devices (transistors, relays)
- 开关 **Switches**
- 真值表 **Truth tables**
- 布尔代数 **Boolean algebra**
- 逻辑门 **Logic Gates**
- 波形图 **Waveform**
- 有穷状态行为 **Finite state behavior**
- 寄存器传输行为 **Register-transfer behavior**
- 并发抽象描述 Concurrent abstract specification

硬件描述语言

Hardware description languages (HDL)

- 在多种抽象级别上描述硬件
- 结构级描述 (Structural description)
 - 原理图的文本替代
 - 功能模块(module)的模块层次化组合
- 行为级/功能级描述 (Behavioral/functional description)
 - 描写模块做什么？而不描述如何做
 - 可综合产生模块电路
- 模拟语义

硬件描述语言HDLs

- ❑ Abel (~1983) - Data-I/O开发
 - 面向可编程逻辑器件
 - 对状态机的支持不够得好
- ❑ ISP (~1977) – CMU研究项目
 - 面向模拟，不能综合
- ❑ Verilog (~1985) - Gateway 开发 (被Cadence合并)
 - 类Pascal和C语言
 - 延迟delays只在模拟器中有效
 - 很容易有效地编程
- ❑ VHDL (~1987) – 美国国防部DoD发起的标准
 - 类Ada语言 (着重于可复用性和可维护性)
 - 显式的模拟语义
 - 很通用但也很繁琐

HDL和编程语言的关系

□ 程序结构Program Structure

- 多次例化相同类型的模块
- 通过原理图表明模块之间的连接关系
- 模块的层次化结构

□ 赋值Assignment

- 连续赋值continuous assignment (逻辑始终计算)
- 传播延迟propagation delay (计算耗费时间)
- 信号时序非常重要 (计算的结果何时产生效果)

□ 数据结构Data structures

- 位宽显式的拼写出来, 不支持动态结构
- 不支持指针

□ 并行性Parallelism

- 硬件是自然地并行运行 (必须支持多线程)
- 赋值并行的发生 (不仅仅是串行执行的)

事件驱动模拟：硬件是并行的！

U.S. Patent

Dec. 9, 1997

Sheet 3 of 8

5,696,94

U.S. Patent

Dec. 9, 1997

Sheet 5 of 8

5,696,942

Patent

Dec. 9, 1997

Sheet 6 of 8

5,696,942

 


FIG. 3

 


FIG. 4

 


FIG. 5a

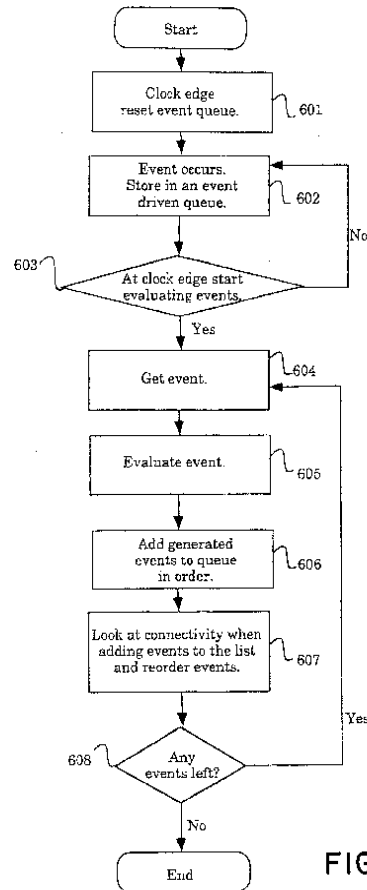


FIG. 6a

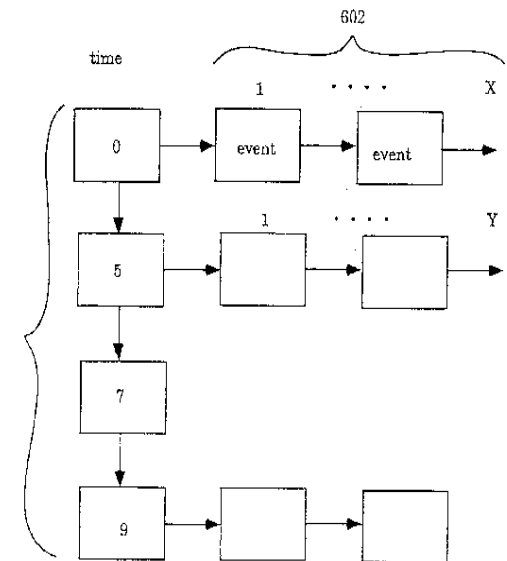


FIG. 6b

HDL和组合逻辑

- ❑ **Modules:** 说明输入，输出，双向和内部信号
- ❑ **连续赋值:** 一个门的输出任何时刻都是输入的函数结果（不需要调用）
- ❑ **传播延迟:** 输入影响输出的时间和延迟的概念
- ❑ **构成Composition:** 通过线将模块连接在一起
- ❑ **层次化:** 模块分解成一些功能模块

组合电路的Verilog描述

□ 类型：

- Input/output
- Wire
- Reg

□ 赋值：

- Assign
- 阻塞赋值=
- 选择赋值

□ Always @()

- 敏感向量表
- if-else
- case/casex

□ 信号的合并与拆分

Verilog模块定义- module-endmodule

```
Module xor_gate (z, a, b);    // 模块定义
    input a, b;               // 输入端口定义
    output z;                 // 输出端口定义

    <模块内功能描述>

endmodule                    // 模块结束
```

异或门XOR的Verilog结构级描述

```
Module xor_gate (z, a, b);           // 模块定义
    input a, b;                       // 输入端口定义
    output z;                         // 输出端口定义
    wire abar, bbar, t1, t2          // 连线定义

    not_gate inva(abar, a);           // 实例化一个非门inva
    not_gate invb(bbar, b);           // 实例化一个非门invb
    and_gate and1(t1, a, bbar);       // 实例化一个与门and1
    and_gate and2(t2, b, abar);       // 实例化一个与门and2
    or_gate or1(z, t1, t2);           // 实例化一个或门or1
endmodule                             // 模块结束
```

异或门的Verilog行为级描述- always @()

```
Module xor_gate (z, a, b);           // 模块定义
    input a, b;                       // 输入端口定义
    output z;                         // 输出端口定义
    reg z;                           // 寄存器定义

    always @ (a, b) begin            // @() 敏感向量表
                                        // a或b值变化时才执行
        z = a ^ b;                  // 位异或计算;
        // always体中的=只能对reg类型赋值
    end                               // always结束
endmodule                           // 模块结束
```

Verilog运算符和优先级

	运算符	含义
H i g h e s t	~	NOT
	*, /, %	MUL, DIV, MOD
	+, -	PLUS, MINUS
	<<, >>	逻辑左移/逻辑右移
	<<<, >>>	算术左移/算术右移
	<, <=, >, >=	相对比较
	==, !=	相等比较
L o w e s t	&, ~&	AND, NAND
	^, ~^	XOR, XNOR
	, ~	OR, NOR
	?:	条件

Verilog中的always中的阻塞赋值

```
Module xor_gate (z, a, b);           // 模块定义
    input a, b;                       // 输入端口定义
    output z;                         // 输出端口定义
    reg temp, z;                      // 寄存器定义

    always @ (a, b) begin             // @() 敏感向量表 //@(*)
                                        // a或b值变化时才执行
        temp = a ^ b;                // 阻塞赋值;
        z = temp;                    // z = a ^ b;
    end                               // always结束
endmodule                             // 模块结束
```

异或门的Verilog行为级描述- if-else

```
Module xor_gate (z, a, b);           // 模块定义
    input a, b;                       // 输入端口定义
    output z;                         // 输出端口定义
    reg z;                           // 寄存器定义

    always @ (a, b) begin            // @() 敏感向量表
        // a或b值变化时才执行
        if (a) z=~b else z = b;      // 0通过1取反
    end                               // always结束

endmodule                            // 模块结束
```

Verilog数值的表示

数字	位	基数	值	存储
3'b101	3	2	5	101
'b11	?	2	3	000... 0011
8'b11	8	2	3	00000011
8'b1010_1011	8	2	171	10101011
3'd6	3	10	6	110
6'o42	6	8	34	100010
8'hAB	8	16	171	10101011
42	?	10	42	00... 0101010

异或门的verilog行为级描述- case()

```
Module xor_gate (z, a, b);           // 模块定义
    input a, b;                       // 输入端口定义
    output z;                         // 输出端口定义
    reg z;                            // 寄存器定义

    always @ (a, b) begin             // @() 敏感向量表
        case(a)                       // case体
            1'b0: z = b;              // 0通过
            1'b1: z = ~b;             // 1取反
            default: z = x;           // 默认输出
        endcase                       // case结束
    end                               // always结束
endmodule                             // 模块结束
```

异或门的verilog行为级描述- assign

```
Module xor_gate (z, a, b);    // 模块定义
    input a, b;               // 输入端口定义
    output z;                 // 输出端口定义

    assign z = a ^ b;         // 无论输入值是否
                                // 变化都执行

    // assign 可以对output, reg, wire类型赋值

endmodule                    // 模块结束
```

Verilog中的- assign阻塞赋值

```
Module xor_gate (z, a, b);    // 模块定义
    input a, b;               // 输入端口定义
    output z;                 // 输出端口定义
    wire temp;                // 连线定义

    assign temp = a ^ b;      // 阻塞赋值
    assign z = temp;          // z = a ^ b;

endmodule                     // 模块结束
```

Verilog中的 assign阻塞赋值的并行性

```
Module xor_gate (z, a, b);    // 模块定义
    input a, b;               // 输入端口定义
    output z;                 // 输出端口定义
    wire temp;                // 连线定义

    assign z = temp;           // z = a ^ b;
    assign temp = a ^ b;       // 阻塞赋值
    // 交换顺序仍然正确，描述的硬件是一样的

endmodule                     // 模块结束
```

异或门的verilog行为级描述-选择assign

```
module xor_gate (z, a, b);    // 模块定义
    input a, b;              // 输入端口定义
    output z;                // 输出端口定义

    assign z = (a) ? ~b : b;  // 0通过1取反

endmodule                    // 模块结束
```

1-bit全加器进位的verilog行为级描述-casex

```
module add1( cout, a, b, cin);  
    input a, b, cin;  
    output cout;  
    reg cout;  
  
    always @(a, b) begin  
        casex({a, b, cin})  
            // 3位输入为1的个数：大于等于2，进位1; 小于等于1，进位0  
            3'b11x, 3'b1x1, 3'bx11: cout = 1;  
            3'b00x, 3'b0x0, 3'bx00: cout = 0;  
            default: cout = 1'bx;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

2-bit全加器的verilog行为级描述-信号连接

```
module adder2(s, cout, a, b, cin)
    input [1:0] a,b;           // 2-bit输入信号
    input cin;                 // 1-bit输入信号
    out [1:0] s;               // 2-bit输出信号
    out cout;                  // 1-bit输出信号

    assign {cout, s} = a  + b  + cin; // 信号连接
    //      1bit  2bit  2bit  2bit  1bit
endmodule
```

2-bit全加器的Verilog行为级描述-信号连接

```
module adder2(s, cout, a, b, cin)
    input [1:0] a,b;           // 2-bit输入信号
    input cin;                 // 1-bit输入信号
    out [1:0] s;               // 2-bit输出信号
    out cout;                  // 1-bit输出信号
    reg [1:0] s;               // 2-bit寄存器
    reg cout;                  // 1-bit寄存器

    always @ (a, b, cin) begin
        {cout, s} = a + b + cin; // 信号连接
    end
endmodule
```


2-bit 全加器的Verilog行为级描述- 信号连接

```
module adder2(in5, out2)
    input [4:0] in5;           // 5-bit输入信号
    out [2:0] out3;           // 2-bit输出信号
    wire [1:0] a, b, s;       // 2-bit连线
    wire cin, cout;          // 1-bit连线

    assign {a, b, cin} = in5; //信号连接
    // a = in5[4:3]; b = in5[2:1]; cin = in5[0];
    assign {cout, s} = a + b + cin; //信号连接
    assign out3 = {cout, s};       //信号连接

endmodule
```

测试平台Testbench

```
module testbench1();  
    reg a, b, c;  
    wire y;  
  
    // instantiate device under test  
    sillyfunction dut(a, b, c, y);  
  
    // apply inputs one at a time  
    initial begin  
        a = 0; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        a = 1; b = 0; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
        b = 1; c = 0; #10;  
        c = 1; #10;  
    end  
endmodule
```

Lab2: 二进制和BCD的转换模块

- ❑ 4月1日 24:00之前提交
- ❑ 要求所有的命名都以学号后两位结尾!!!
 - name_<学号后两位>
- ❑ 将工程目录压缩成<学号>.zip文件
- ❑ 提交到教学网

8位二进制到BCD码的转换

操作	百位	十位	个位	二进制	
十六进制				A	B
开始				1 0 1 0	1 0 1 1
移位3次			1 0 1	0 1 0 1	1
加3			1 0 0 0	0 1 0 1	1
移位4		1	0 0 0 0	1 0 1 1	
移位5		1 0	0 0 0 1	0 1 1	
移位6		1 0 0	0 0 1 0	1 1	
移位		1 0 0 0	0 1 0 1	1	
加3		1 0 1 1	1 0 0 0	1	
移位	1	0 1 1 1	0 0 0 1		
结束 BCD	1	7	1		

思考：BCD码如何转二进制？其它特殊进制的算法呢？

二进制到BCD码的转换模块

```
module binary2BCD(  
    input [13:0] binary,  
    output reg [3:0] thousands,  
    output reg [3:0] hundreds,  
    output reg [3:0] tens,  
    output reg [3:0] ones  
);  
  
reg [29:0] shifter;  
integer i;  
  
always @(binary)  
begin  
    shifter[13:0] = binary;  
    shifter[29:14] = 0;  
  
    for (i = 0; i < 14; i = i+1) begin  
        if (shifter[17:14] >= 5)  
            shifter[17:14] = shifter[17:14] + 3;  
        if (shifter[21:18] >= 5)  
            shifter[21:18] = shifter[21:18] + 3;  
        if (shifter[25:22] >= 5)  
            shifter[25:22] = shifter[25:22] + 3;  
        if (shifter[29:26] >= 5)  
            shifter[29:26] = shifter[29:26] + 3;  
        shifter = shifter << 1;  
    end  
    thousands = shifter[29:26];  
    hundreds = shifter[25:22];  
    tens = shifter[21:18];  
    ones = shifter[17:14];  
end  
endmodule
```

组合电路的实现技术

□ 标准逻辑门Standard gates

- 逻辑门封装芯片, 标准单元库

□ 规整逻辑Regular logic

- 多选器multiplexers
- 译码器decoders

□ 两级可编程逻辑Two-level programmable logic

- PALs, PLAs,

□ 存储器实现逻辑

- ROMs
- 现场可编程门阵列(Field-Programming Gate Array, FPGA)

存储器和组合逻辑

□ 用存储器组合逻辑实现

$$F0 = A' B' C + A B' C' + A B' C$$


$$F1 = A' B' C + A' B C' + A B C$$

$$F2 = A' B' C' + A' B' C + A B' C'$$

$$F3 = A' B C + A B' C' + A B C'$$

A	B	C	F0	F1	F2	F3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0

真值表

 


框图

Xilinx FPGA概述

□ FPGA Field Programmable Gate Array

— 现场可编程门阵列

 

Xilinx FPGA概述

□ 所有的Xilinx FPGAs都包含相同的基本资源

– 逻辑资源Logic Resources

- 片(Slices)组成CLB(Configurable Logic Block 可配置逻辑块)
 - 包含组合逻辑和寄存器资源
- 存储器Memory
- 乘法器Multipliers

– 互连资源Interconnect Resources

- 可编程互连资源Programmable interconnect
- 输入输出块IOBs
 - FPGA与外部的接口

– 其它资源Other resources


- 全局时钟缓冲器Global clock buffers
- 边缘检测逻辑Boundary scan logic




6-Input LUT with Dual Output

□ 6-input LUT 包含两个共用输入的5-input LUTs

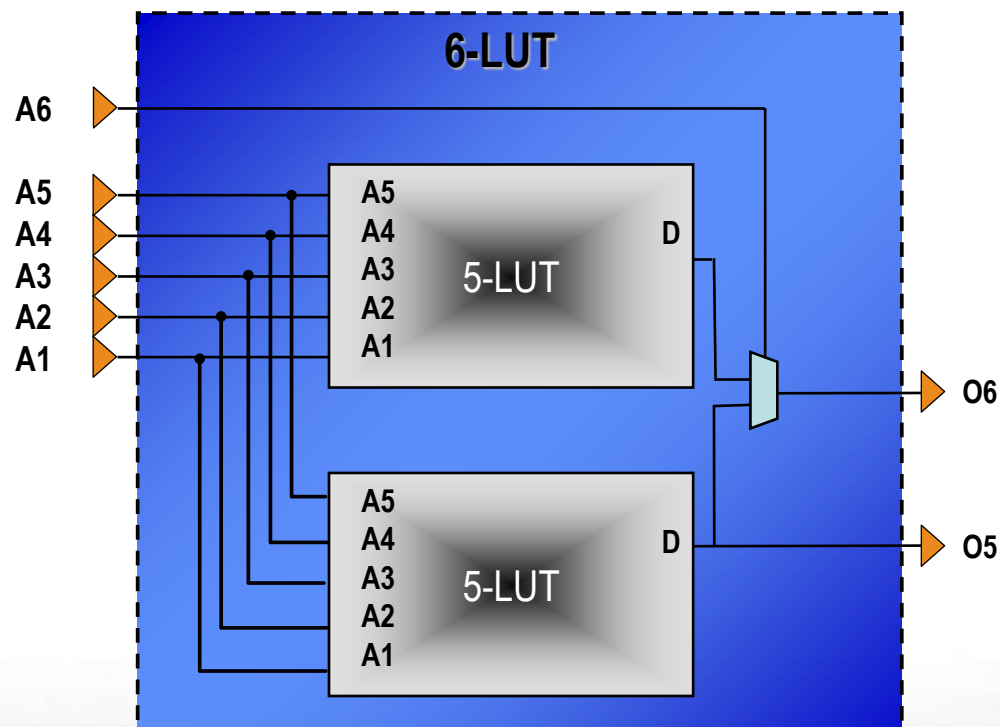
- 影响一个6-input LUT最优速度
- 一个或者两个输出
- 任意6变量的函数
- 两个独立的5变量函数



输入输出块(IOB)的结构图

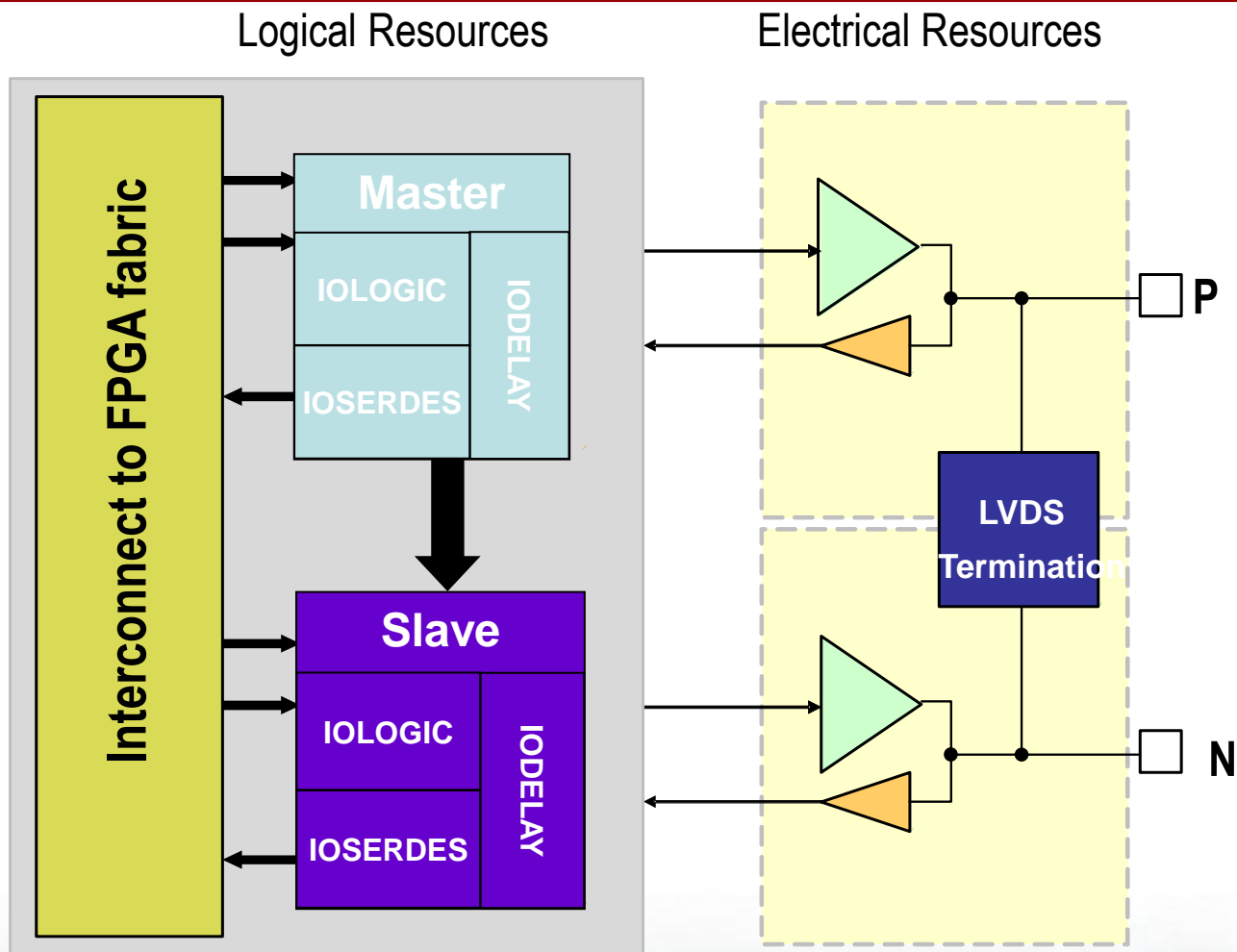

Xilinx设计流程

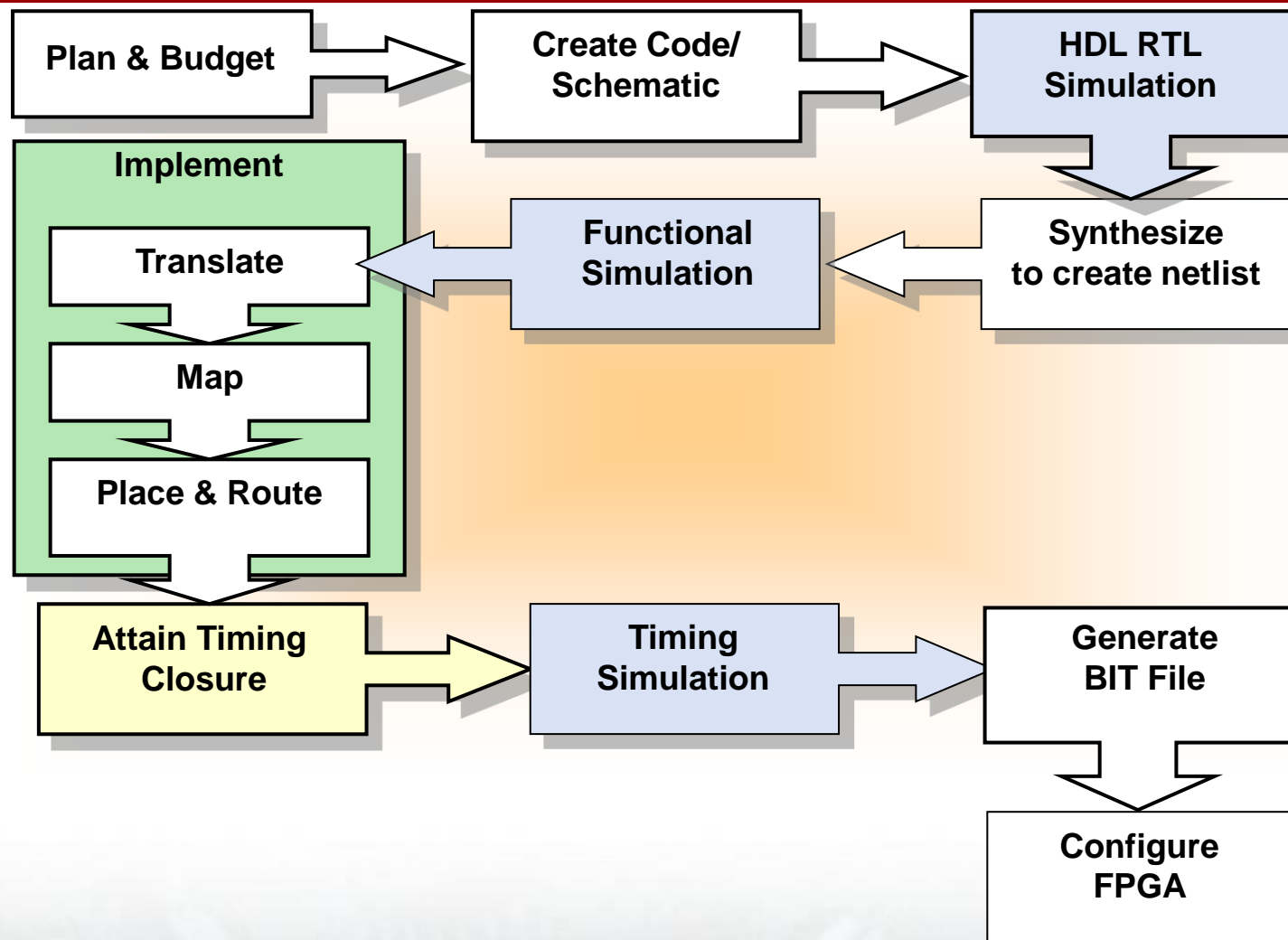

电子设计自动化软件

- ❑ CAD, Computer-aid Design
- ❑ EDA, Electronic Design Automatic
- ❑ ESL, Electronic System Level

- ❑ 系统设计(C/C++, SystemC)
- ❑ 设计输入(Verilog, VHDL, Schematic)
- ❑ 设计验证(Verification)
- ❑ 设计综合(ASIC, FPGA, Analog)
- ❑ 后端(Back-end)设计

1 设计输入 Design Entry

- 原理图输入
- 激励和输出逻辑方程
- 状态表
- 状态图或者ASM图
- 硬件描述语言
 - Verilog
 - VHDL

2 综合 Synthesis

- 状态优化
- 选择状态分配方案
- 选择触发器类型
- 对组合逻辑进行优化

3 设计验证Verification

□ 功能分析与验证

- 模拟 Simulation
- 形式化验证 Formal Verification

□ 时序分析

- Timing Analysis
- Timing Methodology

4后端(Back-end)设计

- 时钟树生成
- Place & Route
- 参数提取, 后仿真
- 物理验证 (信号完整性分析等)
- 形成加工工艺文件
 - FPGA
 - ASIC, GDSII
 - ...