



北京大学

第六讲 有限状态机

Finite State Machine (FSM)

佟冬

tongdong@pku.edu.cn

微处理器研究开发中心 (MPRC)
计算机科学技术系

北京大学

时序逻辑电路回顾

- 实现电路状态的基本模块
 - 锁存器和触发器
 - R-S锁存器, R-S主从触发器, D 主从触发器, D边沿触发器
- 电路定时方法Timing methodologies
 - 使用时钟
 - 级联触发器正确工作的条件
 - 关注时钟扭斜
- 异步输入及其危害性
 - 同步器
- 基本的寄存器
 - 移位寄存器shift registers
 - 计数器counters
- 硬件描述语言和时序逻辑电路

有限状态机Finite State Machines

□ 时序电路

- 基本时序单元：锁存器、触发器、寄存器
- 组合电路

□ 描述序电路的模型

- 有限状态机finite-state machines (Moore and Mealy)

□ 基本的时序电路

- 移位寄存器
- 计数器

□ 设计流程

- 状态图/状态表
- 状态转换表
- 次态/输出函数

□ 硬件描述语言


同步时序电路模型

□ 同步(Synchronous)时序电路


- 时序电路中状态的改变由系统统一时钟控制

□ 异步(Asynchronous)时序电路

- 时序电路中状态的改变不受统一时钟的控制，由输入变化引起改变

 

时序电路模型

 


同步时序电路模型

有限状态机的表示

- ❑ 状态state: 由时序存储原件的可能取值确定
- ❑ 转换Transitions: 状态的改变
- ❑ 时钟Clock: 控制状态原件改变状态的控制信号

❑ 时序电路

 
- 由有一系列状态组成的状态序列
- 基于输入信号的值改变的状态序列
- 序列时钟周期定义为状态序列变化的时间单位



课程回顾：时序电路

□ 带反馈（feedback）的电路

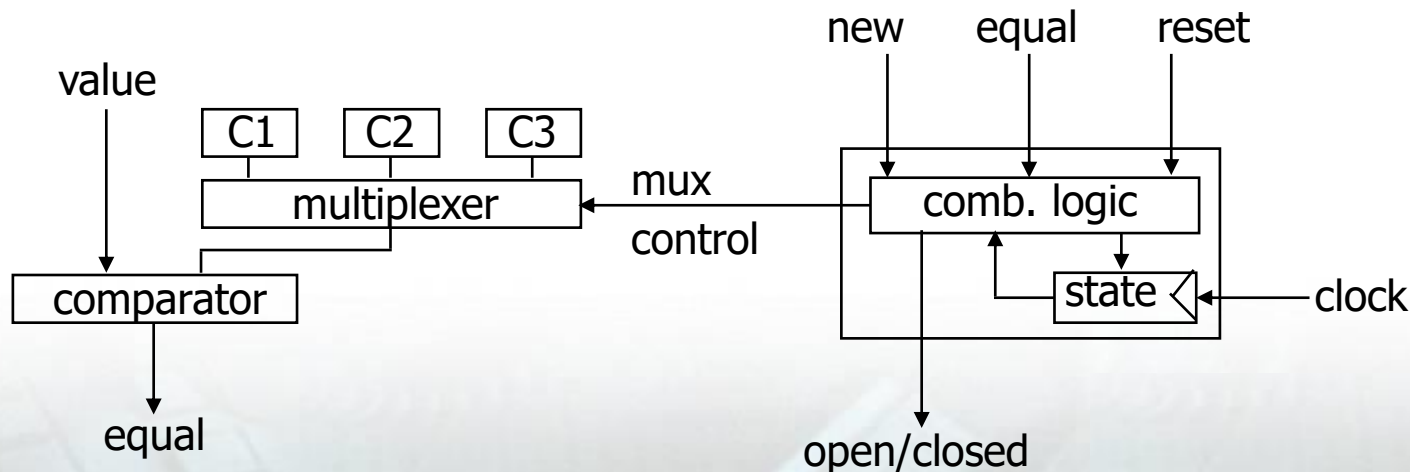
- $\text{outputs} = f(\text{inputs}, \text{past inputs}, \text{past outputs})$
- 在逻辑电路中构造“记忆”的基础
- 门组合锁例子
 - 状态是记忆
 - 状态是组合逻辑的输出和输入
 - 存储单元的組合



有穷状态自动机FSM：举例

□ 组合锁


 
- 5个状态
- 5个状态自转换
- 6个状态间转换
- 1个复位reset转换到状态S1



任何时序电路都能表示为状态图吗？

□ 移位寄存器

- 输入值在转换线上显示
- 输出值在状态节点中显示

  


计数器是简单的有限状态机

□ 计数器

- proceed through well-defined sequence of states in response to enable

□ 多种类型计数器：二进制计数器，BCD计数器，格雷码计数器

 
- 3位向上计数器：000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 000, ...
- 3位向下计数器：111, 110, 101, 100, 011, 010, 001, 000, 111, ...



将状态图转换成逻辑电路

□ 计数器

 - 3个触发器保存状态
- 逻辑电路计算次态
- 时钟信号控制何时触发器存储值变化
 - 等待足够长的时间确保组合电路计算出正确的新值
 - 等待时间不能太长，会影响性能



FSM设计流程

□ 从简单计数器开始

- 输出值就是状态值本身
- 次态计算不依赖输入信号

□ 状态图到状态转换表

- 状态图的表格形式
- 类似真值表

□ 状态编码


- 确定状态的二进制表示
- 计数器的状态就是计数器的值

□ 电路实现

- 每个状态位一个触发器
- 基于译码器的组合电路

FSM设计流程：状态图到状态转换表

 - 状态图的表格形式
- 类似真值表（指定输入组合和输出的对应关系）
- 状态的编码：对于计数器很简单，就是存储的值



present state		next state	
0	000	001	1
1	001	010	2
2	010	011	3
3	011	100	4
4	100	101	5
5	101	110	6
6	110	111	7
7	111	000	0

电路实现

- 每个状态位一个D触发器
- 基于编码设计组合电路

C3	C2	C1	N3	N2	N1
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

$$N1 \leq C1'$$

$$N2 \leq C1C2' + C1'C2$$




$$\leq C1 \text{ xor } C2$$

$$N3 \leq C1C2C3' + C1'C3 + C2'C3$$

$$\leq (C1C2)C3' + (C1' + C2')C3$$

$$\leq (C1C2)C3' + (C1C2)'C3$$


$$\leq (C1C2) \text{ xor } C3$$

   


移位寄存器

□ 输入决定次态

In	C1	C2	C3	N1	N2	N3
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

 

$N1 \leq In$
 $N2 \leq C1$
 $N3 \leq C2$

 

复杂计数器和自启动计数器


❑ 复杂计数器

- 顺序重复5个状态
- 非顺序二进制表示

❑ 第一步：给出状态转换图

- 计数序列: 000, 010, 011, 101, 110

❑ 第二步：从状态转换图给出状态转换表

 

Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	—	—	—
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	—	—	—
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	—	—	—

注：因为存在无用的状态码，存在无关项。

复杂状态机

□ 第三步：次态函数的卡诺图化简

		C	
C+		0	0
A	0	0	X
	1	X	1
		B	

		C	
B+		1	1
A	0	0	X
	1	X	1
		B	

		C	
A+		0	1
A	0	0	X
	1	X	0
		B	

$$C+ \leq A$$

$$B+ \leq B' + A'C'$$

$$A+ \leq BC'$$

自启动计数器


□ 根据化简后的函数重新得到状态转换表

C+		C	
	0	0	0
A	1	1	1
	B		

B+		C	
	1	1	0
A	1	0	0
	B		

A+		C	
	0	1	0
A	0	1	0
	B		

Present State			Next State		
C	B	A	C+	B+	A+
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

 



自启动计数器

□ 起始状态

- 在上电时，计数器可能处在无用或者无效的状态
- 设计者必须确保计数器可以进入正确的状态

□ 自启动解决方案

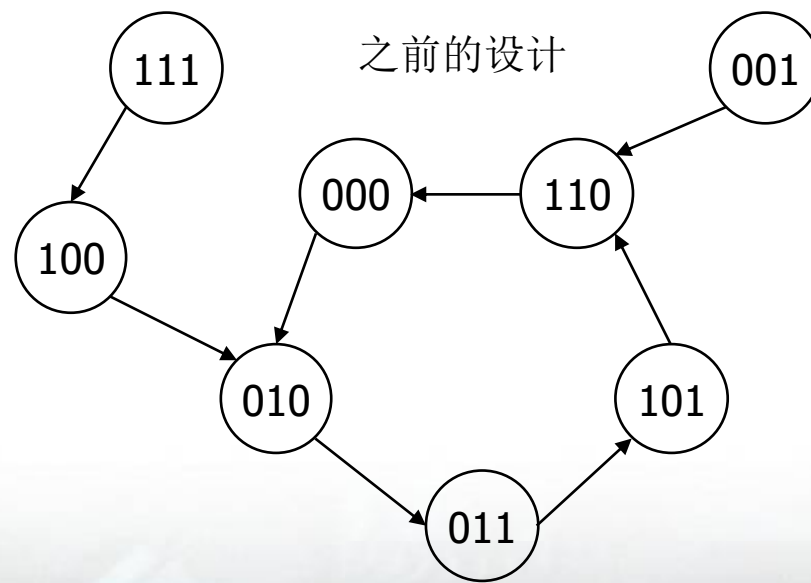 - 设计计数器应该使每个无效状态都能自行进入有效状态
- 可能会限制对无关项的利用，通常采用全局复位信号




计数器/移位寄存器模型

□ 存在寄存器中的值表示电路的状态


□ 组合电路计算：

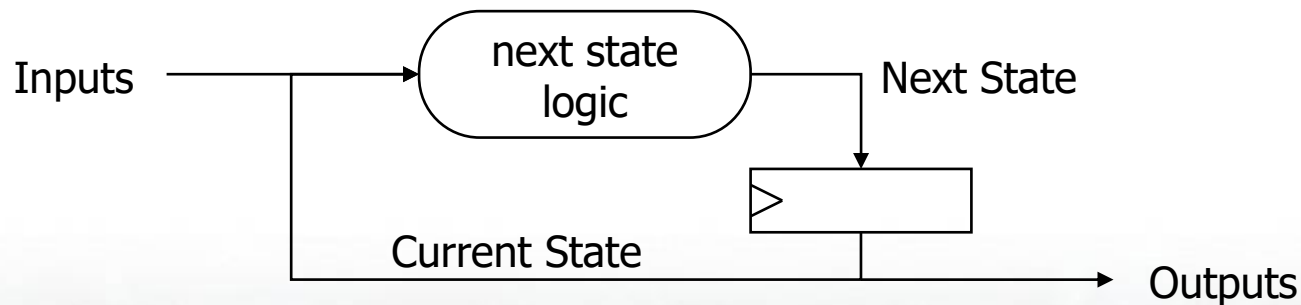- 次态（Next State）
 - 先态和输入的函数
- 输出
 - 各触发器的输出值





一般的状态机模型

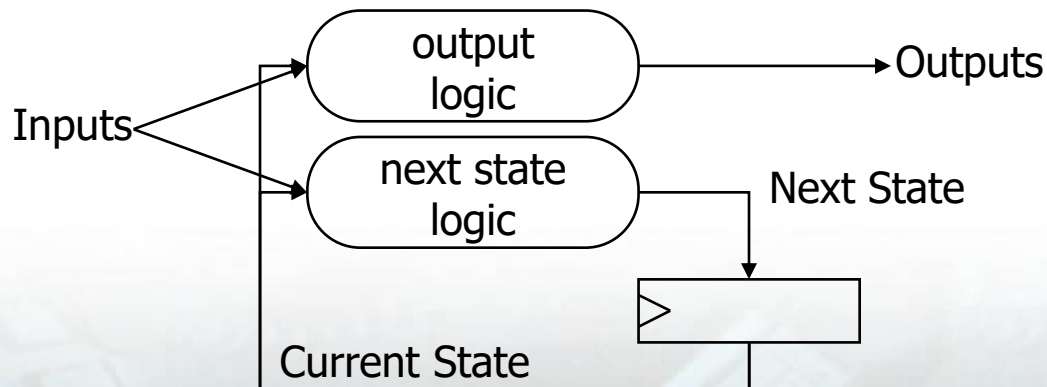- 存在寄存器中的值表示电路的状态
- 组合电路计算：
 - 次态 (Next State)
 - 先态和输入的函数
 - 输出
 - 现态和输入的函数 (Mealy机)
 - 现态的函数 (Moore机)



状态机模型

 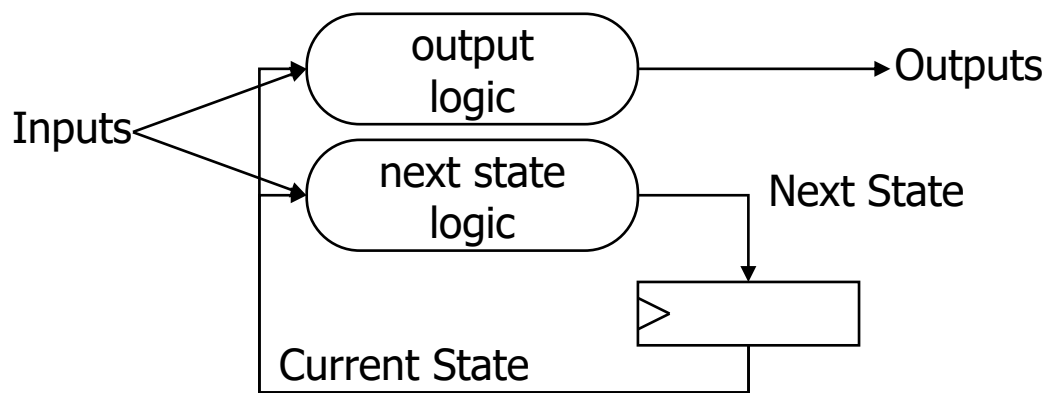- 状态 (State) : S_1, S_2, \dots, S_k
- 输入 (Inputs) : I_1, I_2, \dots, I_m
- 输出 (Outputs) : O_1, O_2, \dots, O_n
- 转换函数 (Transition function) : $F_s(S_i, I_j)$
- 输出函数 (Output function) : $F_o(S_i)$ or $F_o(S_i, I_j)$



Mealy机和 Moore机的比较

□ Mealy机的状态个数较少

□ Moore机更安全


- 输出在时钟边沿变化（在时钟周期后）
- 在Mealy机中，输入的变化能直接导致输出的变化，当两个状态机互连时非常危险，可能会因为设计得不小心导致异步的组合回路（feed-back）

□ Mealy机对输入的反应更快


- 在同一个周期反应—不需要等待时钟
- 在Moore中，需要更多的逻辑对状态译码计算输出，时钟沿后需要更多的门延迟

Mealy机和 Moore机的比较


□ Moore机

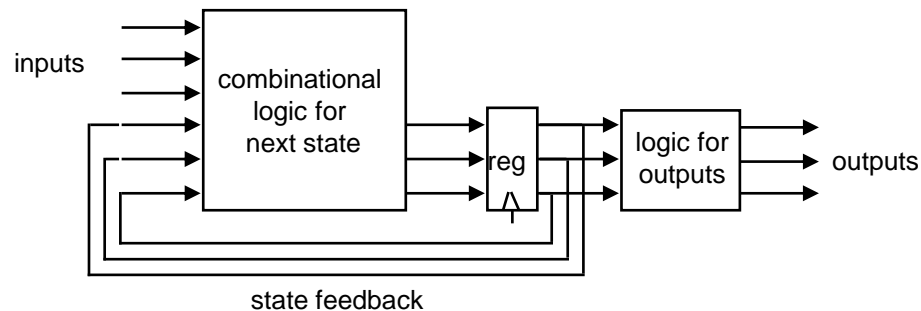

□ Mealy机

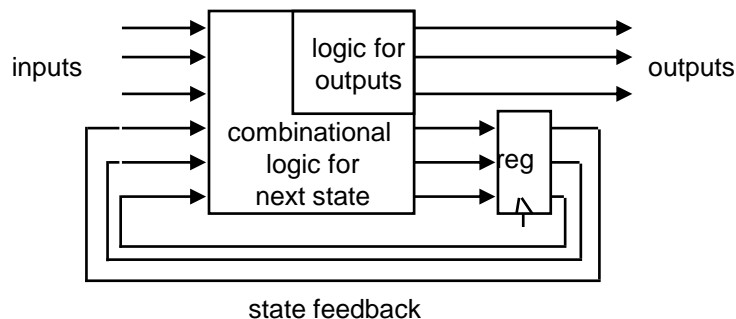

□ 同步Mealy机

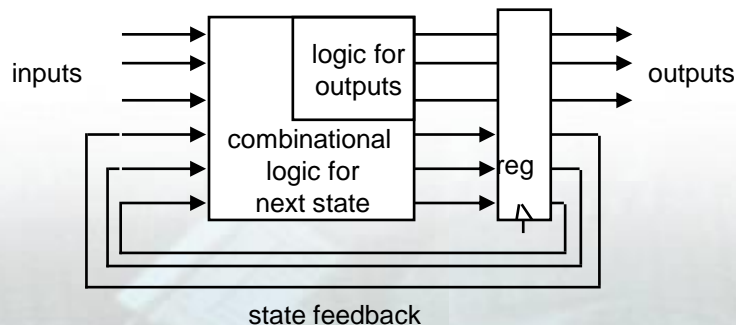


电路的初始状态

- 电路上电后的初始状态需要确定
- 同步时序电路中引入“复位”信号Reset
- 同步时序电路中，上电后先产生一定时间宽度的Reset信号
- Reset信号一般采用异步复位和置位方式，电路系统设置为初始的状态
- Reset信号无效后，系统进入正常工作的状态

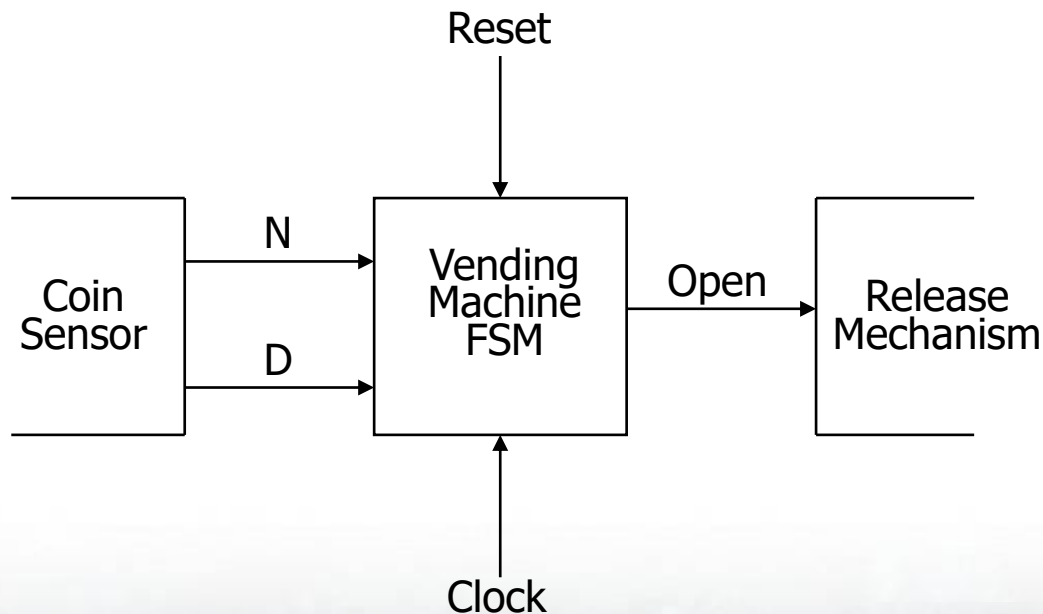例1：自动售货机

- ❑ 投入15分，出一个商品
- ❑ 一个投币口，接受10分和5分两种硬币
- ❑ 不找零



自动售货机 (续)

□ 适当的抽象表示

– 列出典型的硬币输入序列：


- 3个五分
- 一个五分接着一个十分
- 一个十分接着一个五分
- 两个十分

– 画出状态图：

- 输入: N, D, reset
- 输出: open chute


– 假设：

 - 每个时钟周期已能投入一个5分或者一个10分
- 如果 $N = D = 0$ （没有硬币）状态不变



自动售货机

□ 使状态个数最小，即可能的复用状态

 

present state	inputs		next state	output open
	D	N		
0¢	0	0	0¢	0
	0	1	5¢	0
	1	0	10¢	0
	1	1	—	—
5¢	0	0	5¢	0
	0	1	10¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	—	—
10¢	0	0	10¢	0
	0	1	15¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	—	—
15¢	—	—	15¢	1

symbolic state table

自动售货机

□ 状态编码

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1


例1：Moore机实现

映射成逻辑电路

D1	Q1				
	0	0	1	1	
	0	1	1	1	
D	X	X	1	X	N
	1	1	1	1	
	Q0				

D0	Q1				
	0	1	1	0	
	1	0	1	1	
D	X	X	1	X	N
	0	1	1	1	
	Q0				

Open	Q1				
	0	0	1	0	
	0	0	1	0	
D	X	X	1	X	N
	0	0	1	0	
	Q0				

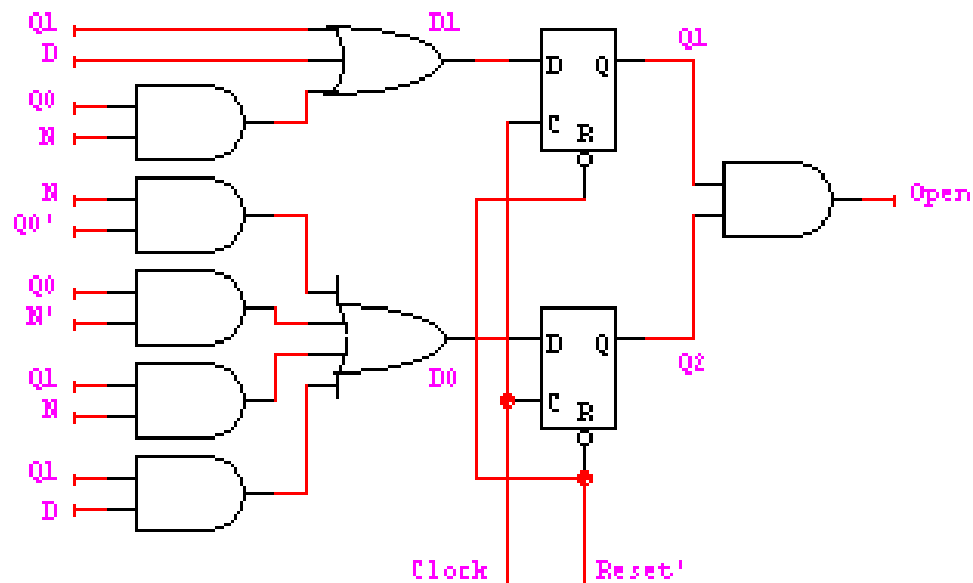

$$D1 = Q1 + D + Q0 N$$

$$D0 = Q0' N + Q0 N' + Q1 N + Q1 D$$

$$OPEN = Q1 Q0$$

自动售货机

□ One-hot编码

present state				inputs		next state output				
Q3	Q2	Q1	Q0	D	N	D3	D2	D1	D0	open
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	0	0
				1	0	0	1	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
				0	1	0	1	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
				0	1	1	0	0	0	0
				1	0	1	0	0	0	0
				1	1	-	-	-	-	-
1	0	0	0	-	-	1	0	0	0	1

$$D0 = Q0 D' N'$$

$$D1 = Q0 N + Q1 D' N'$$


$$D2 = Q0 D + Q1 N + Q2 D' N'$$

$$D3 = Q1 D + Q2 D + Q2 N + Q3$$


$$OPEN = Q3$$

等价的Mealy机和Moore机


Moore机

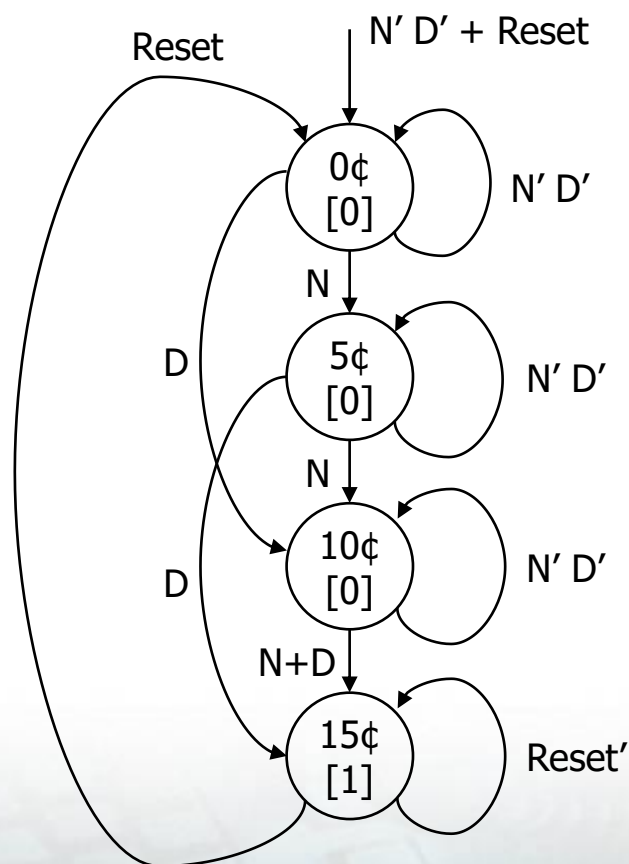

Mealy机

 

例2: Mealy机实现

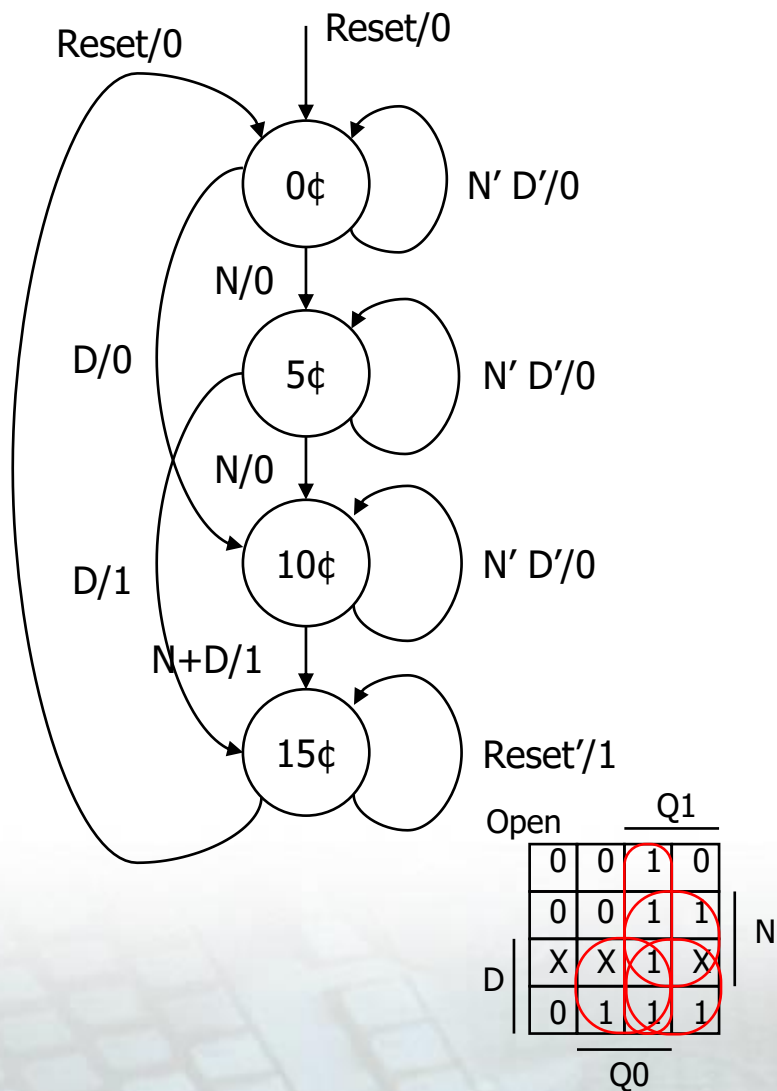

present state		inputs		next state		output
Q1	Q0	D	N	D1	D0	open
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	—	—	—
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	—	—	—
1	1	—	—	1	1	1

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$

$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$


例2：Mealy机实现

$$D0 = Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D$$

$$D1 = Q1 + D + Q0N$$



$$OPEN = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$

保证当Reset时OPEN为0

 

售货机Moore机到同步Mealy机

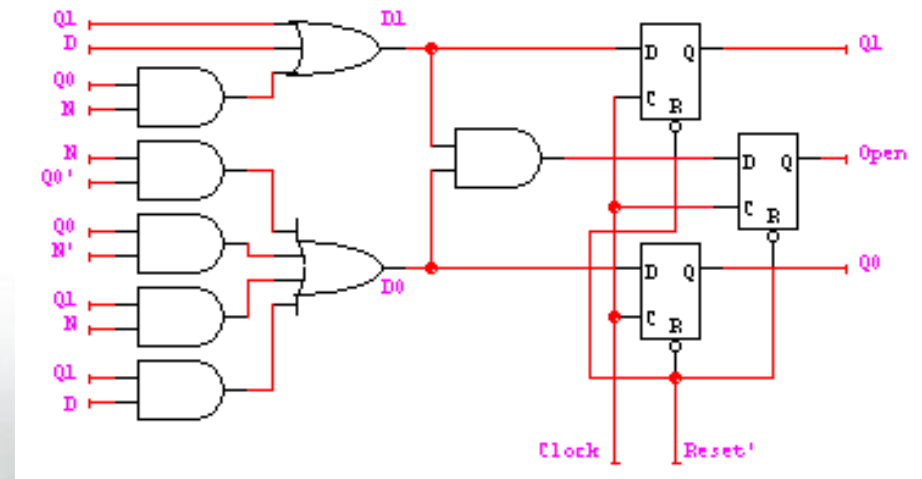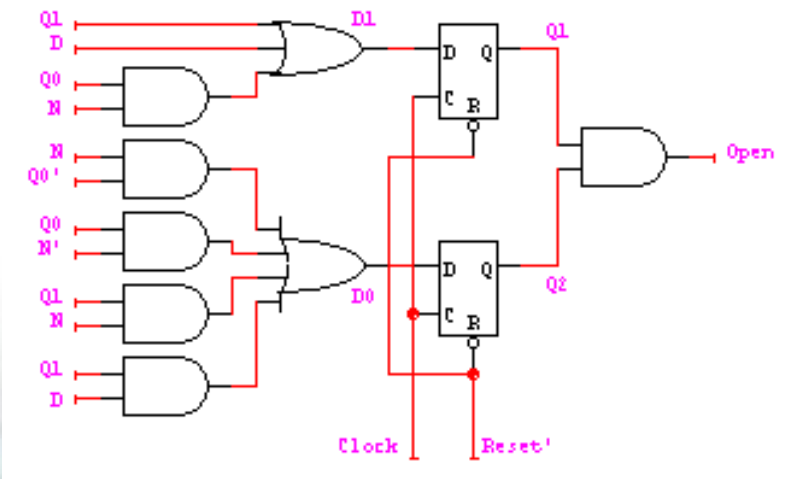
- 在Moore机中 $OPEN = Q1Q0$ 产生组合延迟在Q1和Q0变化之后
- 可以通过移动寄存器和逻辑来改善Delay
- $OPEN.d = (Q1 + D + Q0N)(Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D)$
 $= Q1Q0N' + Q1N + Q1D + Q0'ND + Q0N'D$
- 这种实现比较象同步的Mealy机




售货机Moore机到同步Mealy机

$$\square \text{ OPEN.d} = Q1Q0 + Q1N + Q1D + Q0D$$
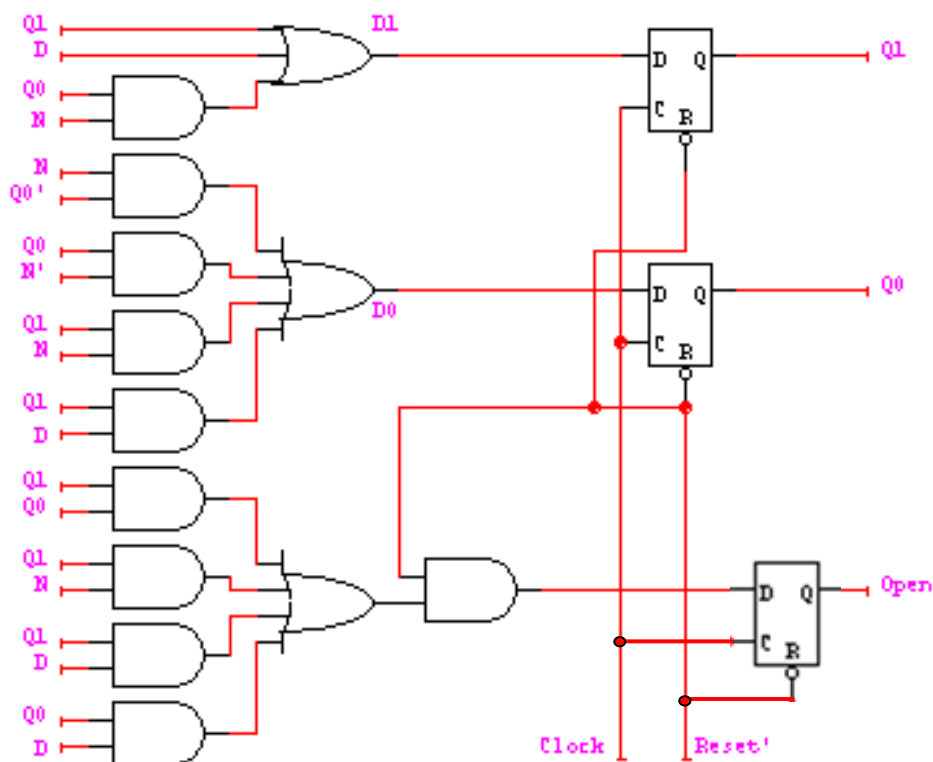
$$\square \text{ OPEN.d} = (Q1 + D + Q0N)(Q0'N + Q0N' + Q1N + Q1D) \\ = Q1Q0N' + Q1N + Q1D + Q0'ND + Q0N'D$$



米利机转同步米利机

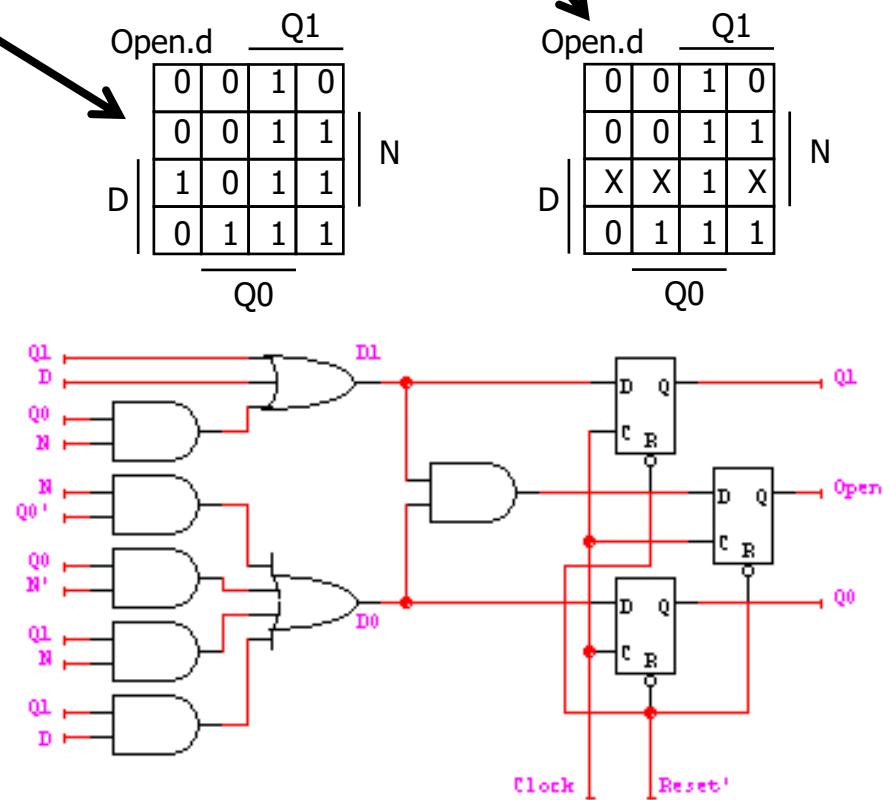

摩尔机转同步米利机

有限状态机Finite state machines

□ 描述时序电路的模型

- 时序单元的抽象
- 有限状态机和状态图
- 输入和输出
- 米利机、摩尔机和同步米利机

□ 有限状态机的设计流程

- 给出状态图
- 给出状态转换表
- 确定次态和输出函数
- 实现组合逻辑电路

□ 硬件描述语言

例3：有限二进制串模式识别

□ 有限二进制串模式识别

- 一个输入(X) 和一个输出 (Z)
- 输出有效的条件：在输入序列中发现...010...，当序列...100...出现后停止识别

□ 第1步：理解问题

- 简单的输入/输出行为：

X: 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 ...

Z: 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 ...


X: 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ...

Z: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ...

有限二进制串模式识别 (第二步)

□ 画状态图

- 必须识别的二进制串 010 and 100
- Moore机实现

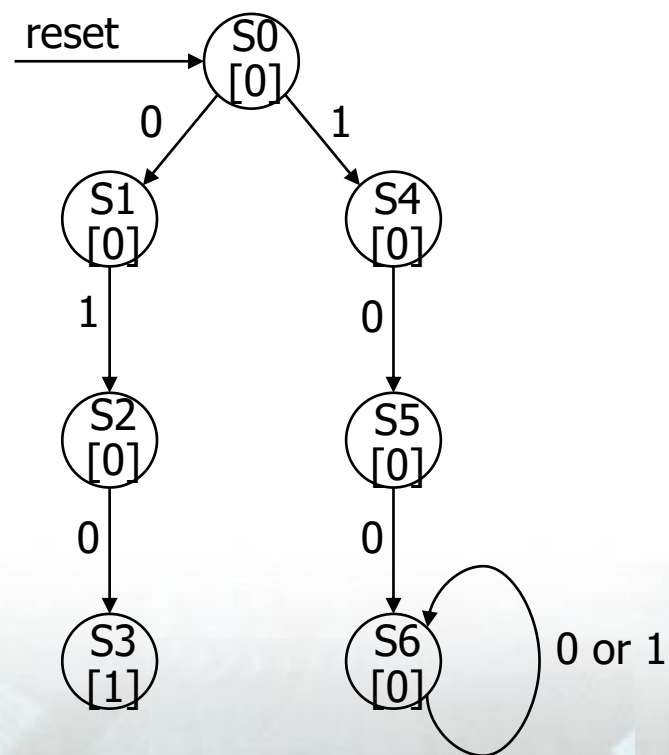

有限二进制串模式识别 (第二步)

□ S3的退出条件：识别...010


- 如果下一个输入时0: ...0100 = ...100 (S6)
- 如果下一个输入时1: ...0101 = ...01 (S1)

□ S1的退出条件：识别多0串...0

- 没有1出现
- 如果输入 0，循环跳回S1

□ S4的退出条件：识别多1串...1

- 没有0出现
- 如果输入1，循环跳回S4

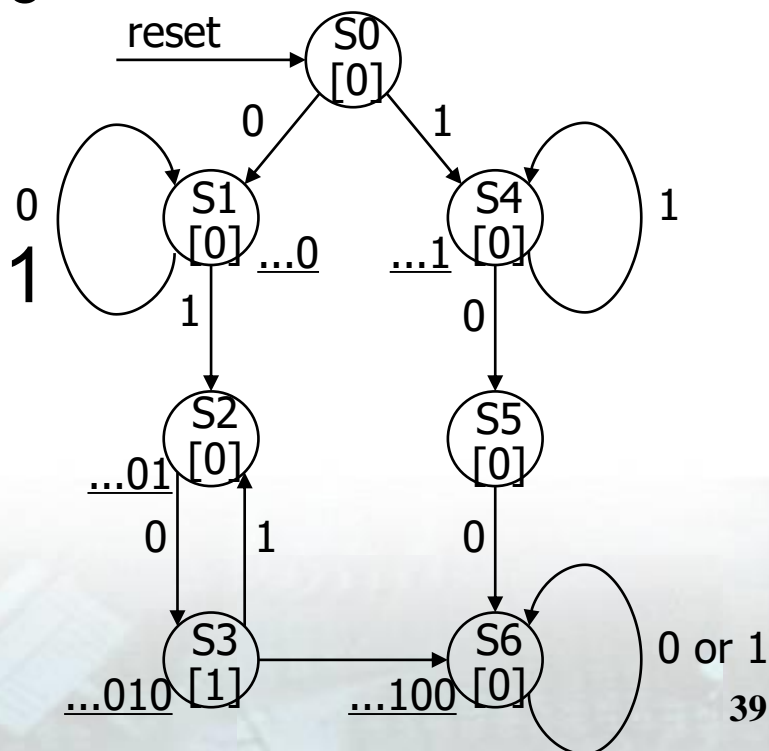

有限二进制串模式识别 (第二步)


□ S2 和 S5 还没有完全的跳转

- S2 = ...01; 如果下一个输入1
输入串 (01)1(00)
S4符合这种情况
- S5 = ...10; 如果下一个输入1
输入串 (10)1(0)
S2符合这种情况

□ 尽可能复用状态



- 寻找具有相同含义的状态
- 减少状态数

□ 所有的状态具有完全的状态转换 则完成状态机设计

 

硬件描述语言和时序电路


□ 例4：将输入连续出现的1中去掉一个1

  

Verilog FSM

□ Moore机
 
```
module reduce (clk, reset, in, out);  
    input clk, reset, in;  
    output out;  
  
    parameter zero    = 2'b00;  
    parameter one1    = 2'b01;  
    parameter twols    = 2'b10;  
  
    reg out;  
    reg [2:1] state;          // state variables  
    reg [2:1] next_state;  
  
    always @(posedge clk)  
        if (reset) state = zero;  
        else      state = next_state;
```



Moore Verilog FSM

```
always @(in or state)

  case (state)
    zero:
      // last input was a zero
      begin
        if (in) next_state = onel;
        else   next_state = zero;
      end
    onel:
      // we've seen one 1
      begin
        if (in) next_state = twols;
        else   next_state = zero;
      end
    twols:
      // we've seen at least 2 ones
      begin
        if (in) next_state = twols;
        else   next_state = zero;
      end
  endcase
```

状态转换

电路输出，输出只与状态相关


```
always @(state)
  case (state)
    zero: out = 0;
    onel: out = 0;
    twols: out = 1;
  endcase
endmodule
```

Mealy Verilog FSM

```
module reduce (clk, reset, in, out);
  input clk, reset, in;
  output out;
  reg out;
  reg state; // state variables
  reg next_state;

  always @(posedge clk)
    if (reset) state = zero;
    else      state = next_state;

   always @(in or state)
    case (state)
      zero:           // last input was a zero
      begin
        out = 0;
        if (in) next_state = one;
        else   next_state = zero;
      end
      one:           // we've seen one 1
      if (in) begin
        next_state = one; out = 1;
      end else begin
        next_state = zero; out = 0;
      end
    endcase
endmodule
```



输出和输入相关

同步 Mealy 机

```
module reduce (clk, reset, in, out);  
    input clk, reset, in;  
    output out;  
    reg out;  
    reg state; // state variables  
  
    always @(posedge clk)  
        if (reset) state = zero;  
        else  
            case (state)  
                zero: // last input was a zero  
                    begin  
                        out = 0;  
                        if (in) state = one;  
                        else state = zero;  
                    end  
                one: // we've seen one 1  
                    if (in) begin  
                        state = one; out = 1;  
                    end else begin  
                        state = zero; out = 0;  
                    end  
            endcase  
        endmodule
```

例3—精确的“0010”识别器

设计同步序电路：
当输入准确的00串后输入为10，
输出1；否则输出0。

例如：
 $x=001001000010010$
 $z=0001001000000001$

A: 初始状态
B: 识别出0
C: 识别出00
D: 识别出001
E: 识别出0010

添加出错状态：G, F
G: 出现多于两个‘0’
F: ‘1’的位置出错，重新开始

例3




其中：

E状态和B状态等价
A状态和F状态等价

新的状态图(g)中

B状态：识别出0

A状态：初始状态，重新开始

  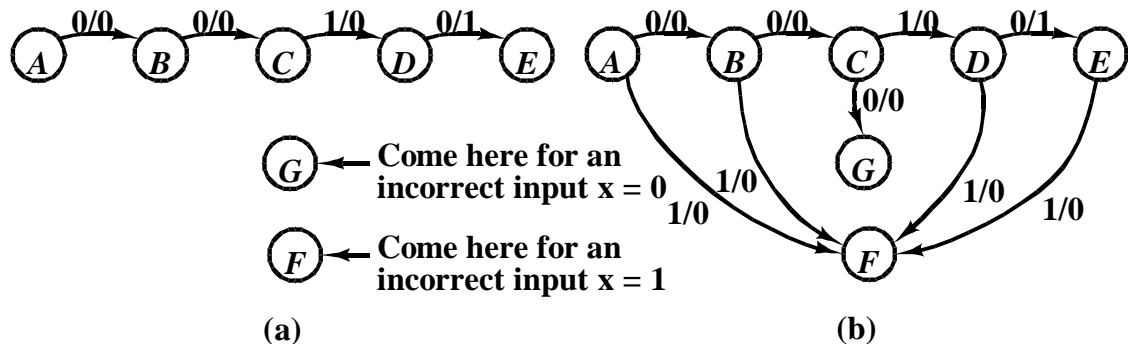


	x	
	0	1
A	B/0	F/0
B	C/0	F/0
C	G/0	D/0
D	E/1	F/0
E	C/0	F/0
F	B/0	F/0
G	G/0	F/0

(e)

	x	
	0	1
A	B/0	A/0
B	C/0	A/0
C	G/0	D/0
D	B/1	A/0
G	G/0	A/0

(f)

 


(g)

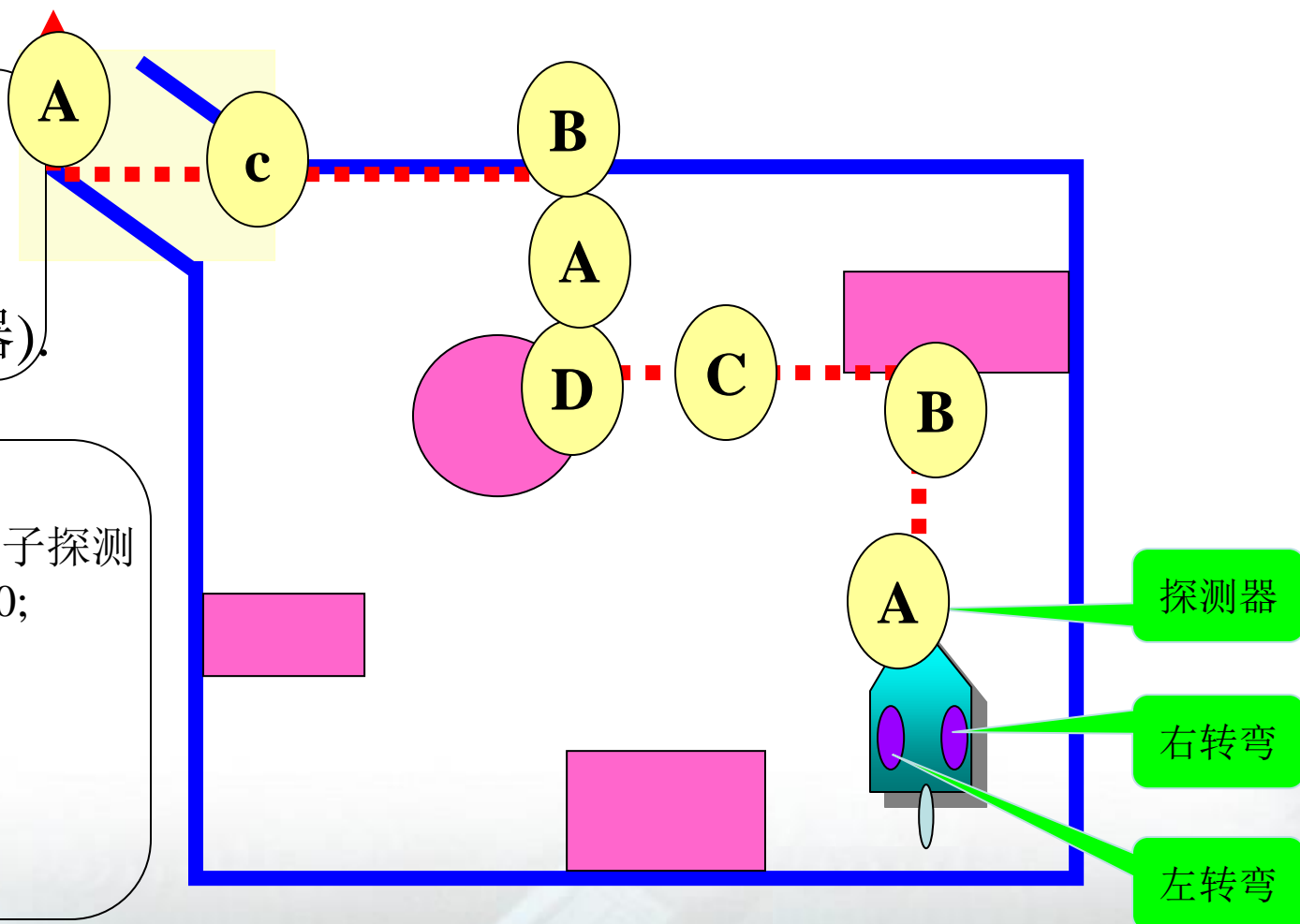例4—机器人控制器

设计电路实现：
使得该机器人
能顺利找到
出口(用JK触发器)。

机器人的操作：
(1)当遇到障碍物时,电子探测器
输出x为1,否则输出0;
(2)z1,z2两控制线：
z1z2=10时向左转；
z1z2=01时向右转；
z1z2=00时前进；
z1，z2不能同时为1。



例4—机器人控制器

状态A:没有遇到障碍物,上次是左转;

状态B:监测到障碍物,正在右转;

状态C:没有遇到障碍物,上次是右转;


状态D:检测到障碍物,正在左转.

(1)上次向右转,当遇到障碍物时向左转;

(2)上次向左转,当遇到障碍物时向右转;

例4——机器人控制器

$$Q^* = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

 

状态分配
 状态A: 00
 状态B: 01
 状态D: 10
 状态C: 11

	X	
	0	1
y_1y_2		
A	A/00	B/01
B	C/00	B/01
C	C/00	D/10
D	A/00	D/10


	X	
	0	1
y_1y_2		
00	00/00	01/01
01	11/00	01/01
11	11/00	10/10
10	00/00	10/10

例5：交通信号灯控制

- 繁忙的公路和一条很少使用的乡村路交叉
- 感应器C探测乡村路上是否有车载等待
 - 如果乡村路上没车，继续保持公路方向上的绿灯
 - 如果乡村路上有车，公路方向的信号灯由绿变黄再变红，乡村路上的信号灯变绿
 - 如果一直探测乡村路上有车，保持该方向绿信号灯，但不能长于一个特定的时间间隔
 - 否则，乡村路方向的信号灯由绿变黄再变红，公路方向信号灯变绿
 - 即使乡村路上有车载在等待，公路方向信号灯也要至少保持一定的时间
- 假设外部产生间隔时间：
 - 短时间脉冲(TS)
 - 长时间脉冲(TL)
 - 时间间隔表示信号 (ST)
 - TS是黄灯保持时间（3个时间单位）
 - TL是绿灯/红灯保持时间（7个时间单位）

交通信号灯控制

□ 公路/乡村路交叉

 

交通信号灯控制

□ 输入/输出列表

inputs	description	outputs	description
reset	place FSM in initial state	HG, HY, HR	assert green/yellow/red highway lights
C	detect vehicle on the farm road	FG, FY, FR	assert green/yellow/red highway lights
TS	short time interval expired	ST	start timing a short or long interval
TL	long time interval expired		


□ 状态列表

state	description
HG	highway green (farm road red)
HY	highway yellow (farm road red)
FG	farm road green (highway red)
FY	farm road yellow (highway red)

交通信号灯控制两FSM间通讯


□ 如果没有计时器

 - S0 需要 7 状态
- S1 需要 3 状态
- S2 需要 7 状态
- S3 需要 3 状态
- S1 和 S3 比较简单
- S0 和 S2 需要非常多的边
 - C 可能在任意7个状态变化




□ 采用计时器

 - 极大的减少状态数
 - 由20个状态减为4个状态
- 计时器只需要7-8个状态
 - 由20个状态减为12个状态



交通信号灯控制

□ 状态图

 

交通信号灯控制

□ 状态表





□ 考虑状态分配

Inputs			Present State	Next State	Outputs		
C	TL	TS			ST	H	F
0	—	—	HG	HG	0	Green	Red
—	0	—	HG	HG	0	Green	Red
1	1	—	HG	HY	1	Green	Red
—	—	0	HY	HY	0	Yellow	Red
—	—	1	HY	FG	1	Yellow	Red
1	0	—	FG	FG	0	Red	Green
0	—	—	FG	FY	1	Red	Green
—	1	—	FG	FY	1	Red	Green
—	—	0	FY	FY	0	Red	Yellow
—	—	1	FY	HG	1	Red	Yellow

SA1: HG = 00 HY = 01 FG = 11 FY = 10
 SA2: HG = 00 HY = 10 FG = 01 FY = 11
 SA3: HG = 0001 HY = 0010 FG = 0100 FY = 1000 (one-hot)

FMS间通讯


□ 一个状态机的输出是另一个状态机的输入

    

数据通路和控制

□ 数字硬件系统 = 数据通路 + 控制

 
- 数据通路：寄存器，计数器，组合逻辑（ALU），通讯（总线）
- 控制：FSM产生控制信号的序列，控制数据通路的行为



数据通路和控制

□ 组合锁

 - 5个状态
- 5个状态自转换
- 6个状态间转换
- 1个复位reset转换到状态S1




数据通路和控制

□ 数据通路

- 存储寄存器
- 多选器
- 比较器


□ 控制

- 有限状态自动机控制
- 对数据通路控制（选择那个数值用来比较）

 


算法形状态机 (ASM)

 
- (a) 状态框：状态名称，Moore机的输出
- (b) 决策框：状态的变换条件，决策框之处理一个输入的判断。
- (c) 条件输出框：Mealy机的输出



(a)


 


(b)


 


(c)



Mealy机的ASM表述

 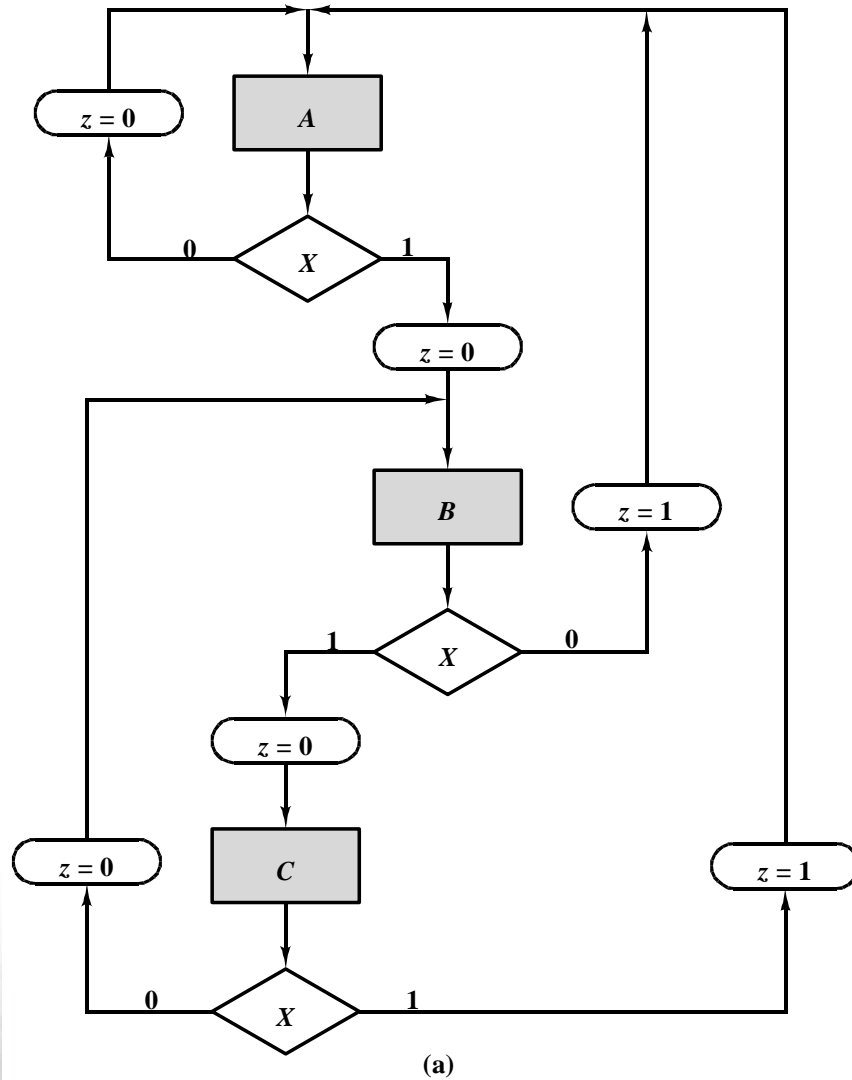


Moore机的ASM表述

 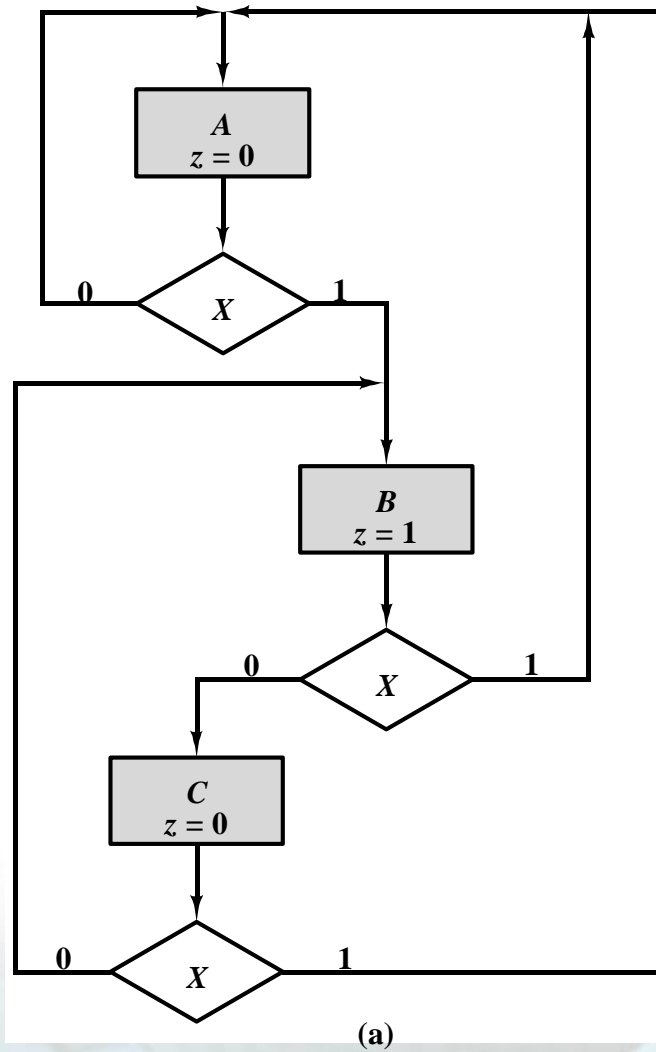


8-bit补码生成器ASM

 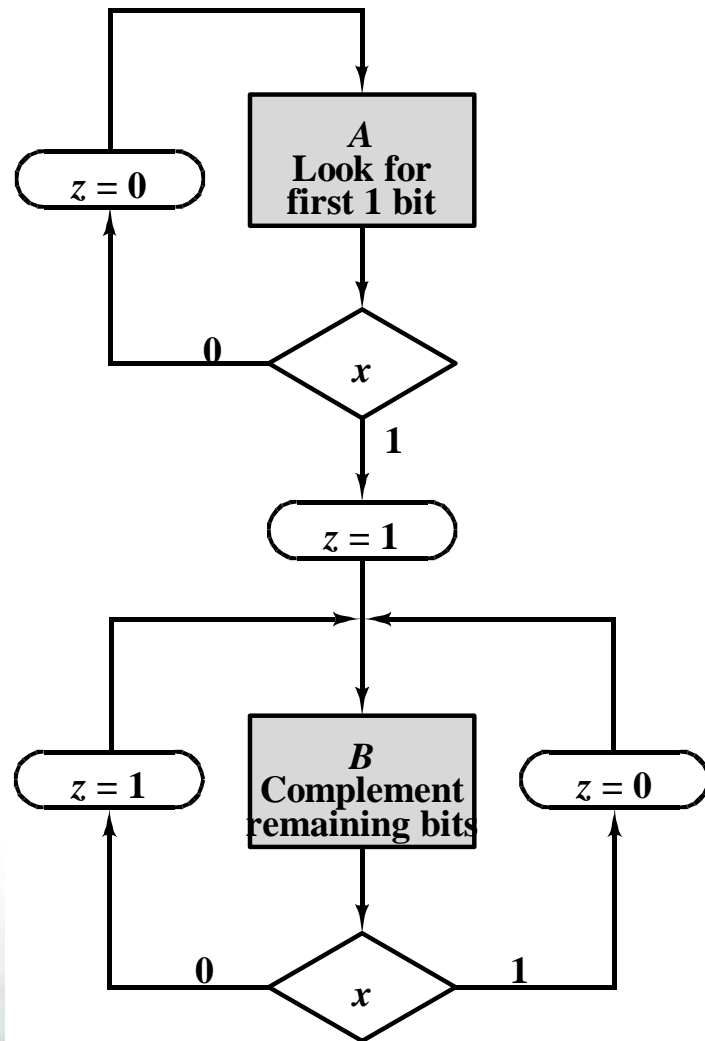

二进制4位乘法器控制器(Lab4)

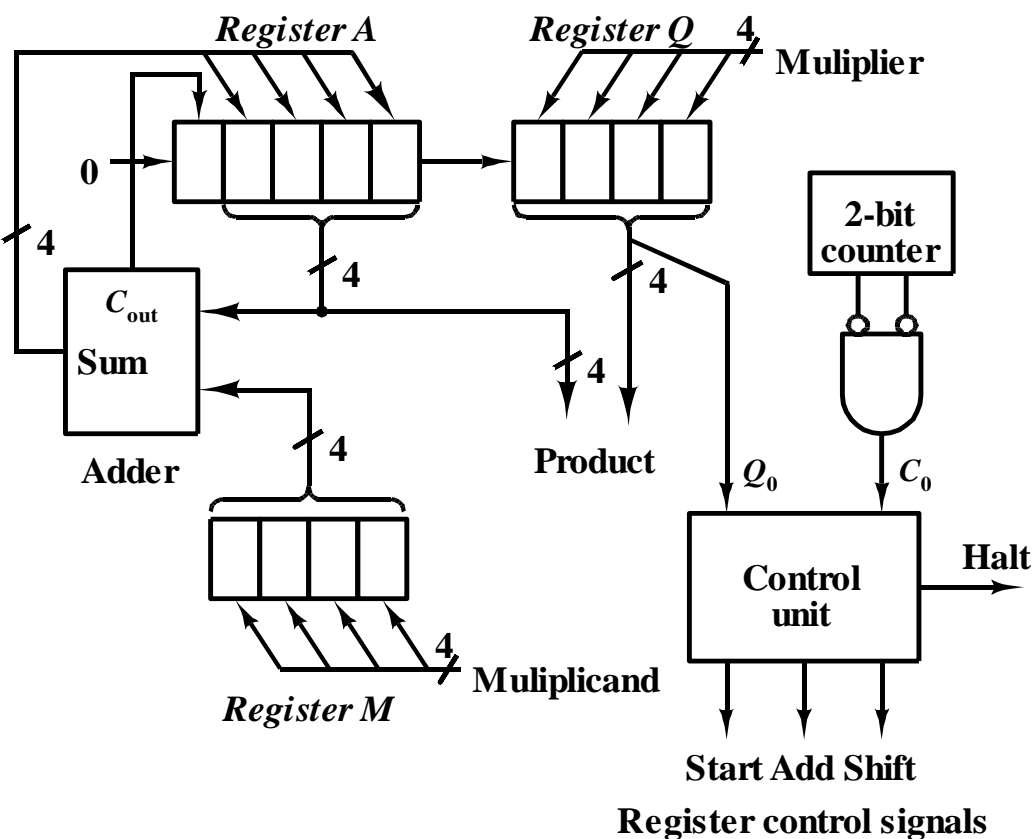

(a)

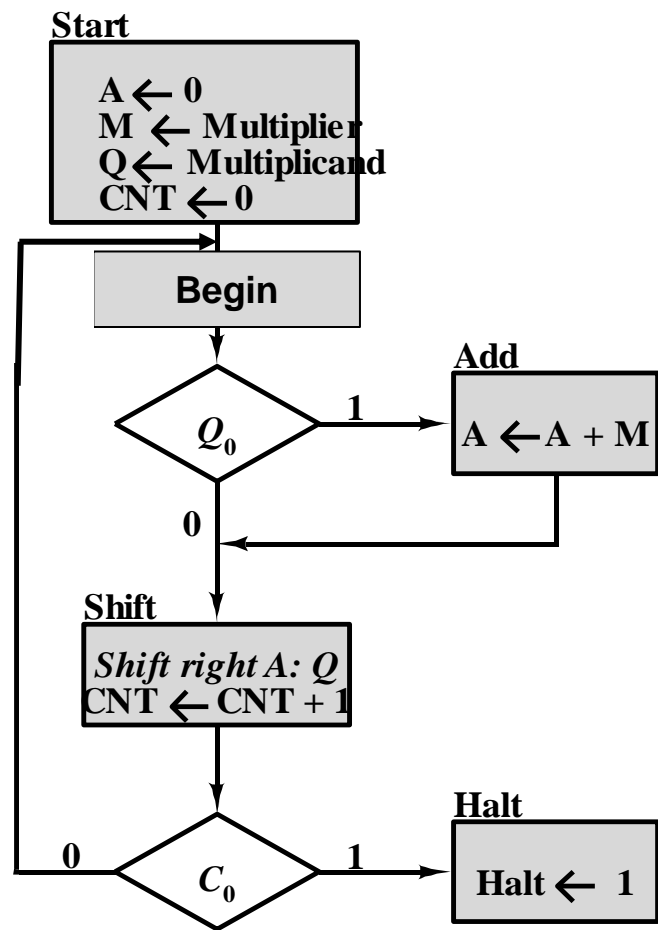

(b)

One-Hot 状态分配

■ 两种状态分配形式

■ 二进制编码(binary)

■ One_Hot编码


■ 减少设计时间

■ 实现状态的触发器数目多


■ 可以直接由ASM获得

	Sequential Assignment	One-hot Assignment
State	y_1y_0	$y_3y_2 y_1y_0$
A	00	0001
B	01	0010
C	10	0100
D	11	1000

采用One-Hot 状态分配的ASM 设计

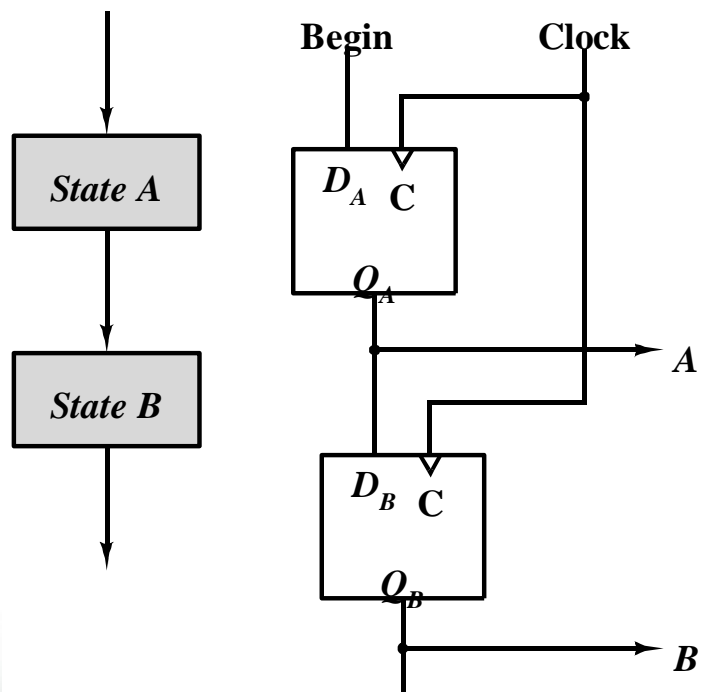


(a)

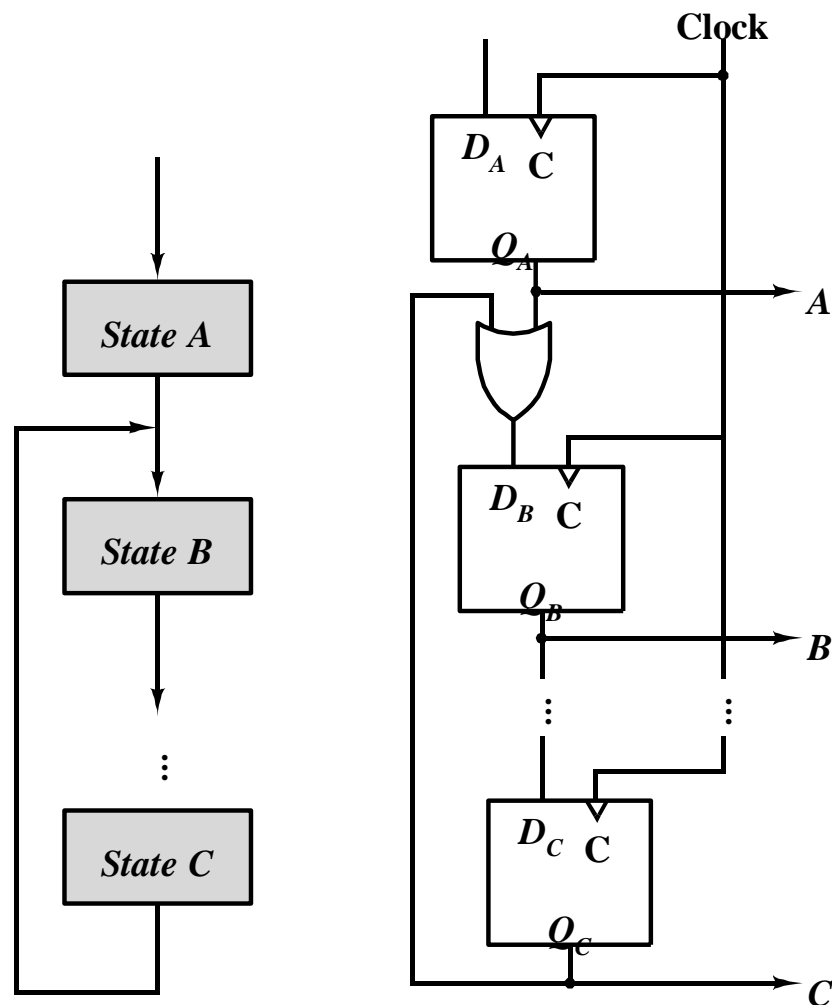




(b)

采用One-Hot 状态分配的ASM 设计

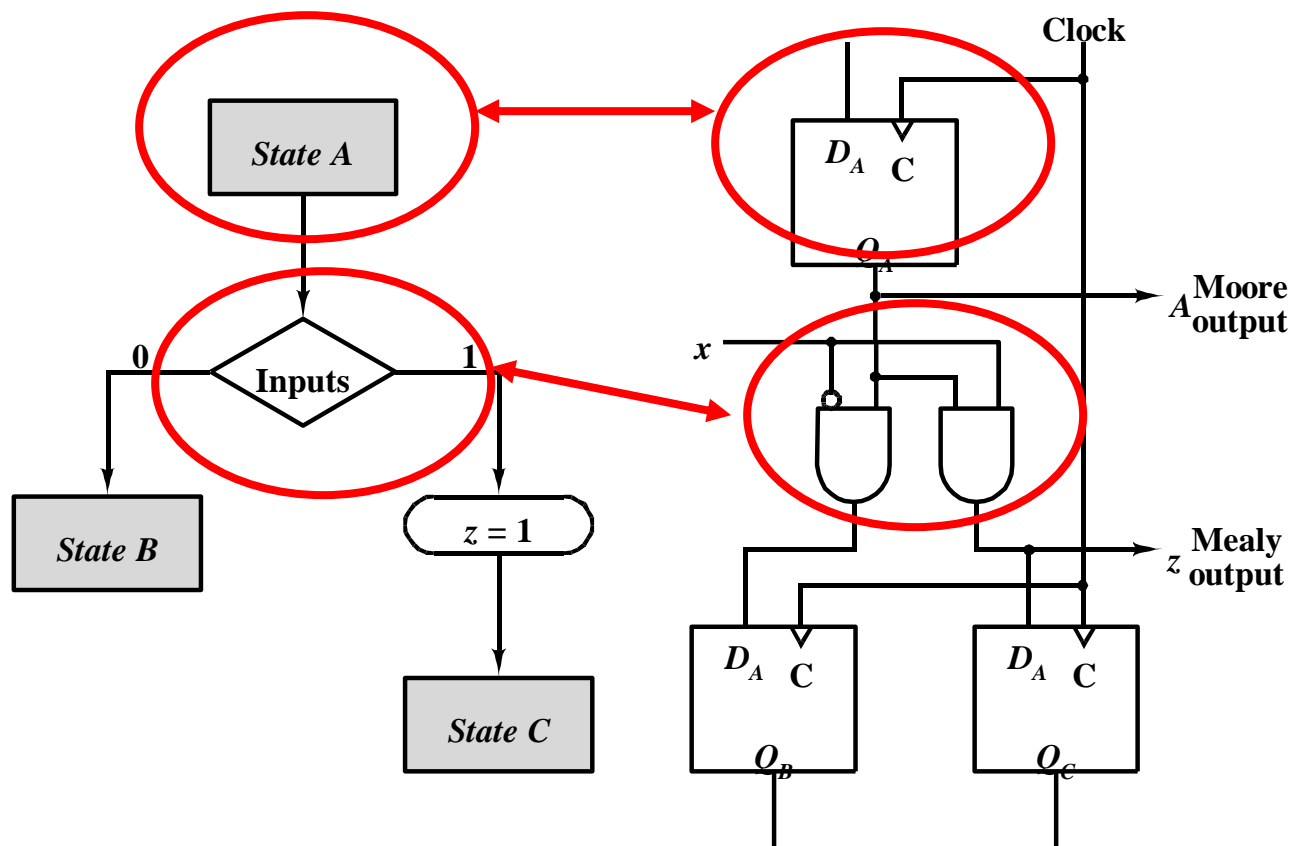


(c)


4位乘法控制器的One-hot设计

 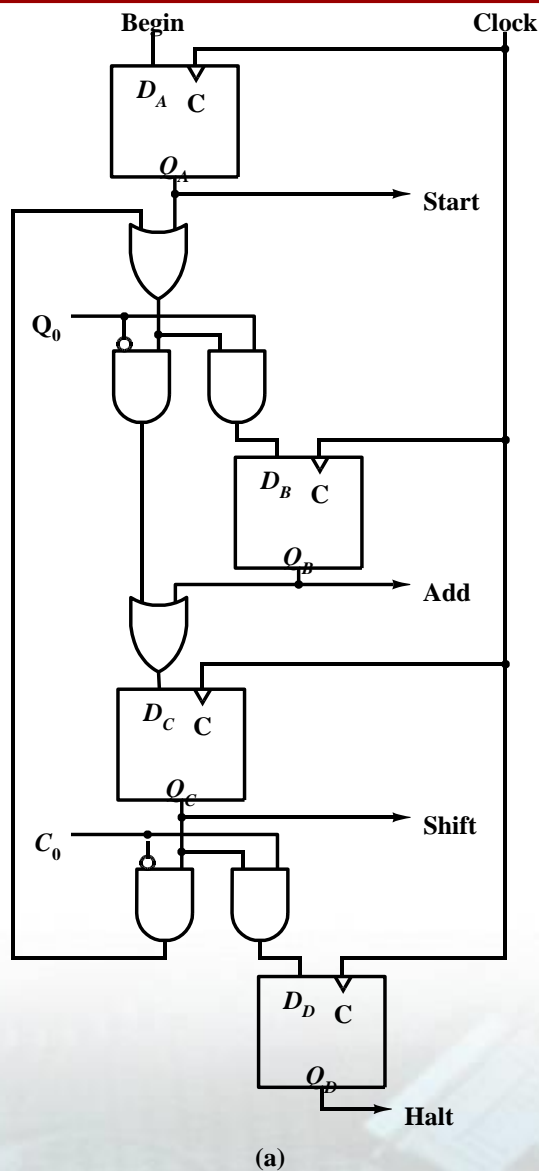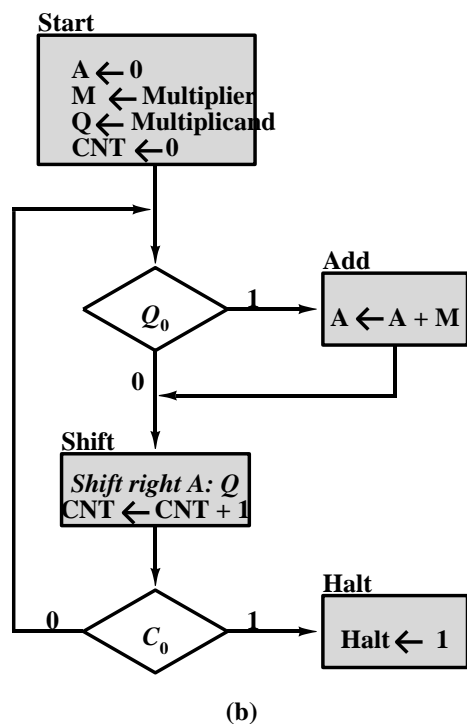

完全确定和非完全确定的状态机

 

(a) Completely specified circuit

 

(b) Incompletely specified circuit



时序电路分析与综合总结

