

计算机组织与系统结构

设计单周期数据通路

Designing a Single Cycle Datapath

第七讲

程旭


2020.11.26

本讲提纲

- 介绍
- 设计处理器的步骤
- 数据通路、寄存器-寄存器操作的定时
- 立即数逻辑操作的数据通路
- 装入和存储操作的数据通路
- 转移和跳转操作的数据通路


教学目标：已经掌握的内容

- 计算机的五个基本部件

 

- 本讲主题：数据通路设计

处理器性能

 

- 计算机的性能决定于：
 - 指令总数
 - 时钟周期时间
 - 每条指令的时钟周期数目
- 处理器设计（数据通路和控制）将决定：
 - 时钟周期时间
 - 每条指令的时钟周期数目
- 单周期处理器：
 - 优点：每条指令一个时钟周期
 - 缺点：时钟周期时间太长

如何设计处理器：循序渐进

1. 分析指令系统 => 数据通路 需求

通过寄存器传输 描述 每条指令的意图

针对**ISA**寄存器，数据通路必须具备必要的存储元件
可能需要多个

数据通路必须支持每种寄存器传输

2. 选择一组数据通路部件，建立时钟同步方法

3. 根据需求， 组装 数据通路

4. 分析每条指令的实现，以确定如何设置影响寄存器传输的控制点

5. 装配 控制逻辑

MIPS指令格式

◦ 所有的 MIPS 指令都是32位长。具有如下三种格式：

• R型



• I型



• J型




◦ 不同的场位为：

- **op**: 指令的操作
- **rs, rt, rd**: 源和目的寄存器描述符
- **shamt**: 移位量
- **funct**: 选择Op场位指定的不同操作
- **address / immediate**: 地址偏移量或者立即数数值
- **target address**: 跳转指令的目标地址

本讲涉及的MIPS指令系统子集


◦ 加法和减法

- add rd, rs, rt
- sub rd, rs, rt

 

◦ 或立即数:

- ori rt, rs, imm16

 

◦ 装入和存储

- lw rt, rs, imm16
- sw rt, rs, imm16

◦ 转移:

- beq rs, rt, imm16

◦ 跳转:

- j target



逻辑寄存器传输

- 寄存器传输语言（RTL）描述每条指令的意图
- 所有的指令都以取指开始

op | rs | rt | rd | shamt | funct = MEM[PC]

op | rs | rt | Imm16 = MEM[PC]

inst **Register Transfers**

ADDU **R[rd] \Leftarrow R[rs] + R[rt];** **PC \Leftarrow PC + 4**

SUBU R[rd] \Leftarrow R[rs] - R[rt]; PC \Leftarrow PC + 4

ORi $R[rt] \Leftarrow R[rs] \cup \text{zero_ext}(\text{Imm16});$ $PC \Leftarrow PC + 4$

LOAD $R[rt] \Leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})]; \text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$

STORE **MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)] \Leftarrow R[rt]; PC \Leftarrow PC + 4**


```
BEQ          if ( R[rs] == R[rt] ) then PC ← PC + sign_ext(Imm16) || 00
              else PC ← PC + 4
```


第一步：指令系统需求分析

- 存储器
 - 指令 和 数据
- 通用寄存器 (32 x 32)
 - 读 RS
 - 读 RT
 - 写 RT 或 RD
- 程序计数器 (PC)
- 扩展器 (Extender)
- Add 和 Sub 寄存器或扩展后的立即数
- PC加上 4或扩展后的立即数


第二步：数据通路的部件

组合元件

 


存储元件

时钟同步方法

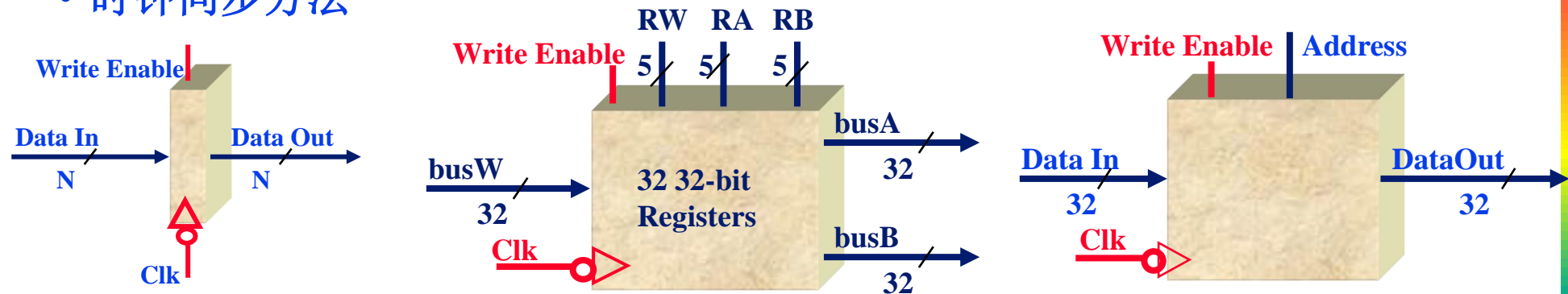


组合逻辑部件


加法器

 

多路选择器

 


ALU

 

存储部件：寄存器

寄存器

 - 类似于D触发器，只是
 - N位输入和输出
 - 写操作使能输入（Write Enable input）
- 写使能（Write Enable:）
 - 0: 数据输出将不改变
 - 1: 数据输出将变成数据输入的值



存储部件：寄存器堆

- 寄存器堆包含 32个寄存器：

- 两条32位输出总线：

busA 和 busB

- 一条 32位输入总线：busW

- 选择寄存器：

- RA 选择将数据放到 busA上的寄存器

- RB 选择将数据放到 busB上的寄存器


- RW 选择 在写使能为1时，由 busW 将写的寄存器

- 时钟输入 (CLK)

- 只有在写操作中，CLK输入才有作用

- 在读操作中，寄存器的行为与组合逻辑电路一样：


– RA 或 RB 有效 => 在访问时间之后，busA 或 busB有效。

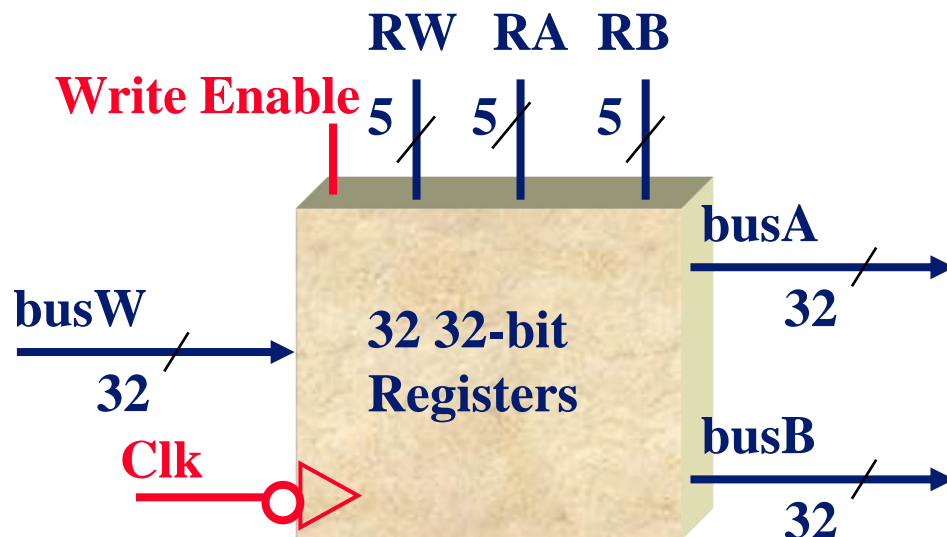

存储部件：理想化的存储器

- 理想化的存储器

 - 单输入总线：数据输入（Data In）
- 单输出总线：数据输出（Data Out）




- 选择存储字：

- 地址（Address）选择的存储字被放在 Data Out 上
- Write Enable = 1: Data In 总线上的数据被写入地址选择的存储单元中


- 时钟输入 (CLK)

- 只有在写操作中，CLK 输入才有作用
- 在读操作中，寄存器的行为与组合逻辑电路一样：
 - RA 或 RB 有效 => 在访问时间之后，busA 或 busB 有效。

实现抽象

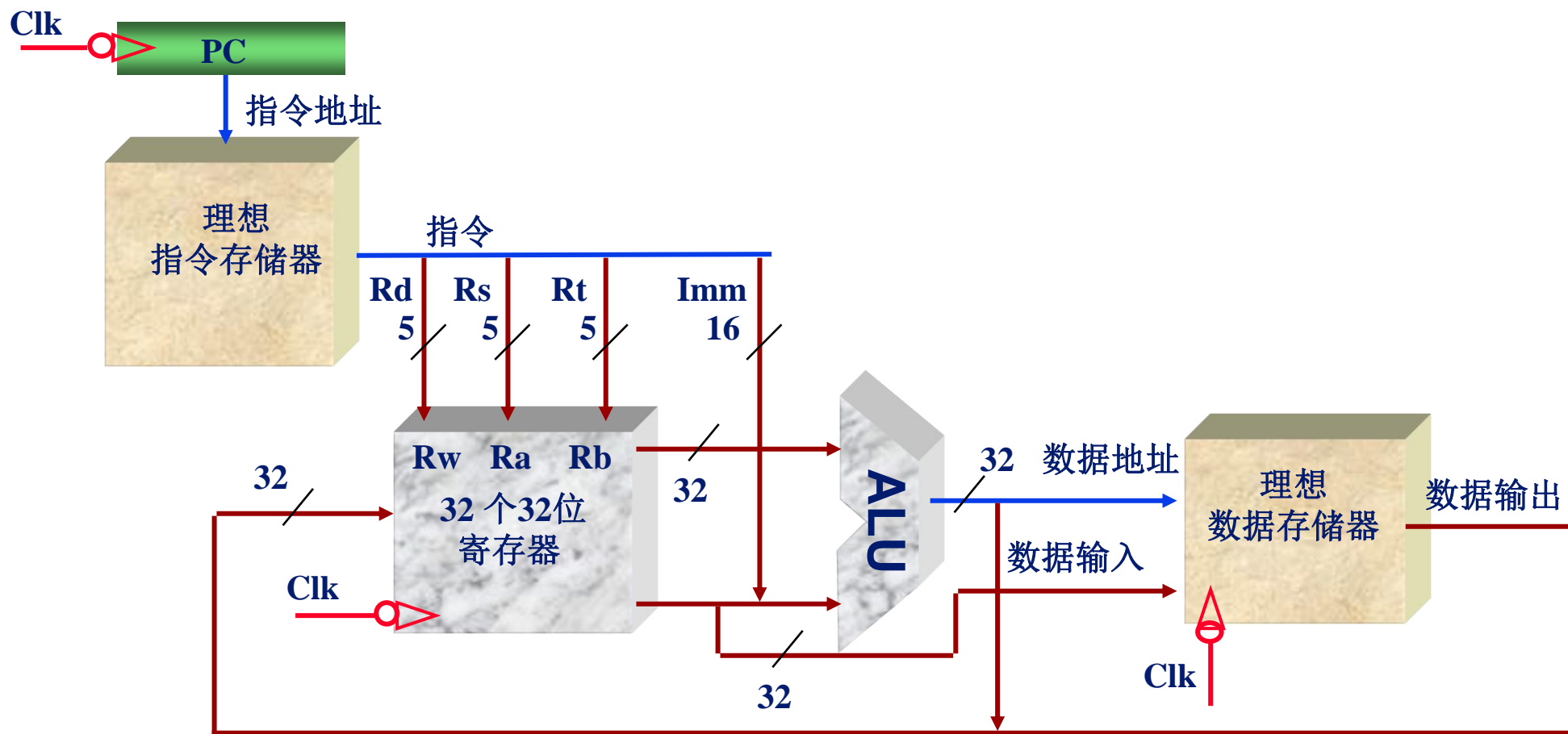

时钟同步方法

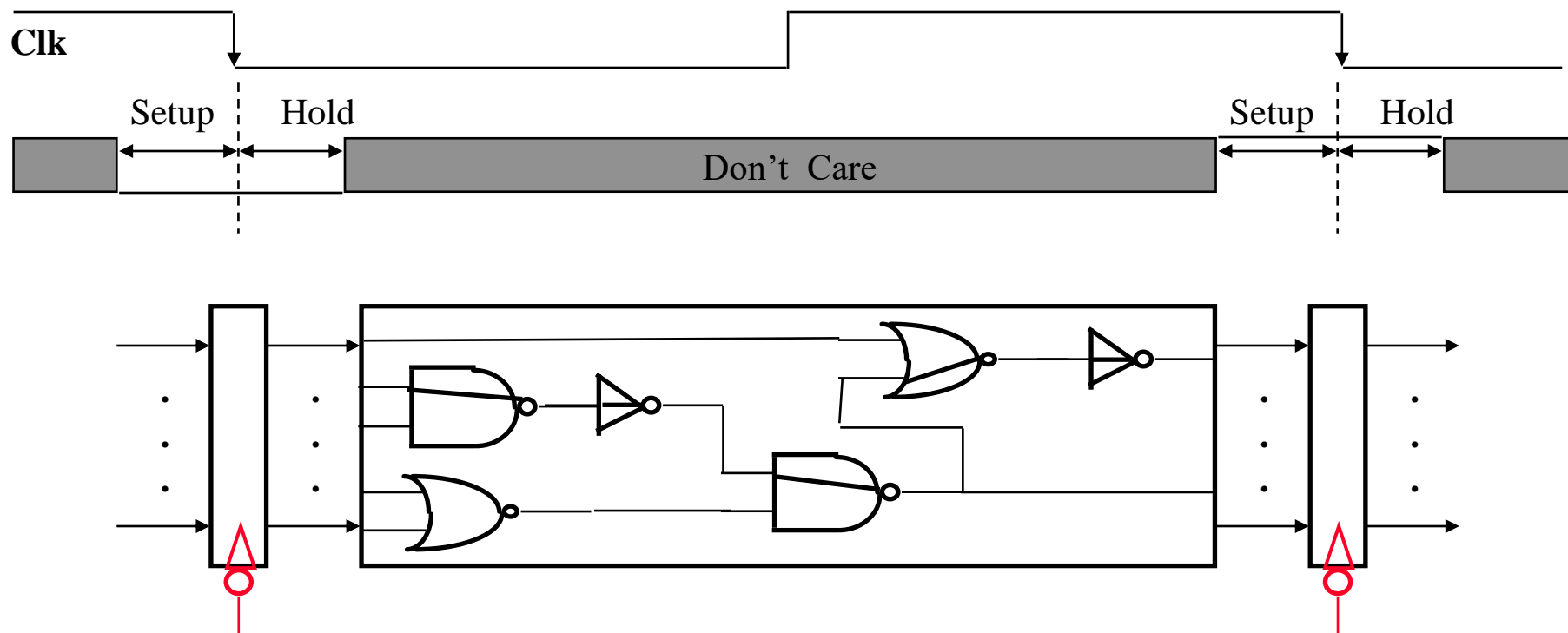

- ° 所有的存储元件都受相同的时钟边沿来驱动
- ° 周期时间 \geq CLK-to-Q时间 + 最长延迟路径时间 + 建立时间 + 时钟组斜
- ° $(\text{CLK-to-Q时间} + \text{最短延迟路径时间} - \text{时钟组斜}) > \text{保持时间}$

寄存器传输语言：加法指令

◦ **add rd, rs, rt**

• **mem[PC]** 从存储器中取出指令

• **$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$** 加法操作

• **$PC \leftarrow PC + 4$** 计算下一条指令地址

寄存器传输语言：装入指令

◦ lw rt, rs, imm16

• mem[PC] 从存储器中取出指令

• $\text{Addr} \leftarrow R[\text{rs}] + \text{SignExt}(\text{imm16})$ 计算存储器地址

• $R[\text{rt}] \leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$ 将数据装入寄存器

• $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$ 计算下一条指令的地址

第三步 根据需求组装数据通路

- 寄存器传输 需求分析 和 装配数据通路
- 取指
- 读取操作数 和 执行操作

取指部件 (Instruction Fetch Unit) 概况


基本寄存器传输语言操作

- 取指: $\text{mem}[\text{PC}]$


- 修改程序计数器:

 - 串行执行代码: $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$

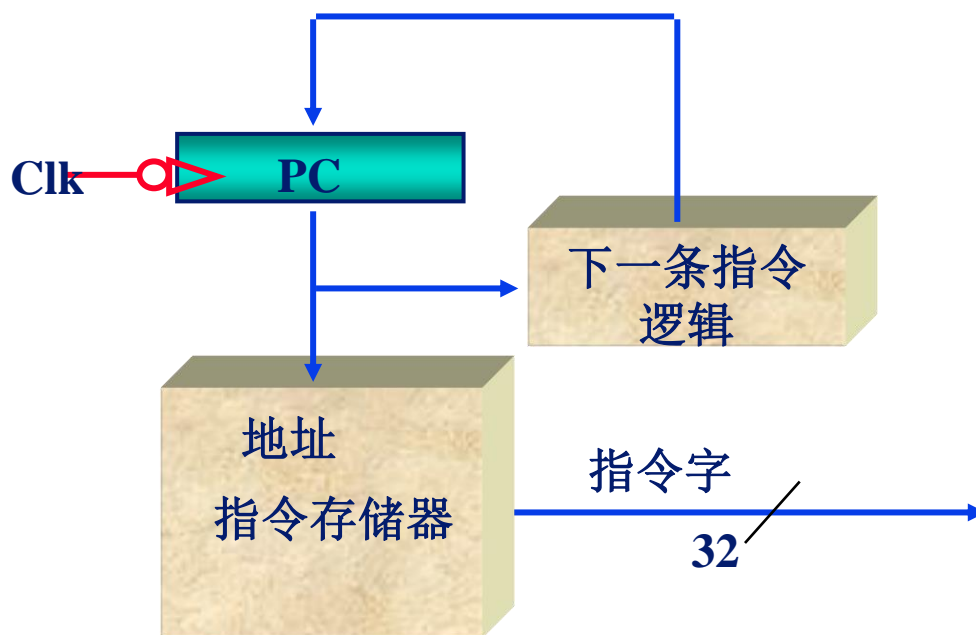 - 转移或跳转: $\text{PC} \leftarrow \text{其他数值}$



寄存器传输语言： 加法指令

 


◦ `add rd, rs, rt`

• `mem[PC]` 从存储器中读取指令

• $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$ 实际操作

• $PC \leftarrow PC + 4$ 计算下一条指令地址

寄存器传输语言： 减法指令

 

◦ `sub rd, rs, rt`



• `mem[PC]` 从存储器中读取指令

• $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt]$ 实际操作


• $PC \leftarrow PC + 4$ 计算下一条指令地址

寄存器-寄存器操作的数据通路

  
- $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$ 例如: `add rd, rs, rt`
 - Ra, Rb和 Rw来自指令的rs, rt和 rd场位
 - ALUctr 和 RegWr: 在对指令进行译码之后的控制逻辑



寄存器-寄存器定时 (Timing)

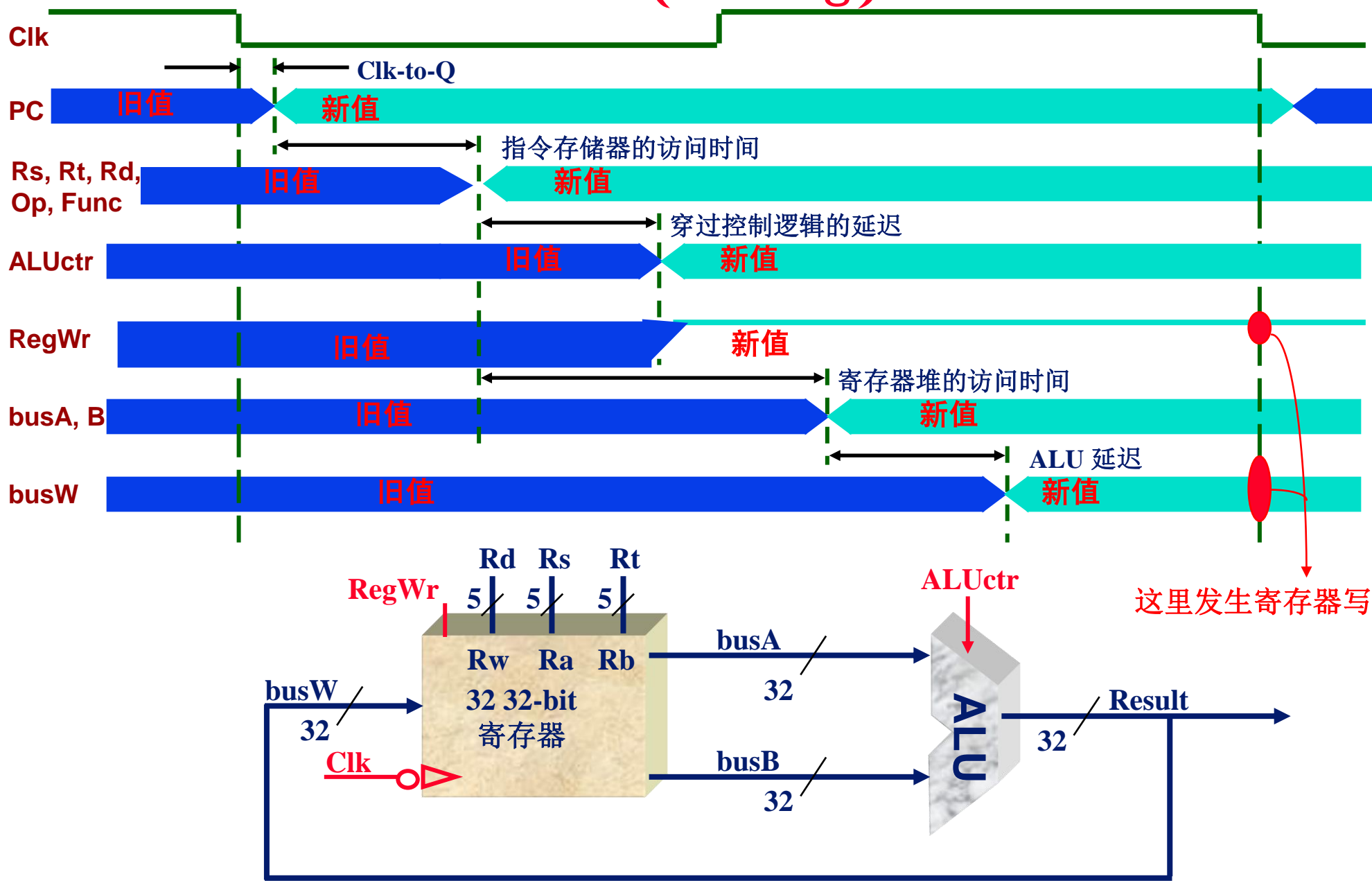


寄存器传输语言：或立即数指令

 


◦ `ori rt, rs, imm16`

 - `mem[PC]` 从存储器中读取指令
- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}(\text{imm16})$
或操作
- $PC \leftarrow PC + 4$ 计算下一条指令的地址




有立即数的逻辑操作的数据通路

 ◦ $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$ 示例: `ori rt, rs, imm16`



寄存器传输语言： 装入指令


 


• mem[PC] 从存储器中读取指令

• $\text{Addr} \Leftarrow R[\text{rs}] + \text{SignExt}(\text{imm16})$
 计算存储器的地址


$R[\text{rt}] \Leftarrow \text{Mem}[\text{Addr}]$ 从寄存器中装入数据

  • $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$ 计算下一条指令地址




装入操作的数据通路

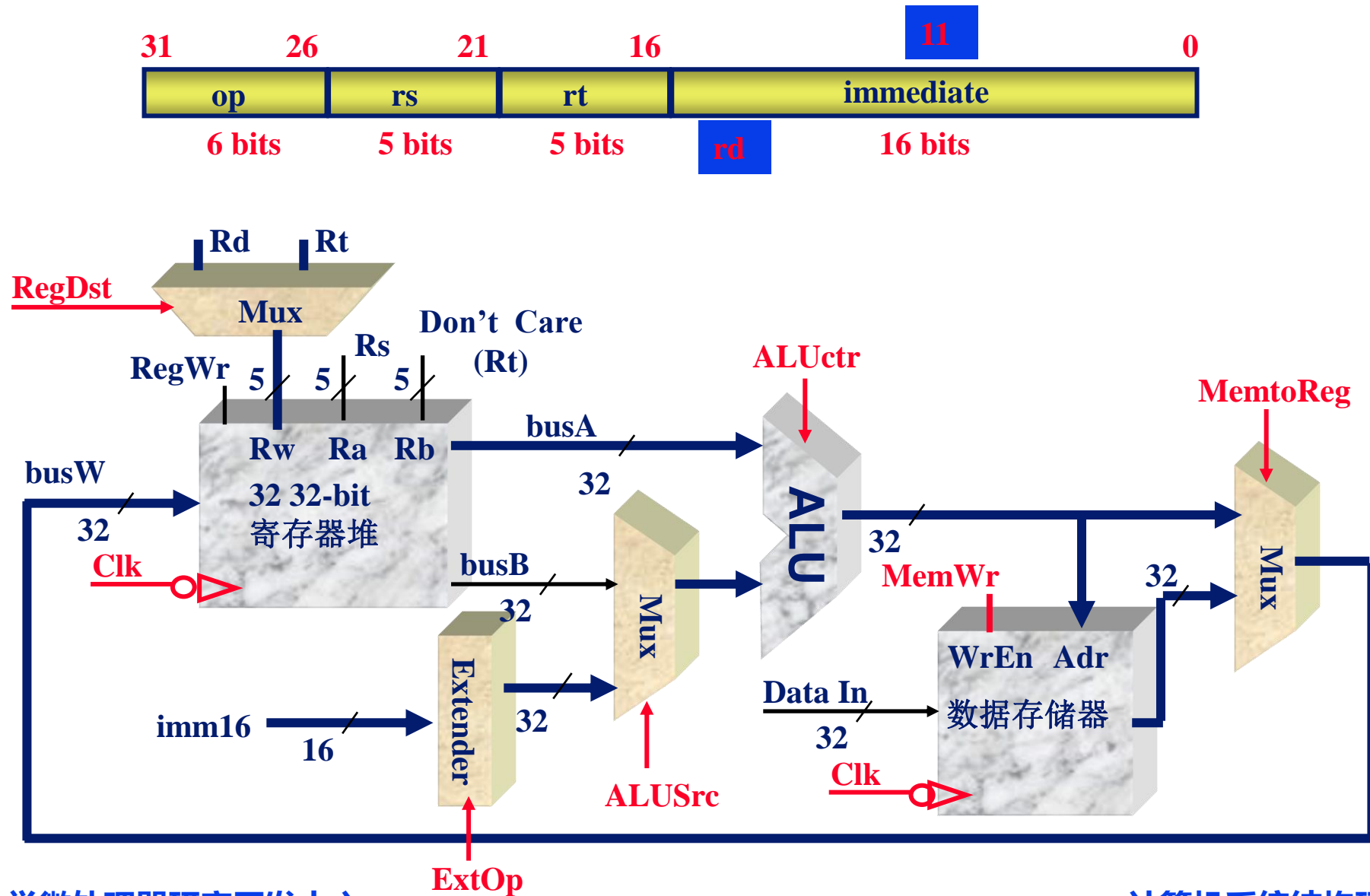° $R[rt] \leftarrow \text{Mem}[R[rs] + \text{SignExt}[\text{imm16}]]$ 示例: lw rt, rs, imm16



寄存器传输语言： 存储指令

 

◦ `sw rt, rs, imm16`

• `mem[PC]`

从存储器中读取指令

• $\text{Addr} \leftarrow R[\text{rs}] + \text{SignExt}(\text{imm16})$

计算存储器地址

• $\text{Mem}[\text{Addr}] \leftarrow R[\text{rt}]$


将寄存器的内容存储到存储器中

• $\text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$


计算下一条指令地址

存储指令的数据通路

 ◦ $\text{Mem}[\text{R}[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]] \leftarrow \text{R}[\text{rt}]$ 示例: `sw rt, rs, imm16`



寄存器传输语言： 转移指令

 


◦ beq rs, rt, imm16

- mem[PC] 从存储器中读取指令
- $\text{Cond} \Leftarrow R[\text{rs}] - R[\text{rt}]$ 计算转移地址
- if (COND eq 0) 计算下一条指令地址
 - $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4 + (\text{SignExt}(\text{imm16}) \times 4)$
- else
 - $\text{PC} \Leftarrow \text{PC} + 4$

转移操作的数据通路

◦ beq rs, rt, imm16

需要比较 Rs 和 Rt!

 


下一地址的二进制运算

- 从理论上讲, **PC**是一个输入到指令存储器的**32位**的字节地址:
 - 串行操作: $PC\langle 31:0 \rangle = PC\langle 31:0 \rangle + 4$
 - 转移操作: $PC\langle 31:0 \rangle = PC\langle 31:0 \rangle + 4 + \text{SignExt}[\text{Imm16}] \times 4$
- 总是产生**奇特的数 ??**, 这是因为:
 - **32位PC**是一个字节地址
 - 并且, 所有的指令都是 **4字节 (32位)** 长
- 也就是说:
 - **32位PC**的最小两位(**LSB**) 总是 **0 :-)**
 - 因而, 没有必要用硬件保存这两位
- 实际上, 可以只使用 **30位 PC<31:2>**:
 - 串行操作: $PC\langle 31:2 \rangle = PC\langle 31:2 \rangle + 1$
 - 转移操作: $PC\langle 31:2 \rangle = PC\langle 31:2 \rangle + 1 + \text{SignExt}[\text{Imm16}]$
 - 其他情况: 指令存储器地址 = $PC\langle 31:2 \rangle \parallel 00$

下一地址逻辑：昂贵、快速的解决方案


使用 30位PC:

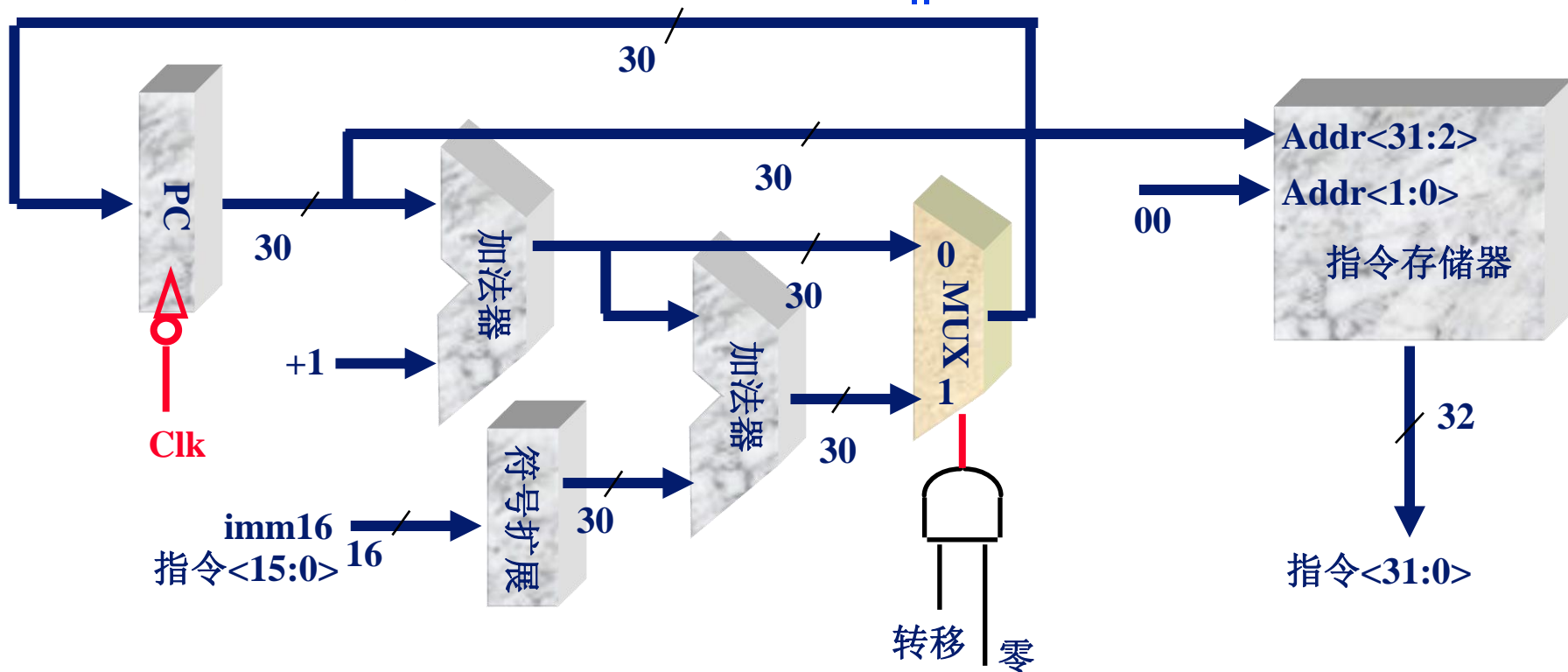- 串行操作: $PC\langle 31:2 \rangle = PC\langle 31:2 \rangle + 1$
- 转移操作: $PC\langle 31:2 \rangle = PC\langle 31:2 \rangle + 1 + \text{SignExt}[\text{Imm16}]$
- 其他情况: 指令存储器地址 = $PC\langle 31:2 \rangle \parallel 00$



下一地址逻辑：价廉、慢速的解决方案


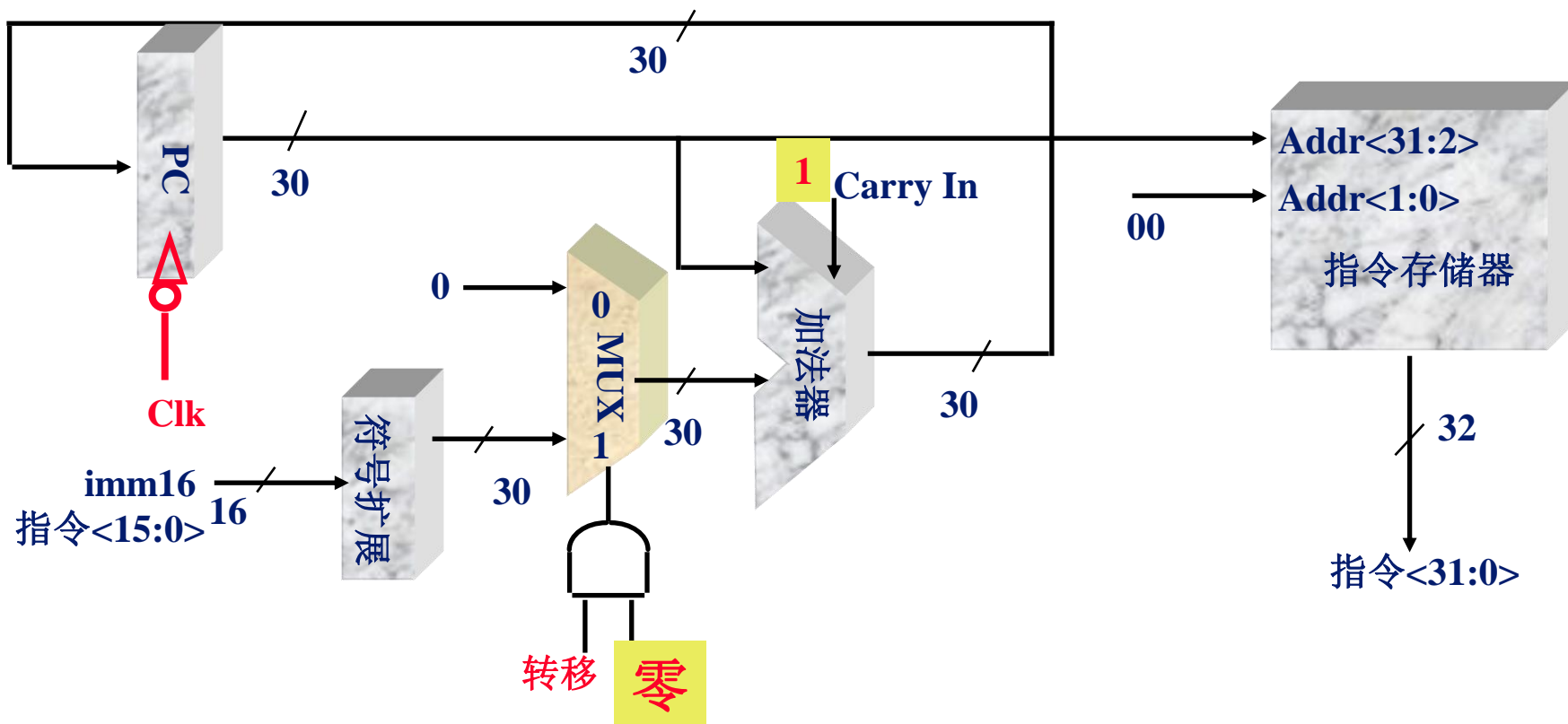
- 为什么慢？
 - 直到 “零”（ALU）的输出有效之后，才能开始地址加法
- 在整个设计中，这是否会影响到整体性能？
 - 这里，不会！ 因为，关键路径是装入操作。




转移操作的数据通路

° beq rs, rt, imm16

数据通路比较 Rs 和 Rt, 生成条件（等于）！

  


综上所述：单周期数据通路（不包括Jump指令）

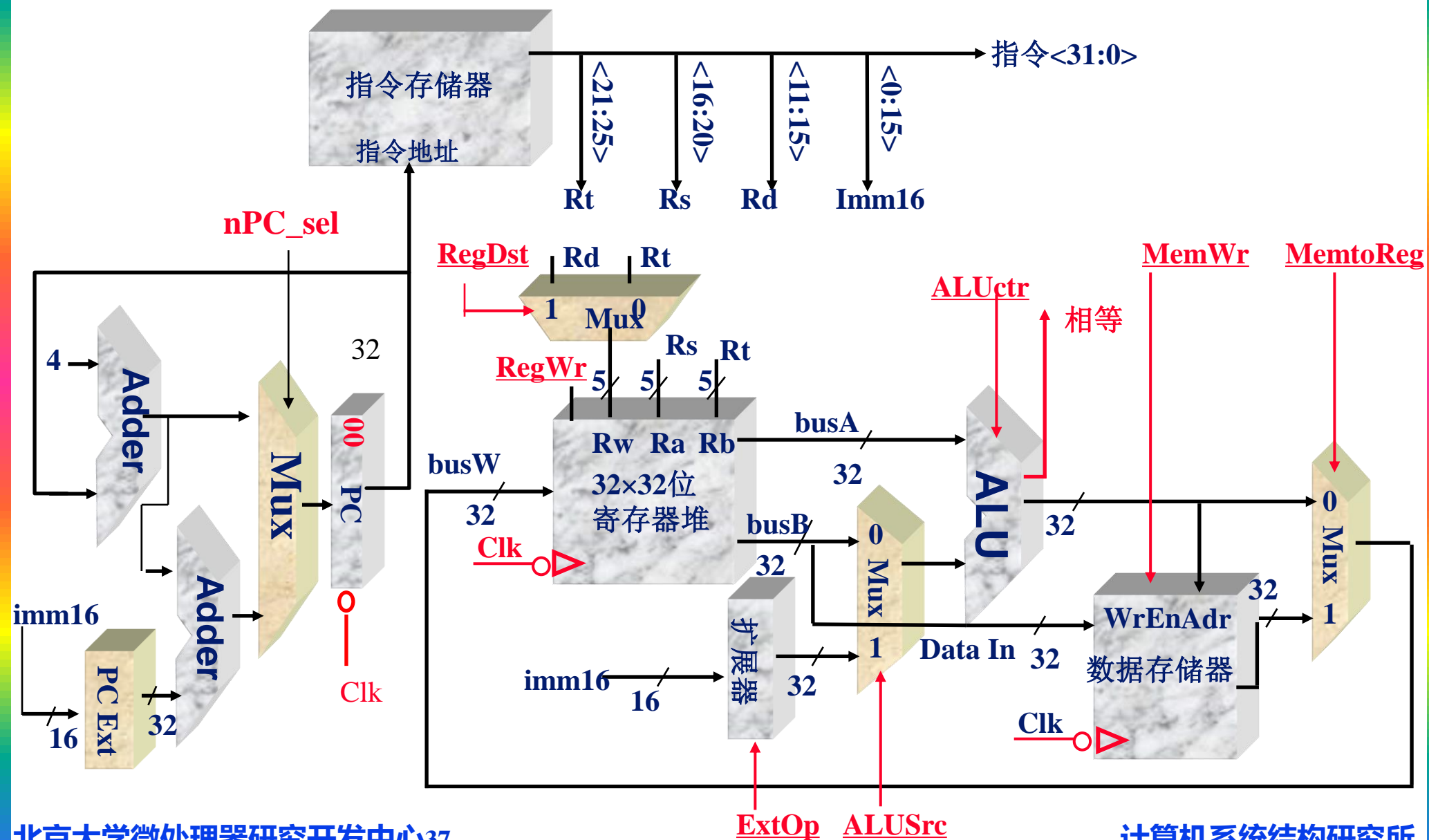

关键路径抽象

寄存器堆和理想存储器:

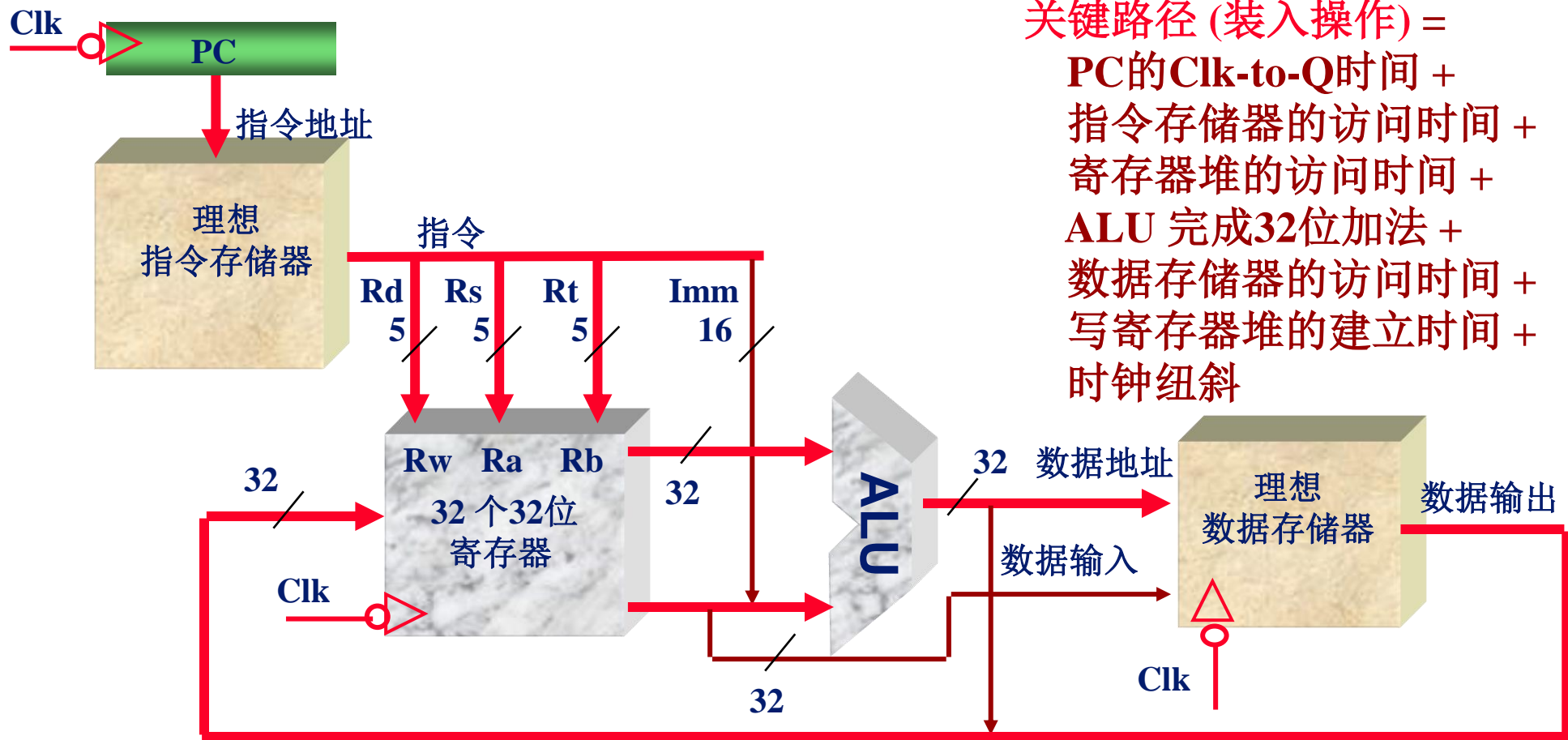- 只有在写操作中, **CLK**输入才能产生影响
- 在读操作中, 其行为与组合逻辑电路一样:
 - 地址 => 在访问时间(**Access time**)之后, 输出有效。



关键路径 (装入操作) =
PC的Clk-to-Q时间 +
指令存储器的访问时间 +
寄存器堆的访问时间 +
ALU 完成32位加法 +
数据存储器的访问时间 +
写寄存器堆的建立时间 +
时钟组斜


第四步 给定数据通路：RTL \Rightarrow 控制



控制信号的含义

- ExtOp: Zero / Sign
- ALUsrc: 0 => regB; 1 => imm
- ALUctr: Add / Sub / Or

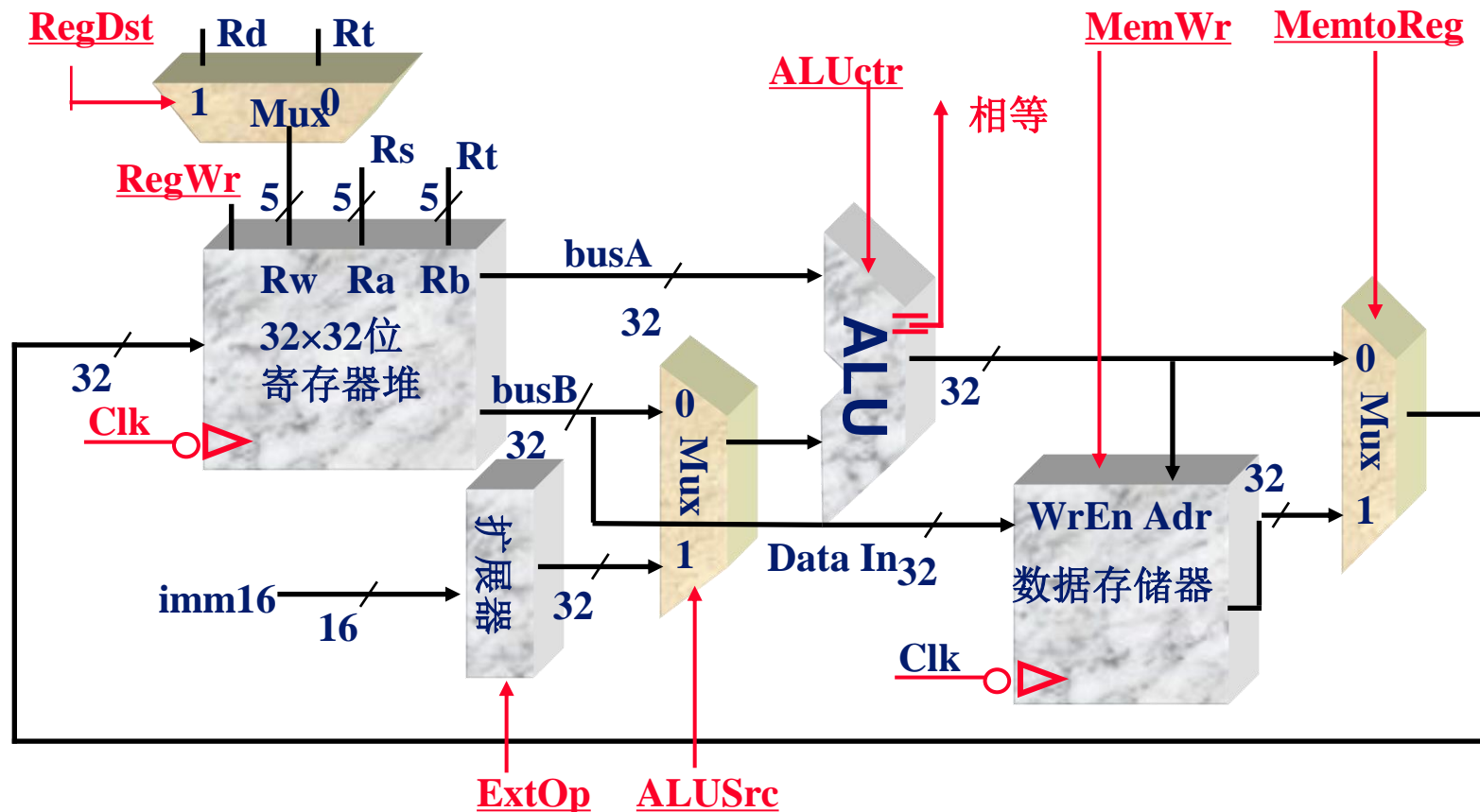- MemWr: write memory
- MemtoReg: 1 => Mem
- RegDst: 0 => Rt 1 => Rd
- RegWr: write dest register



控制信号

指令 寄存器传输

ADD $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = \text{RegB}, ALUctr = \text{Add} \text{ RegDst} = rd, \text{RegWr}, nPC_sel = +4$

SUB $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = _, Extop = _, ALUctr = _, \text{RegDst} = _, \text{RegWr}(_), \text{MemtoReg}(_), \text{MemWr}(_), nPC_sel = _$

ORi $R[rt] \leftarrow R[rs] + \text{zero_ext}(\text{Imm16});$ $PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = _, Extop = _, ALUctr = _, \text{RegDst} = _, \text{RegWr}(_), \text{MemtoReg}(_), \text{MemWr}(_), nPC_sel = _$

LOAD $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})];$ $PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = _, Extop = _, ALUctr = _, \text{RegDst} = _, \text{RegWr}(_), \text{MemtoReg}(_), \text{MemWr}(_), nPC_sel = _$

STORE $\text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rs];$ $PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = _, Extop = _, ALUctr = _, \text{RegDst} = _, \text{RegWr}(_), \text{MemtoReg}(_), \text{MemWr}(_), nPC_sel = _$


BEQ $\text{if } (R[rs] == R[rt]) \text{ then } PC \leftarrow PC + \text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00 \text{ else } PC \leftarrow PC + 4$

$ALUsrc = _, Extop = _, ALUctr = _, \text{RegDst} = _, \text{RegWr}(_), \text{MemtoReg}(_), \text{MemWr}(_), nPC_sel = _$


第五步：每个控制信号的逻辑

- $nPC_sel \leftarrow \text{if } (OP == BEQ) \text{ then } EQUAL \text{ else } 0$
- $ALUsrc \leftarrow \text{if } (OP == 000000) \text{ then Reg B else Immed}$
- $ALUctr \leftarrow \text{if } (OP == 000000) \text{ then funct elseif } (OP == ORi) \text{ then OR}$
 $\text{elseif } (OP == BEQ) \text{ then Sub}$
 else Add
- $ExtOp \leftarrow \text{if } (OP == ORi) \text{ then Zero else Sign}$
- $MemWr \leftarrow (OP == Store)$
- $MemtoReg \leftarrow (OP == Load)$
- $RegWr: \leftarrow \text{if } ((OP == Store) \cup (OP == BEQ)) \text{ then } 0 \text{ else } 1$
- $RegDst: \leftarrow \text{if } ((OP == Load) \cup (OP == ORi)) \text{ then } 0 \text{ else } 1$



例如：Load指令

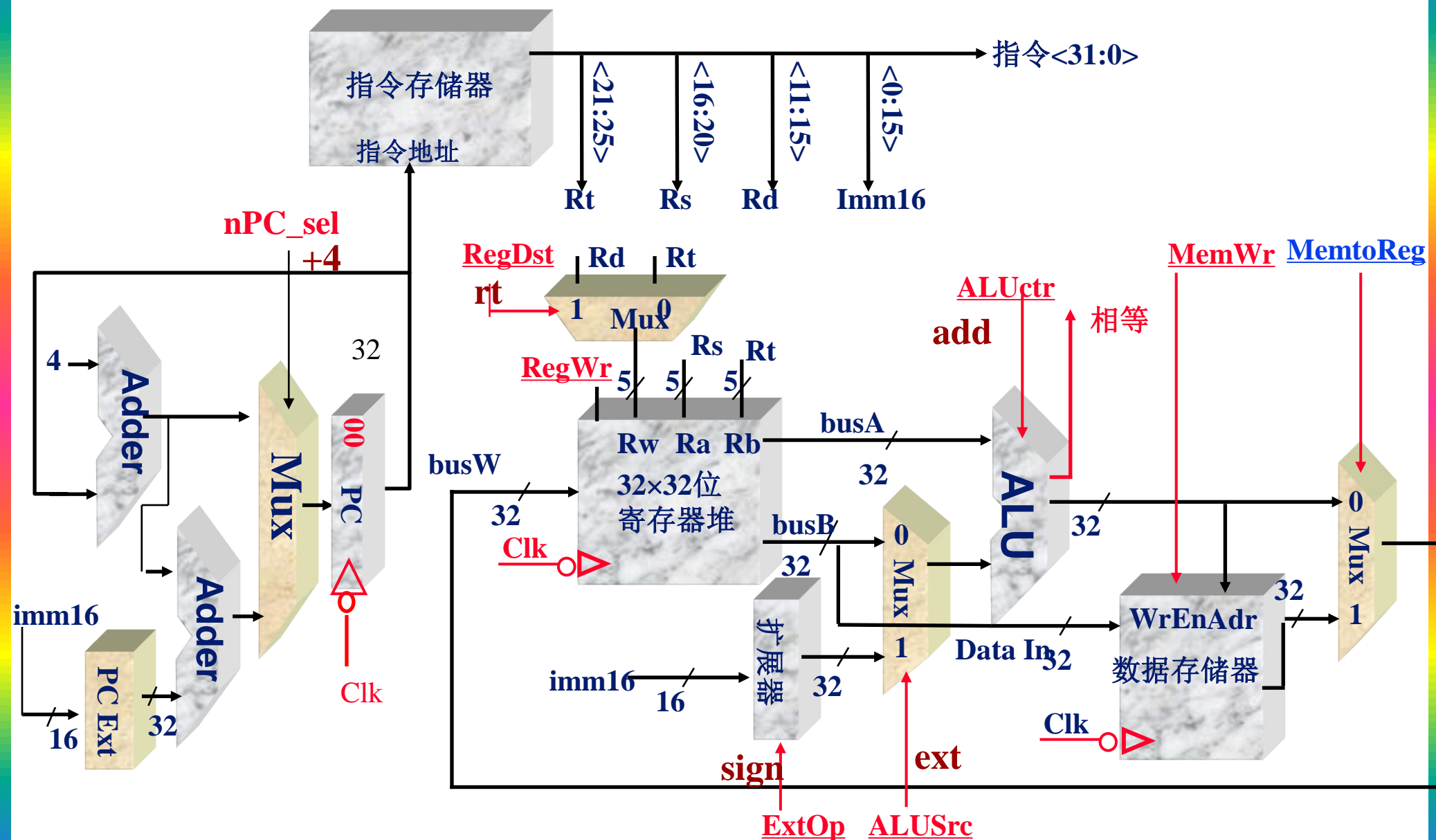

实现的抽象图

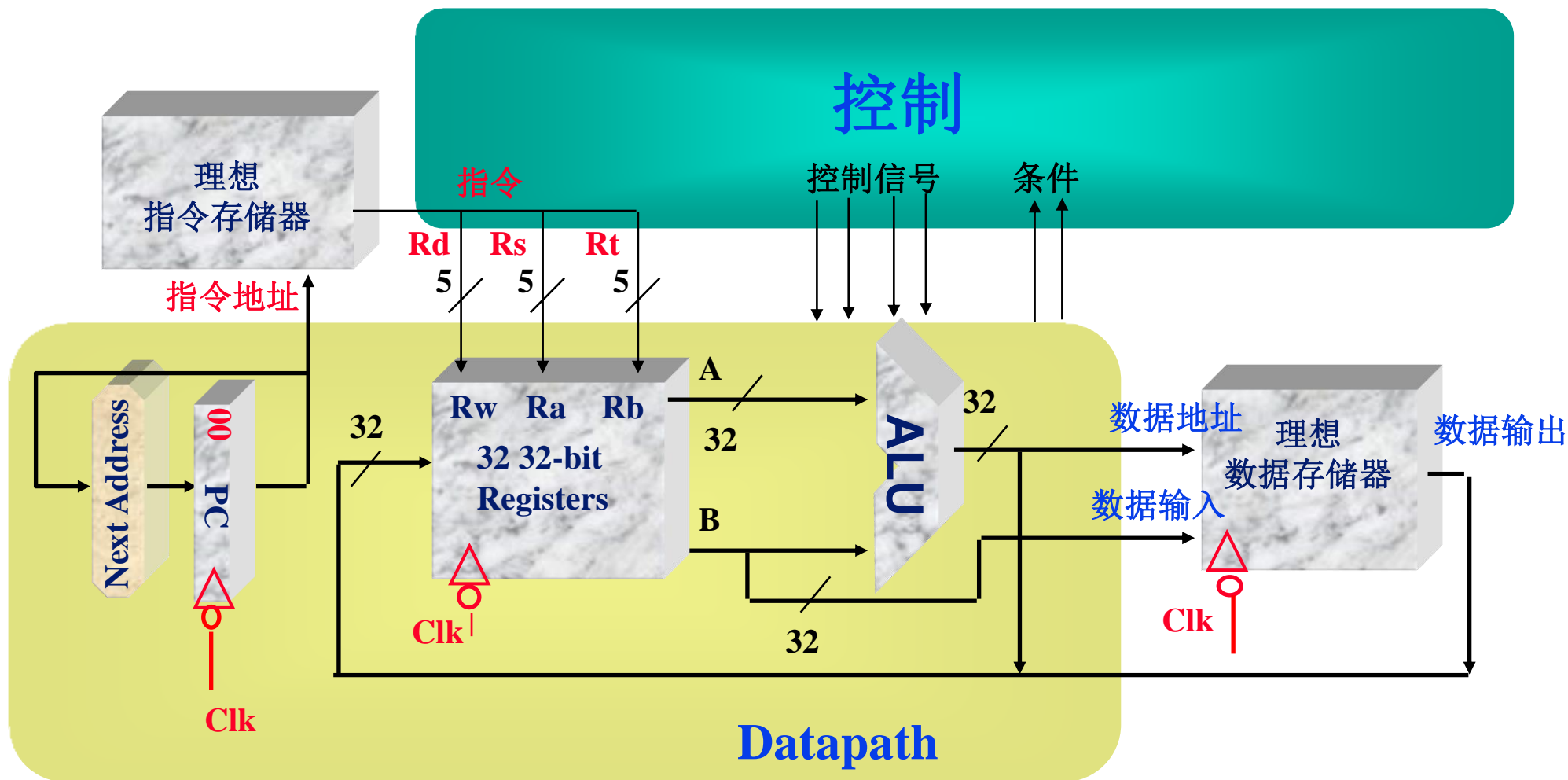

实际MIPS的数据通路

  

寄存器传输语言： 跳转指令




◦ **j** **target**

- **mem[PC]** 从存储器中读取指令
- **PC<31:2> \leftarrow PC<31:28> || target<25:0>**
 计算下一条指令地址

取指部件

◦ j target

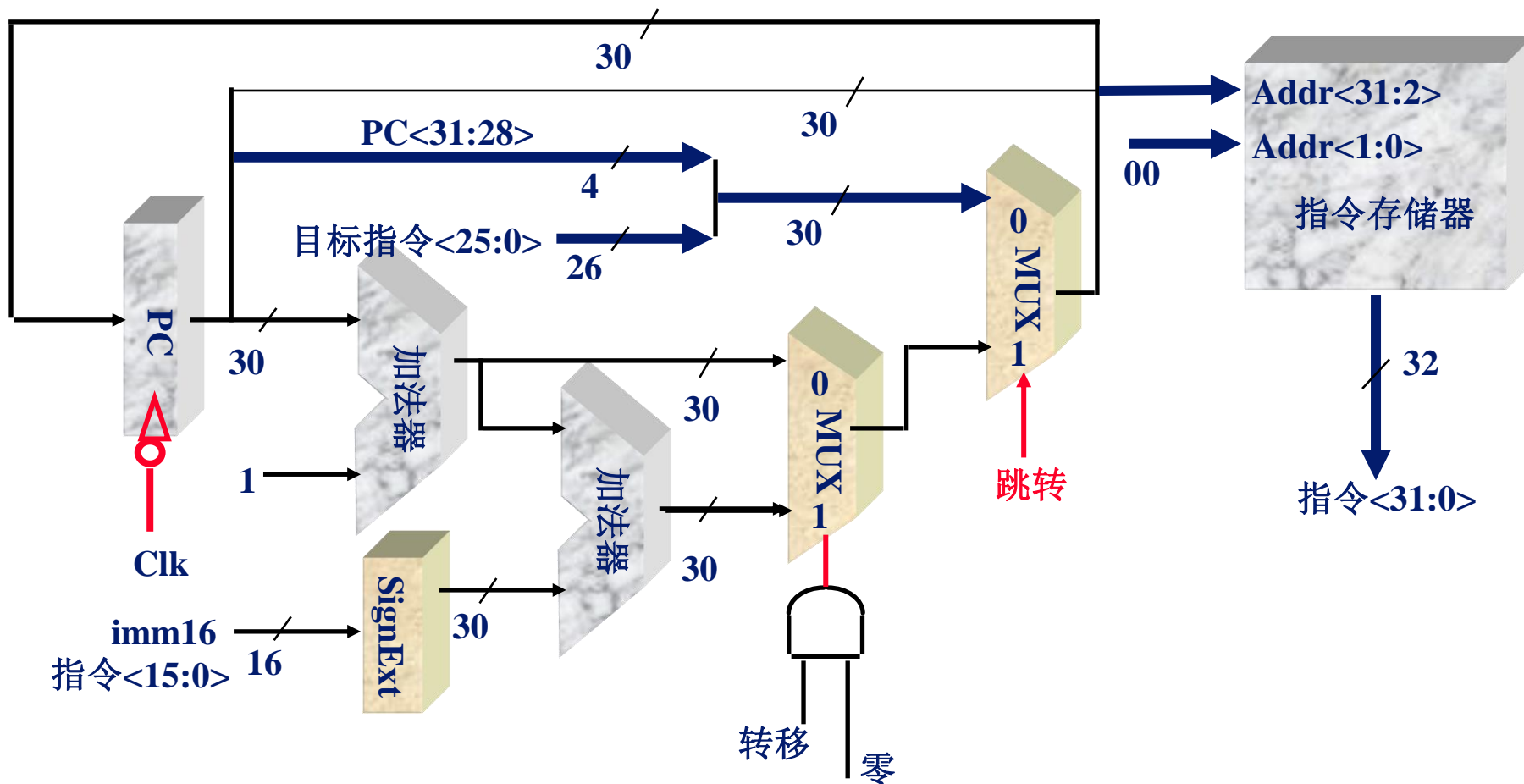• $PC\langle 31:2 \rangle \leftarrow PC\langle 31:28 \rangle \parallel \text{target}\langle 25:0 \rangle$



本讲小结

- 设计处理器的五个步骤
 1. 分析指令系统 \Rightarrow 数据通路 需求
 2. 选择一组数据通路部件，建立时钟同步方法
 3. 根据需求，组装 数据通路
 4. 分析每条指令的实现，以确定如何设置影响寄存器传输的控制点
 5. 装配 控制逻辑
- **MIPS** 可以简化上述工作
 - 所有指令具有相同的大小
 - 源寄存器都在相同的位置
 - 立即数的场位大小、位置恒定
 - 操作都作用于 寄存器 / 立即数
- 单周期数据通路 \Rightarrow **CPI=1**, 时钟周期时间 \Rightarrow 很长
- 下一讲: 实现控制逻辑